

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна

Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского
федерального университета

Дата подписания: 06.09.2023 12:23:32

Уникальный программный ключ:

d74ce93cd40e39275c3ba2f98486412a1e8e9b

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г.Пятигорске

Колледж Института сервиса, туризма и дизайна (филиал) в г. Пятигорске

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Электротехнические измерения

Специальность СПО

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

Пятигорск 2022

Методические указания для практических занятий по дисциплине «Электротехнические измерения» составлены в соответствии с ФГОС СПО. Предназначены для студентов, обучающихся по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы»

Рассмотрены на заседании ПЦК ИСТиД (филиал) СКФУ в г. Пятигорске
Протокол №__от _____2022г.

Составитель
Директор

Т.В. Икаева
З.А. Михалина

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данные методические указания предназначены для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических навыков и умений по программе дисциплины " Электротехнические измерения " для специальности СПО

09.02.01Компьютерные системы и комплексы

Практические занятия составлены в соответствии с требованиями ФГОС по специальности.

Целями проведения практических занятий являются:

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний
- формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен **уметь:**

- классифицировать основные виды средств измерений;
- применять основные методы и принципы измерений;
- применять методы и средства обеспечения единства и точности измерений;
- применять аналоговые и цифровые измерительные приборы, измерительные генераторы;
- применять генераторы шумовых сигналов, акустические излучатели, измерители шума и вибраций, измерительные микрофоны, вибродатчики;
- применять методические оценки защищенности информационных объектов;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен **знать:**

- основные понятия об измерениях и единицах физических величин;
- основные виды средств измерений и их классификацию;
- методы измерений;
- метрологические показатели средств измерений;
- виды и способы определения погрешностей измерений;
- принцип действия приборов формирования стандартных измерительных сигналов;
- влияние измерительных приборов на точность измерений;
- методы и способы автоматизации измерений тока, напряжения и мощности

Практическая работа №1.

Тема 1. 1. Введение. Основные виды и методы измерений, их классификация

Метрология – наука о средствах и методах измерений.

Цель работы: Изучение основ метрологии.

Теоретическая часть:

К числу технических средств измерения относятся меры, измерительные преобразователи, измерительные приборы и измерительные системы. Измерительным преобразователем называют устройство, предназначенное для преобразования измеряемого параметра в сигнал, удобный для дальнейшей передачи на расстояние или в цепь управляющего устройства.

Преобразователи подразделяют на первичные (датчики), промежуточные, передающие и масштабные. Измеряемую величину называют входной, а результат преобразования — выходным сигналом.

Первичные преобразователи предназначены для преобразования физических величин в сигналы, а передающие и промежуточные преобразователи формируют сигналы, удобные для передачи на расстояние и регистрации.

К масштабным относят преобразователи, с помощью которых измеряемая величина изменяется в заданное число раз, т. е. они не преобразуют одну физическую величину в другую.

Измерительным прибором называют устройство, предназначенное для выработки измерительной информации в форме, доступной для непосредственного восприятия наблюдателем (оператором). Измерительные приборы делят на две группы.

К первой группе относят аналоговые приборы, показания которых являются не прерывной функцией измеряемого параметра.

Вторая группа включает в себя цифровые приборы. Они вырабатывают дискретные сигналы измеряемой информации в цифровой форме.

Измерительная система объединяет измерительные преобразователи и приборы, обеспечивая измерения параметра без участия человека.

Государственный стандарт устанавливает применение Международной системы единиц (СИ) во всех областях науки и техники.

В состав СИ входят семь основных единиц, две дополнительные и двадцать семь важнейших производных единиц. В состав основных единиц входят: метр (м), килограмм (кг), секунда (с), ампер (А), кельвин (К), моль (моль), кандела (кд).

К дополнительным единицам системы СИ относятся радиан и стерадиан, а все остальные единицы являются производными. Например, единица силы — ньютон (Н), сообщает телу массой 1 кг ускорение 1 м/с^2 ; единица давления — паскаль (Па), за единицу давления принимается такое равномерно распределенное давление, при котором на 1 м^2 действует нормально к поверхности сила, равная 1 Н.

Все измерения делят на прямые и косвенные. При прямых измерениях числовое значение измеряемого параметра определяют непосредственно измерительным прибором: например, измерение температуры термометром или линейных размеров детали мерительным инструментом.

Косвенные измерения предусматривают определение искомого параметра на основании прямого измерения вспомогательной величины, связанной с измеряемым параметром определенной функциональной зависимостью. Например, определение объема тела по его длине, ширине и высоте или измерение температуры по изменению электропроводности термометра сопротивления.

Ход работы:

1. Изучить основы метрологии, виды и методы измерений, их классификация.
2. Изучить лекционный материал и ответить в тетради на следующие вопросы:
 1. Что изучает дисциплина метрология?
 2. Какое место занимает метрология среди других наук?

3. Дайте определение физической величины.
4. Что такое размерность физической величины?
5. Приведите примеры основных, дополнительных и производных физических величин.
6. По каким признакам классифицируются методы измерений?
7. Какие методы измерений вам известны?
8. Что такое условия измерений? Какими они бывают?
9. Что такое результат измерения и чем он характеризуется?
10. Дайте определения прямых, косвенных, совместных и совокупных видов измерений.
11. Приведите примеры измерений каждого вида.

Практическая работа №2.

Тема 1. 2. Метрологические показатели средств измерений

Ознакомление со шкалами электроизмерительных приборов.

Цель работы: Изучение шкал электроизмерительных приборов.

Перечень используемого оборудования

Электроизмерительные приборы.

Теоретическая часть:

Контроль работы электрооборудования осуществляется с помощью разнообразных электроизмерительных приборов. Наиболее распространенными электроизмерительными приборами являются приборы непосредственного отсчета. По виду отсчетного устройства различают аналоговые (стрелочные) и цифровые измерительные приборы.

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

У многих приборов есть общие по назначению части. Это корпус, зажимы, шкала, указательная стрелка, ограничители, винт корректора (рис.1). На корпусе некоторых приборов расположены переключатель пределов измерения и арретир. Внутри каждого прибора находится его главная часть — измерительный механизм. Отдельные приборы, например омметры, снабжены камерой, в которую помещают источник электропитания (гальванический элемент). У интегрирующих приборов, например у электросчетчиков, в отличие от показывающих приборов отсутствует указательная стрелка, но у них есть счетный механизм.

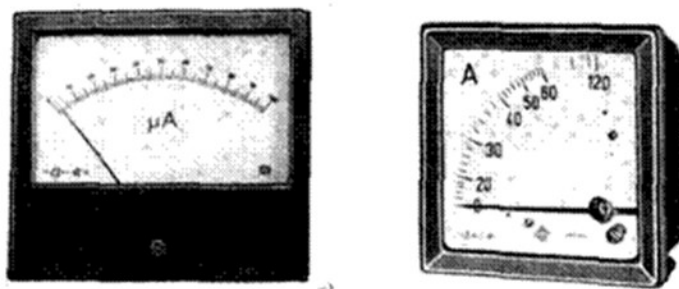


рис.1

Корпус служит для защиты измерительного механизма от механических повреждений, от пыли. В зависимости от способа защиты внутреннего устройства прибора от внешних воздействий корпуса приборов могут быть обыкновенные, водо-, газо- и пылезащищенные, герметические и взрывобезопасные. К зажимам прибора присоединяют провода для включения его в электрическую цепь.

По шкале прибора отсчитывают значение измеряемой величины.

Внешний вид шкалы и нанесенные на нее условные обозначения зависят от назначения и конструкции прибора. На шкалу наносят черточки (вертикальные, горизонтальные, наклонные), называемые **о т м е т к а м и**. Отметку шкалы, соответствующую нулевому значению измеряемой величины, называют нулевой.

Интервал между двумя соседними отметками носит название деления шкалы, а значение электрической величины, приходящееся на одно деление шкалы, — цены деления. Значение измеряемой величины, соответствующее начальной отметке шкалы называют начальным значением шкалы, а значение измеряемой величины, соответствующее конечной отметке шкалы – конечным значением. Разность между конечным и начальным значениями измеряемой величины является рабочим диапазоном измерений. Шкалы бывают равномерными (все деления шкалы одинаковые) и неравномерными (деления шкалы неодинаковы). На шкале многих приборов параллельно отметкам расположена зеркальная полоса, что позволяет уменьшить ошибки при снятии показаний. Глаз, стрелка и ее отражение в зеркальной полосе должны находиться на одной линии.

Указательная стрелка нужна для отсчета по шкале значения измеряемой величины. Стрелку делают из алюминия или его сплавов. Стрелка соединена с измерительным механизмом, под действием которого она отклоняется (перемещается). Чтобы при движении стрелка не касалась корпуса (и в результате не погнулась), на шкале есть амортизирующие ограничители.

С помощью винта корректора непосредственно перед измерением стрелку устанавливают точно против нулевой отметки шкалы. Для этого винт корректора слегка поворачивают отверткой.

Переключатели пределов измерения установлены у тех приборов, которые служат для измерения электрических величин в нескольких пределах. В этом случае перед включением прибора переключатель устанавливают так, чтобы имеющаяся на нем точка (пометка) оказалась против требуемого предела измерения. Переносные приборы снабжены арретиром, с помощью которого закрепляют в неподвижном положении измерительный механизм, чтобы при транспортировке прибора он не повредился. На лицевой стороне стрелочных приборов изображены условные обозначения, определяющие классификационную группу прибора. Они позволяют правильно выбрать приборы и дают некоторые указания по их эксплуатации.

В цепях постоянного тока для измерений токов и напряжений применяются в основном приборы магнитоэлектрической системы. Принцип действия таких приборов основан на взаимодействии магнитного поля постоянного магнита и измеряемого тока, протекающего по катушке. Угол поворота стрелки α прямо пропорционален измеряемому току I : $\alpha = K \cdot I$. Шкалы магнитоэлектрических приборов равномерные.

В измерительных механизмах электромагнитной системы, применяемых для измерений в цепях переменного и постоянного тока, вращающий момент обусловлен действием магнитного поля измеряемого тока в неподвижной катушке прибора на подвижный ферромагнитный якорь. Угол поворота стрелки α здесь пропорционален квадрату тока: $\alpha = K \cdot 2I$. Поэтому шкала электромагнитных приборов обычно неравномерная, что является недостатком этих приборов. Начальная часть шкалы не используется для измерений. Для измерений токов и напряжений в цепях переменного тока применяются также приборы выпрямительной системы. Такие приборы содержат выпрямительный преобразователь и магнитоэлектрический измерительный механизм. Они имеют более линейную шкалу, чем приборы электромагнитной системы и достаточно широкий частотный диапазон.

Для практического использования стрелочного измерительного прибора необходимо знать его предел измерений (номинальное значение) и цену деления (постоянную) прибора. **Предел измерений** – это наибольшее значение электрической величины, которое может быть измерено данным прибором. Это значение обычно указано на лицевой стороне прибора. Один и тот же прибор может иметь несколько пределов измерений. Ценой деления прибора называется значение измеряемой величины, соответствующее одному делению шкалы прибора. Цена деления прибора

- С легко определяется как отношение предела измерений $A_{\text{ном}}$ к числу делений шкалы N:

$$C = A_{\text{ном}} / N.$$

На лицевой стороне стрелочных прибора указывается класс точности, который определяет приведенную относительную погрешность прибора $\gamma_{\text{пр}}$.

В табл. 1 приведены некоторые условные обозначения, приводимые на лицевых панелях стрелочных измерительных приборов, определяющие их свойства и условия эксплуатации.







При проведении измерений в электрических цепях широкое применение получили цифровые измерительные приборы, например мультиметры – комбинированные цифровые измерительные приборы, позволяющие измерять постоянное и переменное напряжение, постоянный и переменный ток, сопротивления, проверять диоды и транзисторы. Представление результата измерения происходит на цифровом отсчетном устройстве в виде обычных удобных для считывания десятичных чисел. Наибольшее распространение в цифровых отсчетных устройствах мультиметров получили жидкокристаллические и светодиодные индикаторы. В лабораторном стенде используются цифровые приборы для измерения постоянных и переменных токов, а также цифровой измеритель мощности. Для переключения режима работы цифровых амперметров стенда (РА1, РА2, РА3 и РА4) на его передней панели установлен тумблер, который для измерения постоянного тока следует установить в позицию «=», для измерения действующих значений переменных токов – в позицию «~». Для измерения постоянного тока входная клемма (+) цифрового амперметра выделена красным цветом.

Цифровой измеритель мощности предназначен для измерения параметров электрической цепи:

- действующего значения напряжения U (True RMS) в диапазоне 0...30 В;
- действующего значения тока I (True RMS) в диапазоне 0...300 мА;
- активной мощности P в диапазоне 0...600 Вт;
- частоты f в диапазоне 35...400 Гц;
- $\cos \phi$;
- угла сдвига фаз ϕ (F_i) между током и напряжением.

Таблица 1

		прибор магнитоэлектрический с подвижной рамкой
		Логометр^ магнитоэлектрический
		Прибор электромагнитный
		Логометр электромагнитный
		Прибор электродинамический
		Прибор ферродинамический
		Логометр электродинамический

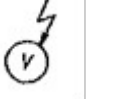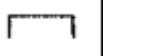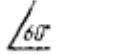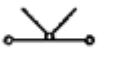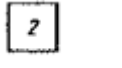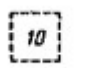		Логометр ферродинамический
		Прибор индукционный
		Прибор тепловой с нагреваемой нитью
		Прибор биметаллический
		Прибор вибрационный
		Прибор электростатический
		Прибор астатический
		Прибор или вспомогательная часть под высоким напряжением
		Прибор применять при вертикальном положении шкалы
		Прибор применять при горизонтальном положении
		Прибор применять при наклонном положении шкалы относительно горизонтальной плоскости, например под углом 60°
		Термопреобразователь неизолированный
		Термопреобразователь изолированный
		Преобразователь электронный в измерительной цепи
		Преобразователь электронный во вспомогательной цепи
		Экран электростатический
		Экран магнитный
		Магнитная индукция, выраженная в миллитеслах (2 мТ), вызывающая изменение показаний, соответствующее обозначению класса точности
		Электрическое поле, выраженное в киловольтах на метр (10 к В/м), вызывающее изменение показаний, соответствующее обозначению класса точности
		Корректор

		Зажим для заземления
		Напряжение испытательное 500 В
		Напряжение испытательное выше 500 В (2 кВ)
		Прибор не подлежит испытанию прочности изоляции
1,5		Обозначение класса точности (1,5) при нормировании пределов допускаемых погрешностей в процентах от нормируемого значения, определенного в единицах измеряемой величины, за исключением случая» когда нормируемое значение равно длине шкалы
		Обозначение класса точности (1,0) при нормировании пределов допускаемых погрешностей в процентах от нормируемого значения, когда нормируемое значение равно длине шкалы
		Обозначение класса точности (0,2) при нормировании пределов допускаемых погрешностей в процентах от действительного значения
		Ссылка на соответствующий документ к прибору
N		Обозначение, указывающее на ориентирование прибора во внешнем магнитном поле
		Ток постоянный
		Ток переменный однофазный
		Ток постоянный и переменный
		Ток трехфазный переменный. Общее обозначение
А		А (или отсутствие буквы) – прибор для сухих отапливаемых помещений с температурой +10°C ...+35°C и влажности до 80% при 30°C;
Б		Б – прибор для закрытых не отапливаемых помещений с температурой - 30°C ...+40°C и влажности до 90% при 30°C;
В1; В2; В3		В – приборы для полевых и морских условий: В1 – при температуре -40°C ... +50°C и В2 – при температуре - 50°C ... +60°C и влажности до 95% при 35°C;
		В3 – при температуре -40°C ... +50°C и влажности до 98% при 40°C
30 – 200 Hz		Рабочий частотный диапазон прибора

Прибор содержит:

- клеммы подачи входного измеряемого сигнала (генератора): клемму «Вх» и общую клемму, клеммы подключения потребителя (нагрузки): клемму «Вых» и общую клемму. Шунт для измерения тока нагрузки подключен между клеммами «Вх» и «Вых»;
- жидкокристаллический четырехстрочный индикатор для вывода информации;
- кнопку «f/cosφ/φ» изменения вывода информации в четвертой строке индикатора (соответственно, частоты, коэффициента мощности cosφ или угла сдвига фаз φ между током и напряжением).

С задней стороны прибора установлены розетка для подключения питания сети и колодка предохранителя.

С помощью кнопки «f/cosφ/φ» можно изменять вывод информации в четвертой строке индикатора. Для вывода требуемого параметра в четвертой строке индикатора кнопку необходимо нажать на 1...2 секунды.

Изменения схемы подключения прибора и лабораторной установки выполнять при выключенном питании прибора. В противном случае возможны изменения показаний прибора, а также возникновение нарушений в работе индикатора прибора.

3. Порядок выполнения работы.

3.1. Изучение паспортных характеристик стрелочных электроизмерительных приборов. Для этого внимательно рассмотреть лицевые панели стрелочных амперметров и заполнить табл. 2.

Таблица 2

Характеристика электроизмерительного прибора		
Наименование прибора	Вольтметр №1	Вольтметр №2
Система измерительного механизма		
Предел измерения		
Цена деления		
Минимальное значение измеряемой величины		
Класс точности		
Допустимая максимальная абсолютная погрешность		
Род тока		
Нормальное положение шкалы		
Прочие характеристики		

4. Содержание отчета

- а) наименование работы и цель работы;
- б) технические данные измерительных приборов;
- г) результаты измерений;
- д) выводы по работе.

5. Ответить на вопросы

1. Что позволяют правильно выбрать приборы и дают некоторые указания по их эксплуатации.
2. Что такое предел измерения?
3. Как определяется цена деления прибора?
4. Что характеризует класс точности прибора?
5. В какой части шкалы прибора измерение точнее и почему?

Практическая работа №3.

Тема 2.1. Измерение электромеханическими измерительными приборами

Изучение измерительных приборов различных систем.

Цель работы: Изучить систему обозначений измерительных приборов в соответствии с ГОСТ 15094-89. Ознакомиться с принципом действия измерительных механизмов различных систем. Дать сравнительную характеристику.

Перечень используемого оборудования

Электроизмерительные приборы. ГОСТ 15094-89 «Приборы электронные радиоизмерительные.

Теоретическая часть:

В соответствии с ГОСТ 15094-89 «Приборы электронные радиоизмерительные.

Классификация. Наименования и обозначения», все электронные радиоизмерительные приборы, в зависимости от характера измерений и вида измеряемых величин делятся на 20 подгрупп. Каждая подгруппа обозначается заглавными буквами русского алфавита и состоит из нескольких видов, обозначаемых цифрами по порядку. Каждому типу прибора присвоены порядковые номера, перед которыми ставится черточка (дефис), например, В3-17.

Классификация предусматривает следующие подгруппы и виды приборов:


Подгруппа А. Приборы для измерения силы тока. А1 - установки или приборы для поверки амперметров; А2 - амперметры постоянного тока; А3 - амперметры переменного тока; А7 - амперметры универсальные; А9 - преобразователи тока.	Подгруппа Б. Источники питания для измерений или измерительных приборов. Б2 - источники переменного тока; Б4- источники калиброванного напряжения и тока; Б5 - источники постоянного тока; Б6 - источники с регулируемыми параметрами; Б7 - источники постоянного и переменного тока универсальные.
Подгруппа В. Приборы для измерения напряжения. В1 - приборы или установки для поверки вольтметров; В2 - вольтметры постоянного тока; В3 - вольтметры переменного тока; В4 - вольтметры импульсного тока; В5 - вольтметры фазочувствительные (векторметры); В6 - вольтметры селективные; В7 - вольтметры универсальные; В8 - измерители отношения напряжений и (или) разности напряжений; В9 - преобразователи напряжения.	Подгруппа Г. Генераторы измерительные. Г1 - установки для поверки измерительных генераторов; Г2 - генераторы шумовых сигналов; Г3 - генераторы сигналов низкочастотные; Г4 - генераторы сигналов высокочастотные; Г5 - генераторы импульсов; Г6 - генераторы сигналов специальной формы; Г8 - генераторы качающейся частоты.
Подгруппа Д. Аттенаторы и приборы для измерения ослабления.	Подгруппа Е. Приборы для измерения параметров компонентов и цепей с сосредоточенными постоянными. Е1 - установки или приборы для поверки измерителей параметров компонентов и цепей; Е2 - измерители полных сопротивлений и (или) проводимостей; Е3 - измерители индуктивности; Е4 - измерители добротности; Е6 - измерители сопротивлений; Е7 - измерители параметров универсальные;

	Е8 - измерители емкостей; Е9 - преобразователи параметров компонентов и цепей.
Подгруппа И. Приборы для импульсных измерений.	Подгруппа К. Комплексные измерительные установки
Подгруппа Л. Приборы общего применения для измерения параметров электронных ламп и полупроводниковых приборов. Л2 - измерители параметров (характеристик) полупроводниковых приборов; Л3 - измерители параметров (характеристик) электронных ламп; Л4 - измерители шумовых параметров полупроводниковых приборов.	Подгруппа М. Приборы для измерения мощности.
Подгруппа П. Приборы для измерения напряженности поля и радиопомех.	Подгруппа Р. Приборы для измерения параметров элементов и трактов с распределенными постоянными. Р1 - линии измерительные; Р2 - измерители коэффициента стоячей волны; Р3 - измерители полных сопротивлений; Р4 - измерители комплексных коэффициентов передач; Р5 - измерители параметров линий передач; Р6 - измерители добротности; Р9 - преобразователи параметров.
Подгруппа С. Приборы для наблюдения, измерения и исследования форм сигнала и спектра. С1 - осциллографы универсальные; С2 - измерители коэффициента амплитудной модуляции (модулометры); С3 - измерители девиации частоты (девиаметры); С4 - анализаторы спектра; С6 - измерители нелинейных искажений; С7 - осциллографы скоростные, стробоскопические; С8 - осциллографы запоминающие; С9 - осциллографы специальные.	Подгруппа У. Усилители измерительные.
Подгруппа Ф. Приборы для измерения фазового сдвига и группового времени запаздывания. Ф1 - установки или приборы для поверки измерителей фазового сдвига или группового времени запаздывания; Ф2 - измерители фазового сдвига; Ф3 - фазовращатели измерительные; Ф4 - измерители группового времени запаздывания.	Подгруппа Х. Приборы для наблюдения и исследования характеристики радиоустройств. Х1 - приборы для исследования амплитуды частотных характеристик; Х2 - приборы для исследования переходных характеристик; Х3 - приборы для исследования фазочастотных характеристик; Х4 - приборы для исследования амплитудных характеристик; Х5 - измерители коэффициента шума;

	Х6 - приборы для исследования корреляционных характеристик; Х8 - установки или приборы для проверки измерителей характеристик радио-устройств.
Подгруппа Ч. Приборы для измерения частоты и времени. Ч1 - установки для проверки измерителей частоты, воспроизведения образцовых частот, сличения частот сигналов; Ч2 - частотомеры резонансные; Ч3 - частотомеры электронно-счетные; Ч4 - частотомеры гетероидные, емкостные, мостовые; Ч5 - преобразователи частоты сигнала; Ч6 - синтезаторы частот; делители и умножители частоты; Ч7 - приемники сигналов эталонных частот; компараторы частотные, фазовые, временные; синхрометры; Ч9 - преобразователи частоты.	Подгруппа Ш. Приборы для измерения электрических и магнитных свойств материалов.
Подгруппа Э. Измерительные устройства коаксиальных и волновых трактов.	Подгруппа Я. Блоки радиоизмерительных приборов.

Измерительные механизмы магнитоэлектрической системы.

Магнитоэлектрическая система.

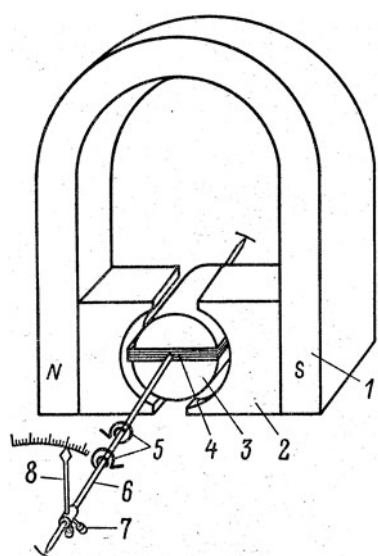


1 Устройство магнитоэлектрического измерительного механизма с неподвижным магнитом.

Магнитоэлектрические механизмы конструктивно могут быть выполнены с неподвижным магнитом и подвижной рамкой или с подвижным магнитом и неподвижной рамкой. Более широкое применение находят механизмы с неподвижным магнитом. Устройство магнитоэлектрического измерительного механизма с неподвижным магнитом.

Магнитная цепь измерительного механизма состоит из постоянного магнита 1 с полюсными наконечниками 2 и неподвижного стального сердечника 3. Полюсные наконечники имеют цилиндрическую расточку и выполнены, так же как и сердечник, из магнитомягкой стали. В воздушном зазоре между полюсными наконечниками и сердечниками образуется равномерное радиальное магнитное поле. В этом поле может свободно поворачиваться легкая алюминиевая рамка 4, на которой намотана обмотка из тонкого медного или алюминиевого изолированного провода. Рамка установлена на полуосях 6 и имеет прямоугольную форму. Пружины 5 создают противодействующий момент и одновременно служат для подвода тока к обмотке. На одной из полуосей закреплена указательная стрелка 8 с противовесами 7.

2 Измерительные механизмы электромагнитной системы.

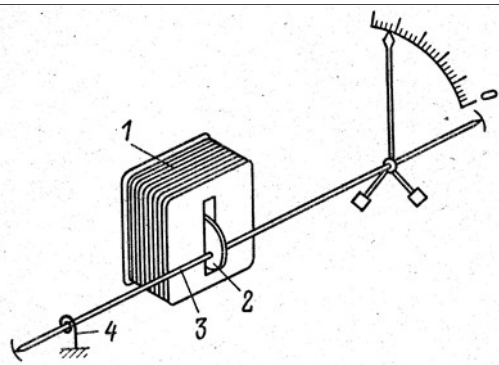Существует две основные разновидности измерительных механизмов электромагнитной системы: с плоской катушкой и с круглой катушкой. Рис. 2. Устройство измерительного механизма. Неподвижная катушка 1 имеет воздушный зазор в



Устройство измерительного механизма с плоской неподвижной катушкой.

виде узкой щели. Подвижный плоский сердечник 2 эксцентрично закреплен на оси 3. При протекании тока по катушке образуется магнитное поле и сердечник втягивается в щель. Таким образом создается вращающий момент, ось поворачивается вместе с указательной стрелкой, пружина 4 закручивается, в результате чего возникает противодействующий момент. Успокоители в электромагнитных механизмах применяют воздушные или магнитоиндукционные (на рисунке успокоитель не показан).

3 Астатические измерительные механизмы.


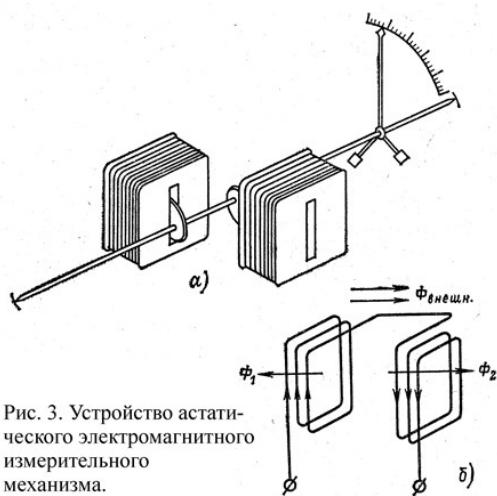


Рис. 3. Устройство астатического электромагнитного измерительного механизма.



Практически исключить влияние внешних магнитных полей удастся в астатических измерительных механизмах. Устройство такого механизма показано на рис. 3, а. Этот механизм имеет две катушки, соединенные между собой последовательно, и два сердечника, укрепленные на одной оси. Вращающие моменты, действующие на ось при втягивании сердечников, направлены в одну сторону. Таким образом, подвижная часть поворачивается под действием суммы двух моментов. Направления обмоток выбраны так, что магнитные потоки катушек Φ_1 и Φ_2 (рис. 3, б) направлены встречно. При появлении внешнего магнитного поля с потоком $\Phi_{внешн.}$ поле одной катушки усиливается, другой - ослабляется. Тогда один вращающий момент увеличивается, другой - ослабляется. Сумма вращающих моментов, действующих на подвижную часть прибора, остается неизменной.


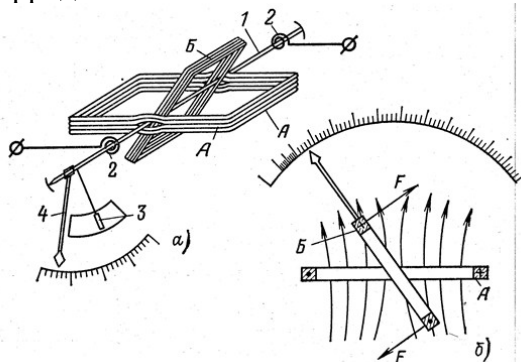
4 Измерительные электродинамической и ферродинамической систем.



Устройство измерительного механизма электродинамической системы (а) и схема, поясняющая принцип его действия (б)

Схема устройства представлена на рис. 4 а. Он состоит из неподвижной катушки А, внутри которой может поворачиваться подвижная катушка Б. Неподвижная катушка, состоящая обычно из двух секций, наматывается толстым медным проводом и имеет малое количество витков. Подвижная катушка имеет большое количество витков проводом малого сечения. На оси 1 помимо подвижной катушки укреплены спиральные пружины 2, указательная стрелка 4 и крыло воздушного успокоителя 3. Магнитоиндукционные успокоители в электродинамических приборах применяются редко. Ток к подвижной катушке подводится через спиральные пружины (или растяжки), которые одновременно служат для создания противодействующего момента. При прохождении измеряемого тока по катушкам в результате взаимодействия магнитного поля подвижной катушки с магнитным полем тока неподвижной катушки создается вращающий момент

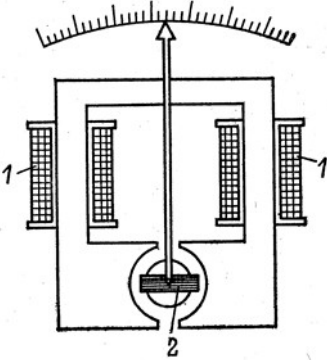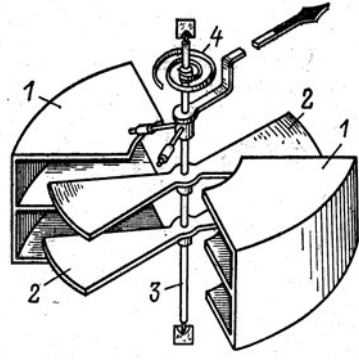5  Устройство ферродинамического измерительного механизма	(рис. 4, б). Подвижная катушка стремится занять положение, когда магнитные поля катушек совпадают. На постоянном токе принципы действия электродинамического и магнитоэлектрического механизмов аналогичны. Только в электродинамическом приборе магнитное поле создается не постоянным магнитом, а током неподвижной катушки. 5. Устройство ферродинамического измерительного механизма. Ферродинамические измерительные механизмы отличаются от электродинамических наличием магнитопровода внутри не подвижной катушки 1 и подвижной катушки 2. Это позволяет получить сильное магнитное поле в воздушном зазоре и большой вращающий момент. Увеличение вращающего момента повышает чувствительность приборов и дает возможность повысить их прочность. Внешние магнитные поля на показание ферродинамических приборов влияют очень мало.
6. Измерительные механизмы электростатической системы 	Принцип действия электростатических измерительных механизмов основан на взаимодействии электрически заряженных пластин. На рис. 6 схематично показано устройство одного из механизмов электростатической системы. Между неподвижными пластинами 1 может перемещаться подвижная пластина 2, укрепленная на оси 3. При подключении к прибору напряжения подвижная и неподвижные пластины получают противоположные заряды и между ними возникает электрическое поле. В результате подвижная пластина втягивается в зазор между неподвижными, создавая вращающий момент, под действием которого перемещается укрепленная на оси указательная стрелка. Противодействующий момент создается спиральной пружиной 4. Для повышения чувствительности приборов увеличивают количество подвижных и неподвижных пластин. Успокоители в электростатических приборах применяются магнитоиндукционные или воздушные.
7. Измерительные механизмы индукционной системы.	Индукционные измерительные приборы могут работать только на переменном токе. Схема устройства измерительного механизма представлена на рис. 7. Основными его элементами являются два неподвижных электромагнита 1 и 2, а также алюминиевый диск 4, который закреплен на оси 3 и может свободно вращаться. По обмоткам электромагнитов текут переменные токи I_1 и I_2, сдвинутые по фазе на угол ϕ. Эти токи создают два магнитных потока Φ_1 и Φ_2, сдвинутые по фазе на тот же угол. Магнитные потоки, пронизывая диск, наводят в нем э.д.с., под действием которых текут вихревые токи. Поток Φ_1 вызывает появление тока

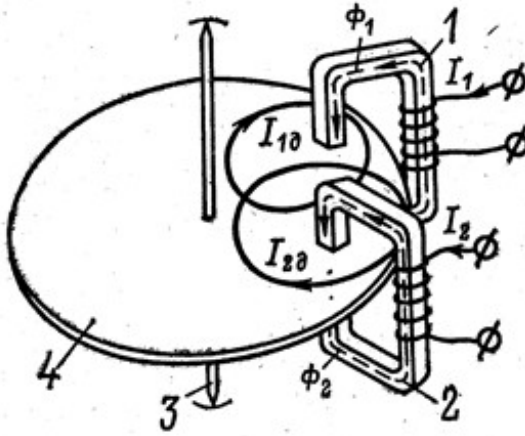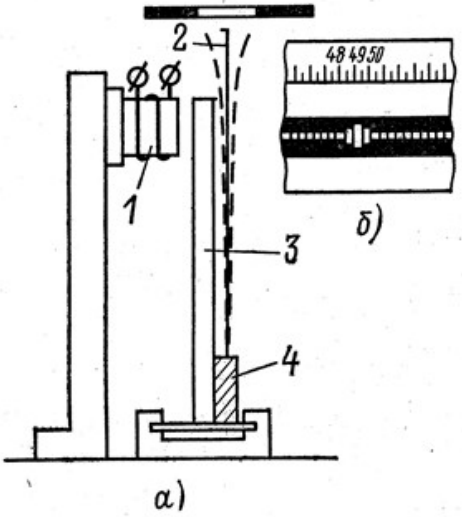 Устройство индукционного измерительного механизма.	Ид, поток Φ_2 - тока $I_{2д}$ (направления всех токов и магнитных потоков даны для определенного момента времени). В результате взаимодействия потока Φ_1 с током $I_{2д}$ и потока Φ_2 с током $I_{1д}$ появляются вращающие моменты. Следует отметить, что обязательным условием работы индукционного измерительного механизма является сдвиг по фазе между потоками Φ_1 и Φ_2.
Измерительные механизмы вибрационной системы.  Рис. 8. Устройство вибрационного частотомера.	Вибрационные измерительные механизмы (язычковые) являются разновидностью электромагнитной системы. Схема устройства показана на рис. 8. Обмотка электромагнита 1 питается переменным током, частоту которого нужно измерить. Тонкие стальные пластины 2, называемые язычками (на рисунке виден только 1 язычок), укреплены на общей планке 4. Эта планка жестко скреплена с якорем 3, расположенным вблизи сердечника электромагнита. Язычки имеют различные частоты собственных колебаний. Под действием переменного магнитного поля якорь дважды за период притягивается к сердечнику и отходит от него. Вместе с якорем вибрируют язычки. Наибольшей будет амплитуда колебаний этого язычка, у которого частота собственных колебаний совпадает с частотой вынужденных. На рис. 8, б, показан вид шкалы, когда измеряемая частота равна 49 Гц.

Особенности приборов.

Для приборов **магнитоэлектрической** системы характерна высокая точность. Они являются наиболее точными, по сравнению с приборами непосредственной оценки других систем и изготавливаются вплоть до класса точности 0,1.

Большим достоинством магнитоэлектрических приборов является равномерность шкалы, высокая чувствительность и малая мощность потерь.

Основным недостатком приборов магнитоэлектрической системы является невозможность их применения без специальных преобразователей в цепях переменного тока. Кроме того, они отличаются относительно сложной конструкцией.

Приборы магнитоэлектрической системы используются, главным образом, в качестве гальванометров, амперметров, вольтметров и омметров.

Приборы **электромагнитной** системы можно использовать в цепях переменного тока. Точность их меньше, по сравнению с приборами магнитоэлектрической системы.

Достоинство электромагнитных приборов; простота конструкции, сравнительно низкая стоимость, надежность в эксплуатации, устойчивость к перегрузкам.

Недостатки: низкая чувствительность и точность, большое потребление мощности, неравномерность шкалы.

Применяют приборы электромагнитной системы в цепях переменного тока как амперметры, вольтметры, эмлогометры, используют в частотомерах и фазометрах.

Отсутствие стальных сердечников в **электродинамических** измерительных механизмах исключает погрешности от гистерезиса и вихревых токов, но они очень чувствительны к влиянию внешних магнитных полей.

Высокая точность электродинамических приборов позволяет применять их в качестве образцовых. Приборы электродинамической системы можно применять на постоянном и переменном токе.

Недостатки: влияние внешних магнитных полей, низкая чувствительность, относительно большое потребление мощности, высокая стоимость. Кроме того, они плохо переносят механические воздействия, требовательны к уходу.

Используются в качестве амперметров, вольтметров и ваттметров.

В **ферродинамических** приборах наличие стальных сердечников существенно увеличивает погрешность. Приборы этой системы используются в амперметрах, вольтметрах, ваттметрах, частотомерах, фазометрах.

Приборы **электростатической** системы применяются для измерения постоянных и переменных напряжений. Показания их не зависят от внешних магнитных полей, частоты.

Достоинство: большое входное сопротивление, активной мощности приборы этой системы практически не потребляют.

Недостаток: низкая чувствительность, неравномерность шкалы.

Приборы **индукционной** системы могут применяться в цепях переменного тока с одной определенной частотой.

Достоинство их - малое влияние внешних магнитных полей, стойкость к перегрузкам, надежность в работе, невысокая стоимость.

Используются они в счетчиках электроэнергии.

Вибрационные измерительные механизмы являются разновидностью электромагнитной системы. Применяются они в частотомерах - для измерения низкой частоты, главным образом, промышленной, и только в стационарных условиях.

Ход работы:

3. Задание

3.1 Расшифровать обозначения предлагаемых приборов в соответствии с таблицей 1.

3.2 Изучить принцип действия, достоинства, недостатки и область применения измерительных механизмов различных систем.

3.3 Результаты работы свести в таблицы 1 и 2.

Таблица 1.

№	
1	A2-, B2-, B2-, Г2-, У2-, Л2-, P3-, C1-, Ф2-, X1-, Ч3-
2	A3-, B5-, B3-, Г3-, E3-, Л3-, P4-, C2-, Ф4-, X2-, Ч5-
3	A7-, B5-, B7-, Г4-, E4-, Л4-, P5-, C4-, Ф3-, X3-, Ч9-
4	A2-, B7-, B7-, Г5-, E6-, Л2-, P6-, C6-, Ф2-, X4-, Ч3-
5	A3-, B2-, B7-, Г6-, E8-, Л3-, P3-, C8-, Ф4-, X1-, Ч5-
6	A7-, B5-, B2-, Г2-, E2-, Л4-, P5-, C9-, Ф3-, X2-, Ч9-
7	A2-, B7-, B3-, Г3-, E3-, Л2-, P5-, C1-, Ф2-, X3-, Ч3-
8	A3-, B2-, B7-, Г4-, E4-, Л3-, P6-, C2-, Ф4-, X4-, Ч5-
9	A7-, B5-, B7-, Г5-, E6-, Л4-, P3-, C4-, Ф3-, X1-, Ч9-
10	A2-, B7-, B7-, Г6-, E8-, Л2-, P4-, C6-, Ф2-, X2-, Ч3-

Таблица 2.

Виды измерительных механизмов	Принцип действия	Достоинства	Недостатки	Область применения

4. Содержание отчёта.

4.1 Цель работы.

4.2 Задание.

4.3 Расшифровку обозначений приборов в соответствии с таблицей 2.

4.4 Таблицу характеристик измерительных механизмов различных систем (табл. 1).

4.5 Ответы на контрольные вопросы

1. Что позволяют правильно выбрать приборы и дают некоторые указания по их эксплуатации.
2. Расшифровать обозначения вольтметров В3 – 38, В7 – 26, В7 – 22.
3. Расшифровать обозначения генераторов Г3 – 106, Г4 – 107, Г5 – 54.

Практическая работа №4.

Тема 2.1. Измерение электромеханическими измерительными приборами

Изучение работы ампервольтметра ТЛ-4М при испытании транзисторов

Цель работы: Измерение параметров транзистора ампервольтметром ТЛ-4М.

Перечень используемого оборудования: ампервольтметр ТЛ-4М, транзисторы.

Теоретическая часть:

Ампервольтметр — испытатель транзисторов ТЛ-4М предназначен для измерения постоянного тока и напряжения, переменного синусоидального тока и напряжения частотой 50 Гц, переменного синусоидального напряжения частотой 40... 15000 Гц, сопротивления постоянному току и параметров транзисторов малой мощности:

$I_{ко}$ — обратного тока коллекторного перехода;

$I_{эо}$ — обратного тока эмиттерного перехода;

$I_{кн}$ — начального тока коллектора;

β — статического коэффициента усиления по току, определяемого расчетным путем:

$$\beta = \frac{\Delta I_{\kappa}}{\Delta I_{\text{Б}}}$$

Технические данные

Пределы измерений:

силы постоянного тока, мА	0,1; 0,3; 1; 3; 30; 300; 3000
силы переменного тока, мА	3; 30; 300; 3000
постоянного напряжения, В	0,1; 1; 3; 10; 30; 100; 300; 1000
переменного напряжения, В	1; 3; 10; 30; 100; 300; 1000

сопротивлений;

число 300 в конце шкалы, кОм:

при множителе $\times 1$	0,3
при множителе $\times 10$.	3
при множителе $\times 100$	30
при множителе $\times 1000$	300
при множителе $\times 10000$	3000

число 500 в конце шкалы, кОм:

при множителе $\times 1$	0,5
при множителе $\times 10$	5
при множителе $\times 100$	50
при множителе $\times 1000$	500
при множителе $\times 10000$	5000

Измерения при множителе $\times 10000$ производятся с помощью внешнего источника постоянного напряжения 24...30 В.

Параметры транзисторов в интервалах:

$I_{ко}$, мкА	0...100
$I_{кн}$, мкА	0...100

$I_{\text{зо}}$, мкА	0...100
β	0...500

Основная погрешность прибора от конечного значения рабочей шкалы, %, при измерении: силы постоянного тока на пределах 0,1, 0,3, 1 и 3 мА, не более $\pm 2,5$

силы постоянного тока на пределах 30, 300, 3000 мА, не более ± 4

силы переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц, не более ± 4

постоянного напряжения, не более ± 4

переменного напряжения синусоидальной формы в- пределах номинальной области частот, не более ± 4

омических сопротивлений от длины рабочей части шкалы, не более $\pm 2,5$

параметров транзисторов от конечного значения шкалы, не более $\pm 2,5$

Входное сопротивление прибора, кОм/В:

постоянному току 10

переменному 2,5

Габаритные размеры, мм 160x114x60

Масса, кг 0,85

Конструктивно прибор состоит из следующих основных частей:

измеритель магнитоэлектрической системы (микроамперметр 100 мкА) с подвижной частью на кернах;

передняя панель (крышка), к которой крепятся измеритель, клеммы, два переменных резистора (для установки нуля и тока базы), четыре переключателя: IUR — вид работ; п-р-п, р-п-р —

тип транзистора; —, род тока; $I_{\text{к}}...I_{\text{б}}$ - цепь транзистора;

дисковый переключатель пределов измерения с подвижными контактами;

монтажная плата;

кожух прибора.

Измерение параметров транзистора

Отсчет показаний прибора производится при установке переключателя «вид работ» в положение «транзистор». Измерение $I_{\text{ко}}$ — рис. 2.1.

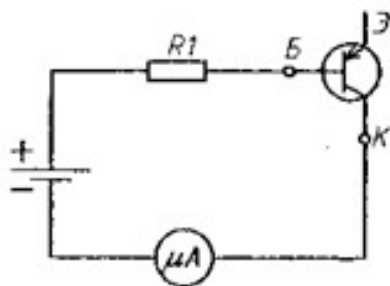


Рис. 2.1. Схема измерения обратного тока коллекторного перехода:

$R1$ — резистор в приборе; B , K — клеммы для присоединения базы и коллектора транзистора

Установить следующее положение переключателей:

«тип транзистора» — согласно типу проверяемого транзистора;

«цепь транзистора» — в положение $I_{\text{к}}$;

«род тока» — в положение «—»;

«дисковый» — в положение « $I_{\text{ко}}$ »

Проверяемый транзистор устанавливается в соответствии с маркировкой клемм (Э К Б)—коллектор к клемме «К», база к клемме «Б». Эмиттерный вывод не присоединяется. Стрелка прибора показывает $I_{ко}$ на пределе 100 мкА, Измерение I_{30} — рис. 2.

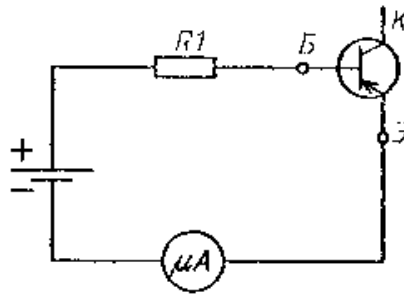


Рис. 2.2. Схема измерения обратного тока эмиттерного перехода транзистора

Положение переключателей то же, что и при измерении $I_{ко}$. База транзистора присоединяется к клемме «Б», эмиттер к клемме «К». Коллекторный переход не присоединяется. Стрелка измерительного прибора показывает значение $I_{эо}$ на пределе 100 мкА.

Измерение $I_{кн}$ — рис. 2.3.

Положение переключателей то же, что и при измерении $I_{эо}$. База транзистора присоединяется к клемме «Б», эмиттер к клемме «К». Коллекторный переход не присоединяется. Стрелка измерительного прибора показывает значение $I_{эо}$ на пределе 100 мкА.

Измерение тока — рис. 2.3.

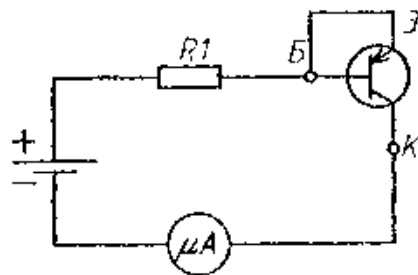


Рис. 2.3. Схема измерения начального тока коллектора транзистора

Положение переключателей то же, что и при измерении $I_{ко}$. База и эмиттер транзистора присоединяются к клемме «Б», коллектор — к клемме «К». Стрелка прибора показывает значение $I_{кн}$ на пределе 100 мкА.

Определение статического коэффициента усиления рис.2.4

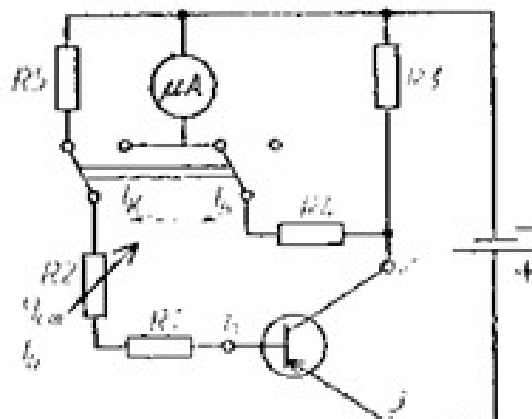


Рис. 2.4 Схема определения статического коэффициента усиления транзистора

При этом выводы транзистора присоединяются к клеммам Э, К, Б. Необходимо учесть тип транзистора (р-п-р или п-р-п). Статический коэффициент усиления определяется по формуле

$$\beta = \frac{\Delta I_K}{\Delta I_B} = \frac{\Delta I_{K2} - \Delta I_{K1}}{\Delta I_{B2} - \Delta I_{B1}},$$

где I_{K1} — ток коллектора при токе базы I_{B1} ; I_{K2} — ток коллектора при токе базы I_{B2} .

Дисковый переключатель устанавливается в положение «Б...К», переключатель «цепь транзистора» — в положение « I_B » положение остальных переключателей — как при измерении I_{K0} —

Допустим, при измерении получены следующие данные $I_{B1} = 50$ мкА, $I_{K1} = 2,6$ мА, $I_{B2} = 80$ мкА, $I_{K2} = 4,4$ мА.

$$\Delta I_B = I_{B1} - I_{B2} = 80 - 50 = 30 \text{ мкА}$$

$$\Delta I_K = I_{K1} - I_{K2} = 4,4 - 2,6 = 1,8 \text{ мА} = 1800 \text{ мкА}$$

Коэффициент усиления

$$\beta = \frac{\Delta I_K}{\Delta I_B} = \frac{1800}{30} = 60$$

Ход работы

1. Задать величину тока базы, при которой удобно определить ток коллектора (около 50 мкА).
2. Для измерения тока коллектора переключатель следует установить в положение « I_K ». Величина тока коллектора определяется по верхней шкале показывающего прибора, конечное значение которой соответствует 10 мА.
3. Переключатель « I_B — I_K » снова устанавливают в положение « I_B » и увеличивают ток базы на 20,...40 мкА.
4. При последующем переключении « I_B — I_K » в положение « I_K » снова определяется величина тока коллектора.
5. Измерения занести в таблицу
6. Найти коэффициент усиления

I_B , мкА	50	70	90	110
I_K , мкА				

7. Ответить на вопросы

1. Основные методы измерения постоянных токов и напряжений.
2. Назначение, схема включения и область применения добавочных резисторов.
3. Методы измерения переменных токов промышленной частоты. Измерительные трансформаторы тока.
4. Измерительные трансформаторы напряжения.
5. Что называется амплитудным, средним, средневывпрямленным и средним квадратическим значениями напряжения или тока?
6. Какие коэффициенты устанавливают связь между амплитудным и средним квадратическим, между средним квадратическим и средним значениями напряжения (тока)?
7. Чему равны коэффициенты амплитуды и формы для гармонической формы сигнала?
8. Из-за чего может возникать методическая погрешность при измерении несинусоидального сигнала?

Практическая работа №5.

Тема 2.1. Измерение электромеханическими измерительными приборами

Измерение мощности в трехфазной цепи двухэлементным ваттметром.

Цель работы: Измерение мощности в трехфазной цепи двухэлементным ваттметром.

Перечень используемого оборудования

Трехфазная цепь; однофазные ваттметры, двухэлементный ваттметр; амперметр, вольтметр.

Теоретическая часть:

Для измерения мощности трехфазного приемника применяют различные схемы включения ваттметров.

При симметричной нагрузке активную мощность P можно измерить одним ваттметром, включенным по схемам рис. 7.13, а, б.

Общая мощность потребителя

$$P = 3W,$$

где W — показание ваттметра.

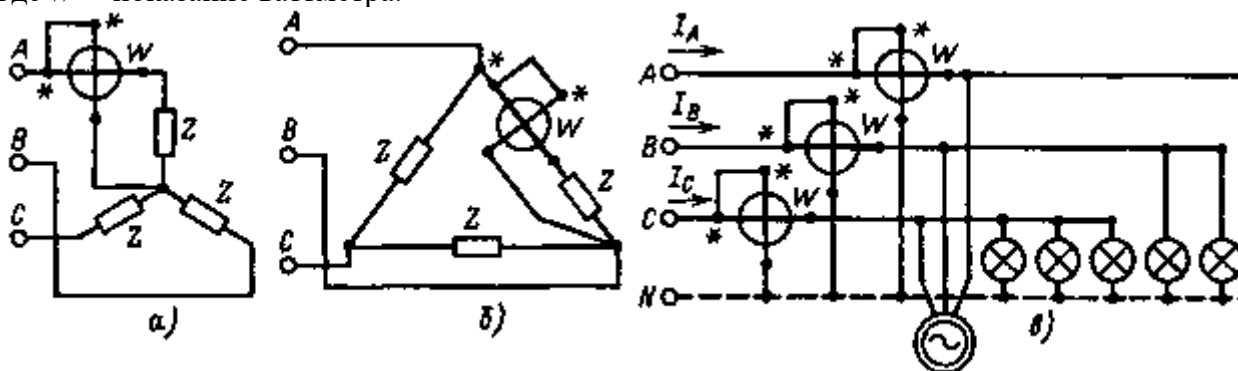


Рис 7.13 Схемы включения ваттметров для измерения активной мощности в трехфазной сети одним (а, б) и тремя (в) ваттметрами

При несимметричной нагрузке мощность трехфазного приемника можно измерить тремя ваттметрами (рис. 7.13, в). Общая мощность приемника в этом случае

$$P = W_1 + W_2 + W_3.$$

В трехпроводных системах трехфазного тока при симметричной и несимметричной нагрузках и любом способе соединения приемников широко распространена схема измерения мощности двумя ваттметрами (рис. 7.14, а). На этой схеме токовые обмотки ваттметров включены в линейные провода A и B , а обмотки напряжения — на линейные напряжения U_{AC} и U_{BC} 1.

1 Токовые обмотки могут быть включены и в другие линейные провода, например в A и C . При этом параллельные обмотки ваттметров включаются на линейные U_{ab} и U_{cb} .

Докажем, что сумма показаний ваттметров, включенных по схеме рис. 7.14, а, равна активной мощности P трехфазного приемника.

Мгновенное значение общей мощности трехфазного приемника, соединенного звездой,

$$p = u_A i_A + u_B i_B + u_C i_C.$$

Так как

$$i_A + i_B + i_C = 0,$$

то

$$i_C = -(i_A + i_B)$$

Рис. 7.14. Схема включения двух ваттметров для измерения активной мощности в трехфазных сетях (а) и векторная диаграмма, поясняющая измерение активной мощности двумя ваттметрами (б)

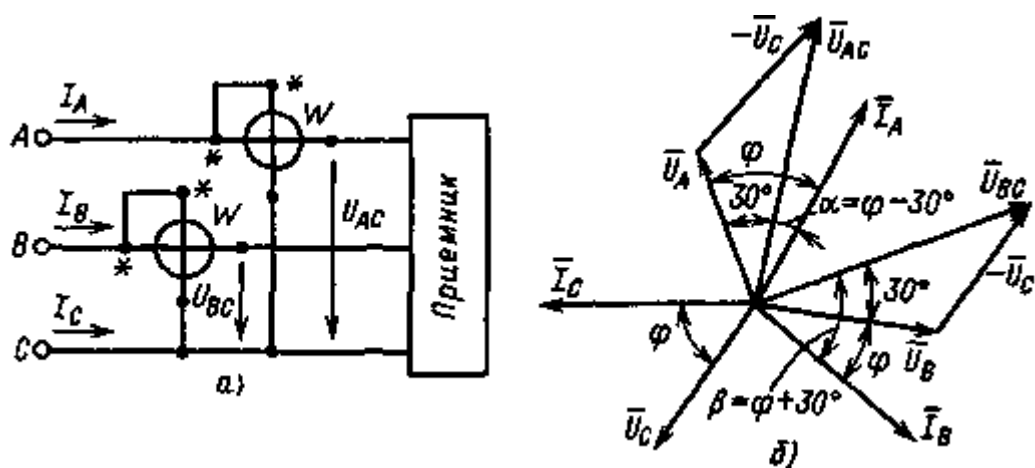


Рис. 7.14.

Подставляя значение iC в выражение для p , получаем

$$p = uAiA + uBiB - uC(iA + iB) = (uA - uC) iA + (uB - uC) iB = uACiA + uBCiB.$$

Выразив мгновенные значения u и i через их амплитуды, можно найти среднюю (активную) мощность:

$$P_{\text{ср}} = \frac{1}{T} \int_0^T p \, dt,$$

которая составит

$$P = U_{AC} I_A \cos(\varphi_{U_{AC}, I_A}) + U_{BC} I_B \cos(\varphi_{U_{BC}, I_B}) = W_1 + W_2.$$

Так как U_{AC} , U_{BC} , I_A и I_B — соответственно линейные напряжения и токи, то полученное выражение справедливо и при соединении потребителей треугольником.

Следовательно, сумма показаний двух ваттметров действительно равна активной мощности P трехфазного приемника.

При симметричной нагрузке

$$I_A = I_B = I_C, U_{AC} = U_{BC} = U_{\text{л}}.$$

Из векторной диаграммы (рис. 7.14, б) получаем, что угол α между векторами I_A и U_{AC} равен $\varphi - 30^\circ$, а угол β между векторами I_B и U_{BC} составляет $\varphi + 30^\circ$.

В рассматриваемом случае показания ваттметров можно выразить формулами

$$W_1 = U_{\text{л}} I_{\text{л}} \cos(\varphi - 30^\circ); \quad W_2 = U_{\text{л}} I_{\text{л}} \cos(\varphi + 30^\circ).$$

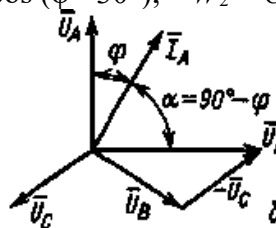
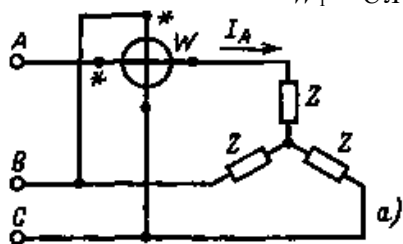


Рис. 7.15. Схема включения ваттметра для измерения реактивной мощности в трехфазной сети одним ваттметром (а) и векторная диаграмма (б)

Сумма показаний ваттметров

$$W_1 + W_2 = U_{\text{л}} I_{\text{л}} [\cos(\varphi - 30^\circ) + \cos(\varphi + 30^\circ)] = \sqrt{3} U_{\text{л}} I_{\text{л}} \cos \varphi.$$

По разности показаний ваттметров можно определить реактивную мощность симметричной трехфазной системы:

$$W_1 - W_2 = U_{\text{л}} I_{\text{л}} [\cos(\varphi - 30^\circ) - \cos(\varphi + 30^\circ)] = U_{\text{л}} I_{\text{л}} \sin \varphi = Q/\sqrt{3}.$$

Отсюда

$$Q = (W_1 - W_2)\sqrt{3}.$$

При симметричной активной нагрузке ($\varphi = 0$) показания обоих ваттметров будут одинаковыми. При смешанной симметричной нагрузке и $\varphi > 60^\circ$ показание одного из ваттметров будет отрицательным.

1 Ваттметры, как правило, снабжаются встроенным переключателем, позволяющим изменять фазу тока в одной из обмоток прибора (чаще всего токовой). Это устройство дает возможность производить отсчет показаний прибора при $\varphi > 60^\circ$, когда стрелка отклоняется влево до упора.

При симметричной нагрузке реактивную мощность Q трехфазной системы можно измерить одним ваттметром (рис. 7.15, а). В этой схеме токовая обмотка включена в линейный провод А, а параллельная обмотка напряжения — на линейное напряжение UBC . Из векторной диаграммы (рис. 7.15, б) следует, что показания ваттметра

$$W = U_{BC} I_L \cos(90 - \varphi) = U_L I_L \sin \varphi.$$

Умножая показание ваттметра на $\sqrt{3}$, получаем значение реактивной мощности Q трехфазной сети при симметричной нагрузке.

Ход работы

1. Ознакомиться с приборами, предназначенными для выполнения данной лабораторной работы. Внести в протокол их паспортные данные.
2. Собрать схему, изображенную на рис., обратив особое внимание на правильность включения генераторных зажимов ваттметров

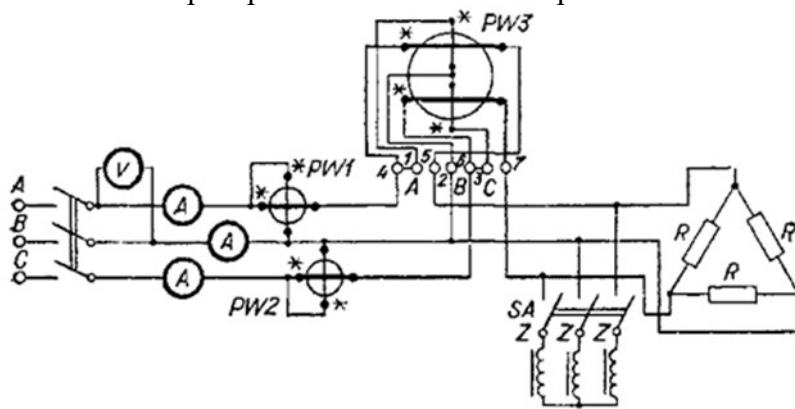


рис.1

Рис. Схема включения приборов для измерения активной мощности в трехфазной трехпроводной цепи.

3. Определить постоянные применяемых лабораторных ваттметров по формуле

$$C_{\text{ном}} = U_{\text{ном}} I_{\text{ном}} / a_{\text{шк}}$$

где $U_{\text{ном}}$ — номинальное значение напряжения используемого диапазона ваттметра, $I_{\text{ном}}$ — номинальное значение тока выбранного диапазона ваттметра; $a_{\text{шк}}$ — число делений шкалы ваттметра

4. Произвести измерение мощности при симметричной активной нагрузке ($\cos \varphi = 1$) тремя способами.

А) с помощью вольтметра и амперметров

$$P' = \sqrt{3} U_V I_A;$$

здесь U_V — показание вольтметра, включенного на фазное напряжение; I_A — показание амперметра, измеряющего линейный ток;

Б) с помощью двух однофазных ваттметров

$$P'' = P_{W1} + P_{W2},$$

где P_{W1} и P_{W2} — показания однофазных ваттметров $PW1$ и $PW2$;

$$P_{W1} = C_{\text{ном1}} a_1;$$

$$P_{W2} = C_{\text{ном2}} a_2,$$

здесь a_1 и a_2 — отсчеты в делениях по шкалам однофазных ваттметров;

в) с помощью двухэлементного ваттметра $PW3$:

$$P''' = C_{\text{ном3}} a_3,$$

где a_3 - отсчет в делениях по шкале двухэлементного ваттметра

Если используется щитовой двухэлементный ваттметр с градуированной шкалой, то P_w определяется непосредственно по шкале прибора в ваттах или киловаттах.

5. Сравнить полученные значения P' , P'' и P''' , обратив внимание на удобство измерения активной мощности двухэлементным ваттметром, не требующим предварительных арифметических вычислений.

6. Произвести измерение активной мощности при симметричной реактивной нагрузке ($\cos\varphi=1$) двумя способами;

а) с помощью двух однофазных ваттметров;

б) с помощью двухэлементного ваттметра.

Для получения реактивной нагрузки необходимо включить пакетный выключатель SA в схеме, изображенной на рис.1.

При определении активной мощности с помощью двух однофазных ваттметров следует помнить, что в зависимости от угла φ и его знака показания одного из ваттметров могут быть отрицательными или вообще равными нулю. Независимо от этого для получения общей мощности всегда необходимо брать алгебраическую сумму показаний ваттметров.

7. Сравнить результаты, полученные при выполнении п. 6, а и б, б.

8. Составить отчет по требуемой форме.

Практическая работа №6.

Тема 2.2. Аналоговые электронные вольтметры

Изучение работы электронного вольтметра.

Цель работы: Ознакомиться с особенностями схемотехнического решения основных блоков вольтметра.

Перечень используемого оборудования

Милливольтметр ВЗ – 38 (паспорт).

Милливольтметр ВЗ – 38 предназначен для измерения напряжения переменного тока от 0,1 мВ до 300В в диапазоне частот от 20 Гц до 5 МГц.

Показания прибора пропорциональны среднему значению, а шкала проградуирована в эффективных значениях синусоидального напряжения. Прибор имеет отдельную шкалу, проградуированную в децибелах.

Уровень "0" децибел равен 0,775 В.

Технические характеристики

1) диапазон измеряемых напряжений от 100 мкВ до 300В перекрывается поддиапазонами (1, 3, 10, 100, 300 мВ, 1, 3, 10, 30, 100, 300)В;

2) диапазон частот измеряемых переменных напряжений от 20 Гц до 5 МГц;

3) класс точности прибора допускается указывать разным для нормальных условий и для двух областей измеряемого напряжения:

- поддиапазон от 100 мВ до 300 мВ класс - 2,5;

- поддиапазон от 1В до 300В класс - 4,0.

4) приведенные погрешности для рабочих условий приведены в таблице 1;

5) дополнительная погрешность прибора, вызванная отклонением температуры окружающей среды от номинального значения, не превышает предела приведенной погрешности на каждые 10°C изменения температуры;

6) нормальные и рабочие условия эксплуатации прибора заданы в таблице 2;

7) входное сопротивление на частоте 55 Гц не менее:

- на поддиапазоне от 1 до 300 мВ - 5 Мом;

- на поддиапазоне от 1 до 300В - 4 Мом.

8) входная емкость не превышает:

- на поддиапазоне от 1 до 300 мВ - 30 пФ;

- на поддиапазоне от 1 до 300 мВ - 15 пФ.

9) емкость придаваемого к прибору кабеля не превышает 80 пФ;

10) дополнительная погрешность прибора, вызванная отклонением формы кривой измеряемого напряжения от синусоидальной с коэффициентом гармоник от 0,5 до 20 %, не превосходит величины, определяемой по формуле:

$$\delta = U_k / U_1 * 100 \%,$$

где U_1 - амплитуда первой гармоники;

U_k - амплитуда гармоники измеряемого сигнала;

k - номер гармоники.

11) прибор допускает работу в течение 8 часов;

12) потребляемая прибором мощность при номинальном напряжении не превышает 10 В * А;

13) габариты прибора составляют 152 * 206 * 285 мм;

14) масса прибора не более 5 кг;

15) время разогрева прибора не более 15 мин;

16) наработка прибора на отказ составляет 2500 час.

Таблица 1 - Пределы приведенных погрешностей в различных областях частот

Пределы приведенных погрешностей в области частот			
Поддиапазоны	от 20 до 45 Гц	от 1 до 3 МГц	от 3 до 5 МГц
1 - 300 мВ	4.0	4.0	6.0
1 - 300В	4.0	6.0	6.0

Таблица 2 - Условия эксплуатации прибора

Нормальные условия эксплуатации	
Температура окружающей среды	293 ± 5К
Относительная влажность при нормальной температуре среды	65 ± 15%
Атмосферное давление	101 ± 5 кПа
Рабочие условия эксплуатации прибора	
Температура окружающей среды	от 283 до 308К
Относительная влажность при температуре 298К	до 80%
Атмосферное давление	96 ± 10 кПа
Напряжение питания	220В ± 20В частота 50 ± 0,5 Гц

Устройство и принцип действия

Конструкция

Прибор выполнен в переносном исполнении. Каркас, рамы и боковые стяжки изготовлены методом литья под давлением.

Вся схема прибора, за исключением переключателя пределов измерения и входного делителя, размещена на одной печатной плате, прикрепленной к каркасу с левой стороны.

На задней панели закреплен трансформатор, держатель предохранителя и клемма заземления и выведен шнур питания. Элементы входного делителя экранированы и укреплены на передней панели.

На передней панели расположены: стрелочный отсчетный прибор, входные гнезда, индикатор и тумблер включения прибора.

Описание функциональной схемы

На рисунке 1 представлена функциональная схема прибора.

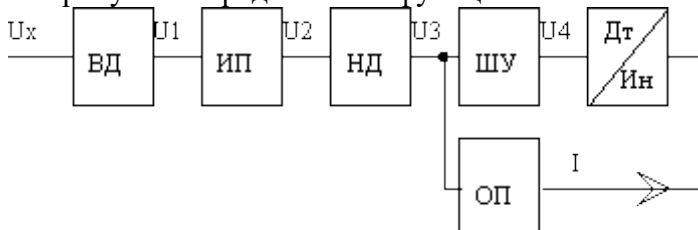


Рисунок 1 - Функциональная схема ВЗ – 38

На вход высокоомного делителя ВД подается измеряемое напряжение. Высокоомный делитель от низкоомного НД отделяется преобразователем импеданса ПИ. С выхода делителя низкоомного напряжение подается на широкополосный усилитель ШУ.

К выходу ШУ подключены детектор и индикатор, которые соединены со входом обратного преобразователя ОП, предназначенного для уменьшения погрешности вносимой диодами детектора.

Делитель высокоомный

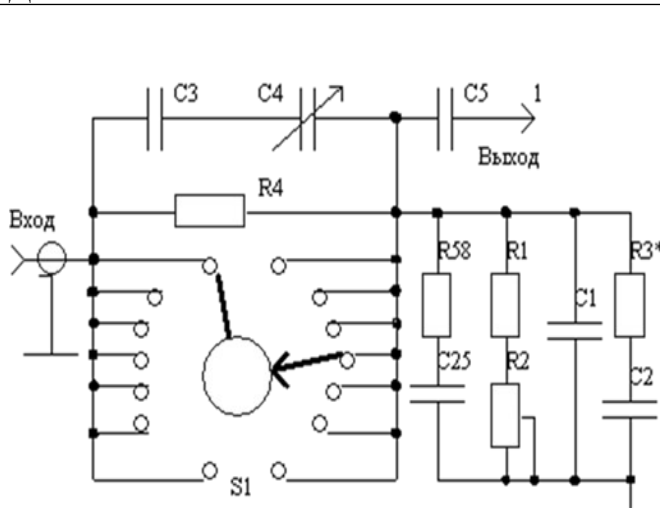


Рисунок 2 - Делитель высокоомный

Делитель высокоомный представлен на рисунке 2 и кроме резисторов содержит корректирующие емкости. Его коэффициент деления равен 1:1000. При переключении с поддиапазона 300 мВ на поддиапазон 1В входное сопротивление меняется с 8 до 5 МОм. Резистор R2 позволяет точно отрегулировать коэффициент деления делителя на частотах менее 1 МГц. На более высоких частотах оказывают свое влияние корректирующие цепи (C1, R3 - C2, R58 - C25 и цепочка C3 совместно с триммером C4). Емкость C5 выполняет роль разделительной емкости и не пропускает постоянную составляющую переменного сигнала.

Преобразователь импеданса

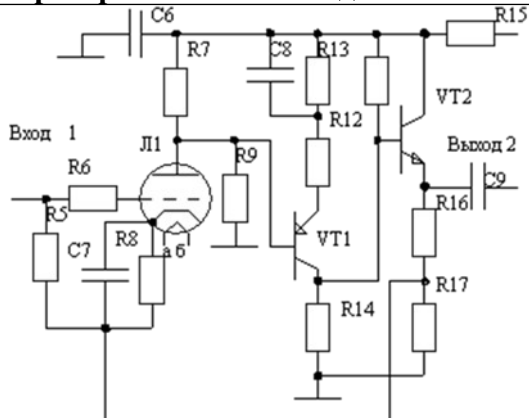


Рисунок 3 - Преобразователь импеданса

Он выполнен на лампе - нувисторе 6С63Н, обеспечивающей большое входное сопротивление и двух транзисторах. Транзистор VT1 обеспечивает усиление, а VT2, как эмиттерный повторитель, обеспечивает малое выходное сопротивление такой величины, чтобы оно не оказывало влияния на коэффициенты деления низкоомного делителя.

Глубокая отрицательная обратная связь с выхода повторителя (цепь R16 - R17) обеспечивает высокую стабильность характеристик преобразователя и одновременно сохраняет усиление порядка трех.

Аттенюатор

Аттенюатор (рисунок 4) служит для переключения пределов измерения милливольтметра и имеет шесть ступеней по 10дБ. Аттенюатор собран на высокочастотных резисторах типа С2-10, а выполнен на двух платах с экраном между ними таким образом, что его эквивалентное сопротивление для эмиттерного повторителя и широкополосного усилителя всегда неизменно и составляет величину 521 Ом.

Широкополосный усилитель

ШУ - широкополосный усилитель состоит из четырех транзисторов VT3 - VT6 (рис. 5).

Транзистор VT3 подбирается со статическим коэффициентом усиления по току порядка (100 – 120). Усилитель обеспечивает усиление равное 300.

Обратная связь через резистор R22 обеспечивает стабильность характеристик ШУ. Выходной сигнал снимается с выхода повторителя, собранного на транзисторе VT6, и составляет величину, равную 1В (при этом стрелка индикатора отклоняется на предельное значение).

Элементы R37, C16*, C22 и триммер C17 обеспечивают коррекцию амплитудно – частотной характеристики широкополосного усилителя. Эта глубокая обратная связь организована так, что в нее входит детекторный мост, собранный на диодах VD1 - VD2 и резисторах R43, R44

Снимается напряжение обратной связи с делителя R43 - R44 и подается на эмиттер транзистора VT3.

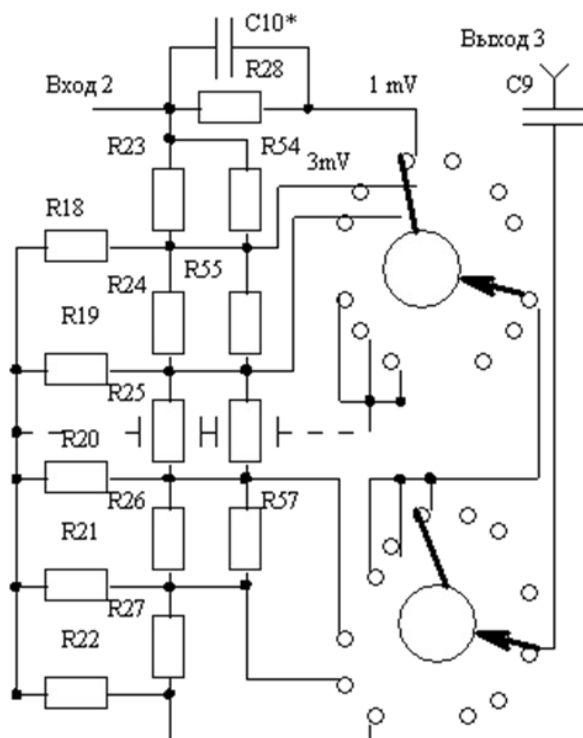


Рисунок 4 – Атенюатор
Стрелочный отсчетный прибор

Стрелочный отсчетный прибор является микроамперметром с полным током отклонения 100 мкА. Линейность передаточной характеристики диодного моста зависит от глубины обратной связи и на частотах менее 1 МГц практически линейна.

На частоте 5 МГц глубина обратной связи уже недостаточна и нелинейность шкалы в точке 1/10 составляет величину 4%, а в точке 1/3 шкалы около 1 % от установленного поддиапазона измерения. Источник питания выполнен по мостовой схеме на диодах VD7 - VD10. Фильтры выполнены по типу RC цепей.

Выпрямленное напряжение стабилизируется стабилитронами VD3 - VD6. Величина выпрямленного напряжения (+24В и – 24В). Переменное напряжение накала нувистора снимается с обмотки (21 – 22) трансформатора и зашунтировано потенциометром R53. Этим потенциометром добиваются наименьших шумов схемы милливольтметра. Средняя точка трансформатора 12 заземлена.

Ход работы

- 1) изучить метрологические и технические характеристики средств измерения и объекта исследования;
- 2) по техническому паспорту изучить принцип действия функциональных узлов прибора;
- 3) начертить блок - схему вольтметра с выбранными функциональными узлами;

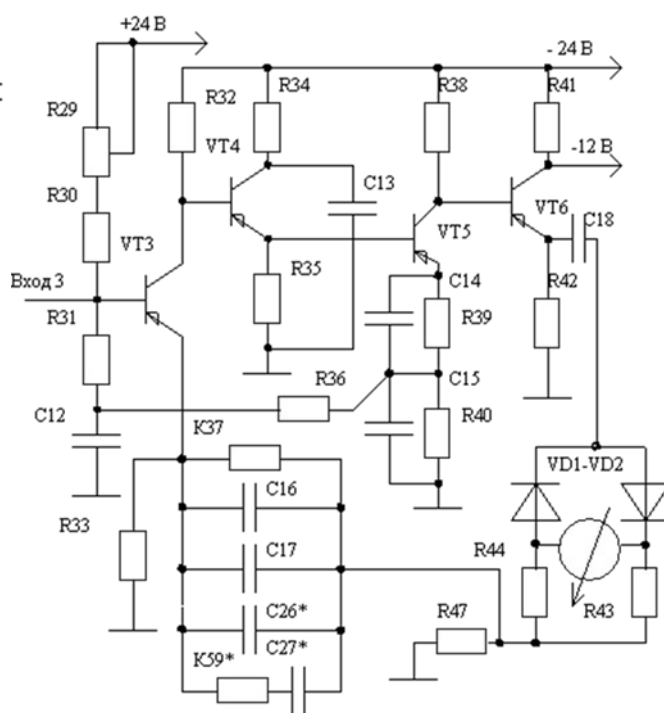


Рисунок 5 - Широкополосный усилитель

- 4) представить схему преподавателю и получить задание для расчета функционального узла;
- 5) начертить для заданного функционального узла схему электрическую принципиальную;

Содержание отчета

- 1) цель работы;
- 2) таблицу с метрологическими характеристиками и параметрами средства измерения;
- 3) функциональную блок - схему электронного вольтметра;
- 4) схему электрическую принципиальную для функционального блока;
блок – схему для вычисления погрешностей выбранного функционального узла;
- 5) Ответы на вопросы.

Контрольные вопросы

- 1) Почему на входе вольтметра выбран нувистор, а не биполярный транзистор?
- 2) Для чего в цепи катода нувистора включено сопротивление?
- 3) Почему широкополосные транзисторные усилители напряжения друг от друга отделены эмиттерными повторителями?
- 4) Сколько местных обратных связей использовано в схеме электронного вольтметра?
- 5) Какую роль выполняет в схеме общая обратная связь?
- 6) В чем преимущество мостовой схемы выпрямления перед однополупериодной?
- 7) Решена ли в данной схеме проблема уменьшения влияния нелинейности диодов на погрешность детектирования?
- 8) Как влияет на погрешность вольтметра класс точности индикатора?
- 9) В чем состоит особенность построения низкоомного многопредельного делителя напряжения?
- 10) Какие функциональные узлы вольтметра вносят шумы: высокочастотные, дрейфовые, от температуры среды, от колебаний частоты сети и величины напряжения.
- 11) Перечислить все цепи, вносящие погрешности на низких частотах в данном вольтметре.
- 12) Перечислить пассивные цепи, вносящие погрешности на высоких частотах.
- 13) Перечислить активные элементы вносящие существенную погрешность на высоких частотах.
- 14) Перечислить элементы схемы, которые вносят большую погрешность при изменении температуры окружающей среды.
- 15) Какие цепи корректируют погрешность прибора на высоких частотах, и какой у них принцип работы?
- 16) Какие цепи корректируют погрешность прибора на низких частотах, и какой у них принцип работы?
- 17) Какие цепи ВЗ-38 корректируют погрешность прибора, зависящую от температуры окружающей среды и каков их принцип работы?

Практическая работа №7.

Тема 3. 1. Генераторы сигналов низкой частоты.

Изучение измерительных генераторов низких частот

Цель работы: Изучить назначение, нормируемые параметры, устройство и структурные схемы генераторов низких частот.

Перечень используемого оборудования

Схемы генераторов НЧ (интернет ресурсы).

Теоретическая часть:

Схема простого генератора звуковых частот (НЧ) представлена на рис. 1. Схема генератора собрана на транзисторах разной проводимости, что упрощает схему. Рис. 11.а

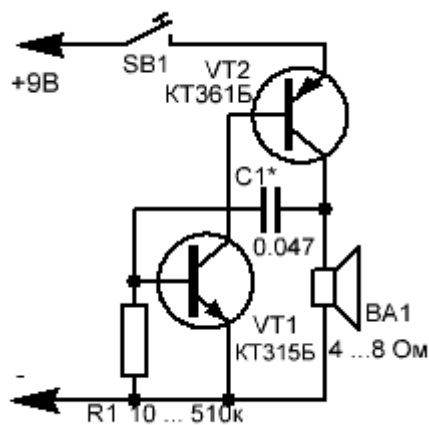


Рис. 11.а

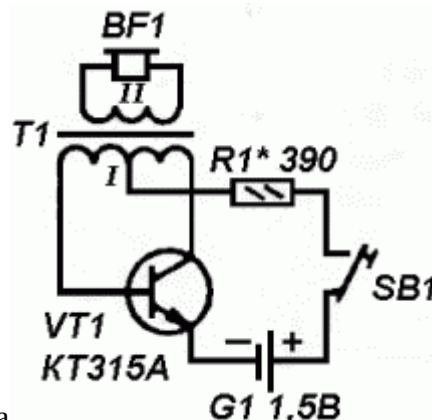


Рис. 11.б

Генератор НЧ работоспособен при напряжении питания от 2х до 12 вольт, а желаемую частоту и тон подбирают резистором R1 и конденсатором C1.

Спектр применения устройства разнообразен, т.е. генератор НЧ по предлагаемой схеме может быть применен в схемах различных сигнализаций, а так же в качестве звукового генератора для изучения азбуки Морзе и др.

Генераторов звуковой частоты для изучения телеграфной азбуки было разработано и описано на страницах журнала «Радио» немало. И всё же предлагаемый генератор (см. схему Рис. 11.б) представит определённый интерес.

Во-первых, в нём нет частотодающего конденсатора. Во-вторых, работать он начинает при напряжении питания в несколько десятых долей вольта, даже в случае использования транзистора с минимальным коэффициентом передачи (но не менее 10).

Генерация возникает при нажатии телеграфного ключа SB1 из-за действия сильной положительной обратной связи между коллекторной и базовой цепями транзистора. Звук слышится из головного телефона BF1, подключённого ко вторичной обмотке трансформатора. Резистором R1 устанавливают нужную громкость звука и его тональность.

Транзистор может быть любой маломощный кремниевый структуры n-p-n. Подойдёт и транзистор структуры p-n-p, но придётся изменить полярность подключения элемента G1. Трансформатор - выходной от любого малогабаритного транзисторного приёмника (например, «Селга», «Сокол», «Алмаз». «Юность КП101»). Головной телефон - миниатюрный ТМ-2А или другой аналогичный сопротивлением 60..300 Ом. Подойдёт также капсюль ДЭМ-4М, ДЭМШ,

Генераторы низкой частоты

(ГНЧ) используют для получения незатухающих периодических колебаний электрического тока в диапазоне частот от долей Гц до десятков кГц. Такие генераторы, как правило, представляют собой усилители, охваченные положительной обратной связью (рис. 11.7, 11.8) через фазосдвигающие цепочки. Для осуществления этой связи и для возбуждения генератора необходимы следующие условия: сигнал с выхода усилителя должен поступать на вход со сдвигом по фазе 360 градусов (или кратном ему, т.е. 0, 720, 1080 и т.д. градусов), а сам усилитель должен иметь некоторый запас коэффициента усиления, $K_{у\text{см},N}$. Поскольку условие оптимального сдвига фаз для возникновения генерации может выполняться только на одной частоте, именно на этой частоте и возбуждается усилитель с положительной обратной связью.

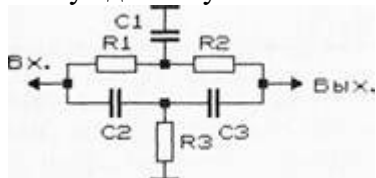


Рис. 11.1

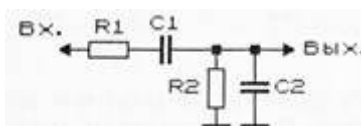


Рис. 11.2

Для сдвига сигнала по фазе используют RC- и LC-цепи, кроме того, сам усилитель вносит в сигнал фазовый сдвиг. Для получения положительной обратной связи в генераторах (рис. 11.1, 11.7, 11.9) использован двойной Т-образный RC-мост; в генераторах (рис. 11.2, 11.8, 11.10) — мост Вина; в генераторах (рис. 11.3 — 11.6, 11.11 — 11.15) — фазосдвигающие RC-цепочки. В генераторах с RC-цепочками число звеньев может быть достаточно большим. На практике же для упрощения схемы их число не превышает двух, трех.

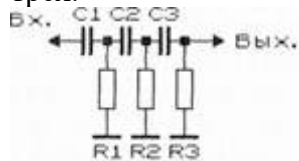


Рис. 11.3

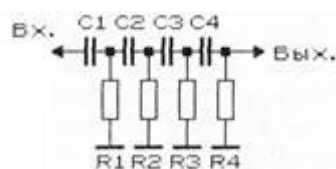


Рис. 11.4

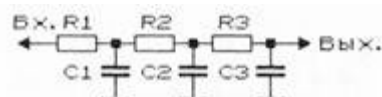


Рис. 11.5

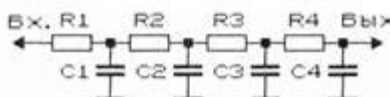


Рис. 11.6

Расчетные формулы и соотношения для определения основных характеристик RC-генераторов сигналов синусоидальной формы приведены в таблице 11.1. Для простоты расчета и упрощения подбора деталей использованы элементы с одинаковыми номиналами. Для вычисления частоты генерации (в Гц) в формулы подставляют значения сопротивлений, выраженные в Омах, емкостей — в Фарадах. Для примера, определим частоту генерации RC-генератора с использованием трехзвенной RC-цепочки положительной обратной связи (рис. 11.5). При $R=8,2 \text{ кОм}$, $C=5100 \text{ пФ}$ ($5,1 \times 10^{-9} \text{ Ф}$) рабочая частота генератора будет равна 9326 Гц.

Таблица 11.1

Фазосдвигающая цепочка, рис.	Наименование цепочки или схемы	Частота генерации, Гц; $const. \dots, (-) R, Ом; C, \Phi^{\circ} RC$	Коэфф. усиления усилителя, min	Примечание
11.1	Двойной Т-мост	$0,159/RC$	11	$C1=C2=C; C3=C/0,207; R1=R2=R; R3=0,207R$
11.2	Мост Вина	$0,159/RC$	3	$R1=R2=R; C1=C2=C$
11.3	3xRC — ^ПАРАЛЛЕЛЬ	$0,065/RC$	29	$R1=R2=R3=R; C1=C2=C3=C$
11.4	4xRC — ^ПАРАЛЛЕЛЬ	$0,133/RC$	18,6	$R1=R2=R3=R4=R; C1=C2=C3=C4=C$
11.5	3xRC — ^ПАРАЛЛЕЛЬ	$0,39/RC$	29	$R1=R2=R3=R; C1=C2=C3=C$
11.6	4xRC — ^ПАРАЛЛЕЛЬ	$0,19/RC$	18,6	$R1=R2=R3=R4=R; C1=C2=C3=C4=C$

Для того чтобы соотношение резистивно-емкостных элементов генераторов соответствовало расчетным значениям, крайне желательно, чтобы входные и выходные цепи усилителя, охваченного петлей положительной обратной связи, не шунтировали эти элементы, не влияли на их величину. В этой связи для построения генераторных схем целесообразно использовать каскады усиления, имеющие высокое входное и низкое выходное сопротивление.

На рис. 11.7, 11.9 приведены «теоретическая» и несложная практическая схемы генераторов с использованием двойного Т-моста в цепи положительной обратной связи. Генераторы с мостом Вина показаны на рис. 11.8, 11.10 [Р 1/88-34]. В качестве УНЧ использован двухкаскадный усилитель. Амплитуду выходного сигнала можно регулировать потенциометром R6. Если требуется создать генератор с мостом Вина, перестраиваемый по частоте, последовательно с резисторами R1, R2 (рис. 11.2, 11.8) включают сдвоенный потенциометр. Частотой такого генератора можно также управлять, заменив конденсаторы C1 и C2 (рис. 11.2, 11.8) на сдвоенный конденсатор переменной емкости. Поскольку максимальная емкость такого конденсатора редко превышает 500 пФ, удастся перестраивать частоту генерации только в области достаточно высоких частот (десятки, сотни кГц). Стабильность частоты генерации в этом диапазоне невысока.

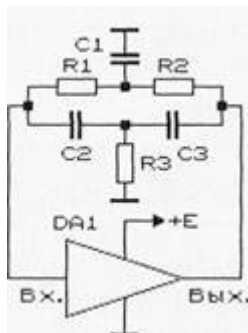


Рис. 11.9

Рис. 11.7


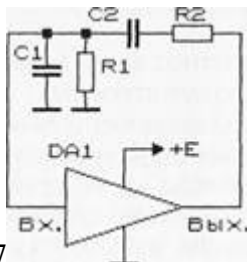


Рис. 11.8

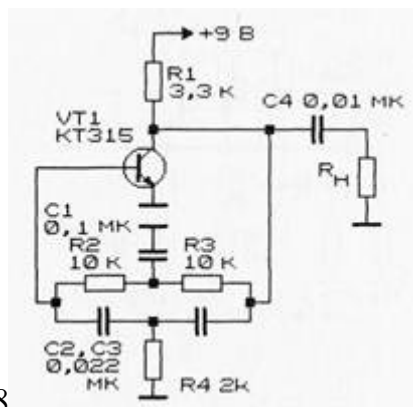

На практике для изменения частоты генерации подобных устройств часто используют переключаемые наборы конденсаторов или резисторов, а во входных цепях применяют полевые транзисторы. Во всех приводимых схемах отсутствуют элементы стабилизации выходного напряжения (для упрощения), хотя для генераторов, работающих на одной частоте или в узком диапазоне ее перестройки, их использование не обязательно. Схемы генераторов синусоидальных сигналов с использованием трехзвенных фазосдвигающих RC-цепочек (рис. 11.3)

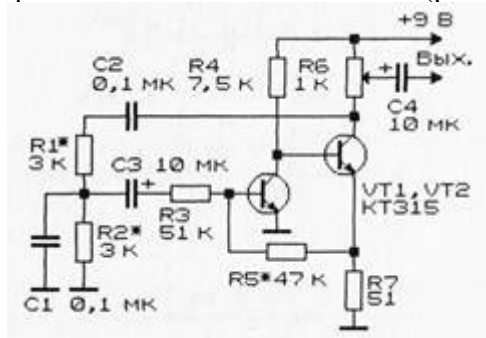


Рис. 11.10

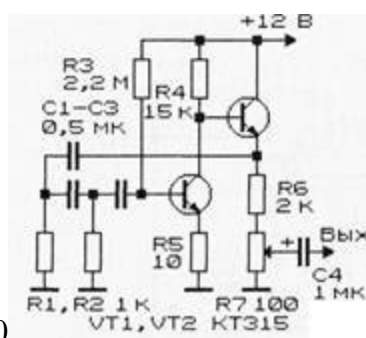


Рис. 11.11

показаны на рис. 11.11, 11.12. Генератор (рис. 11.11) работает на частоте 400 Гц [Р 4/80-43]. Каждый из элементов трехзвенной фазосдвигающей RC-цепочки вносит фазовый сдвиг на 60 фадусов, при четырехзвенной — 45 градусов. Однокаскадный усилитель (рис. 11.12), выполненный по схеме с общим эмиттером, вносит необходимый для возникновения генерации фазовый сдвиг на 180 градусов. Заметим, что генератор по схеме на рис. 11.12 работоспособен при использовании транзистора с высоким коэффициентом передачи по току (обычно свыше 45...60). При значительном снижении напряжения питания и неоптимальном выборе элементов для задания режима транзистора по постоянному току генерация сорвется.

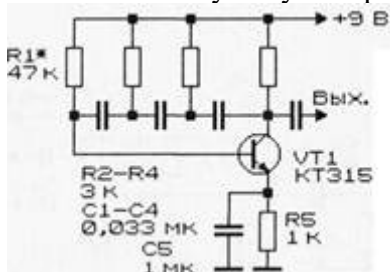


Рис. 11.12

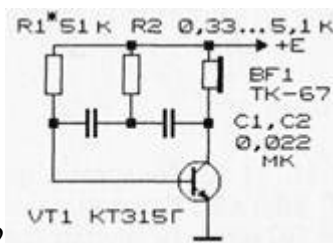


Рис. 11.13

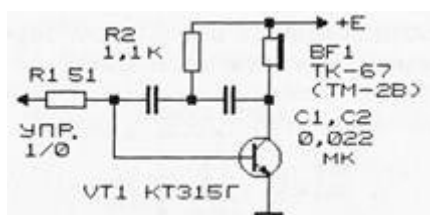


Рис. 11.14

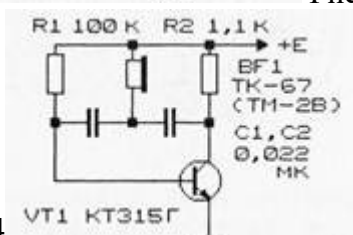


Рис. 11.15

Звуковые генераторы (рис. 11.13 — 11.15) близки по построению к генераторам с фазосдвигающими RC-цепочками [Рл 10/96-27]. Однако за счет использования индуктивности (телефонный капсюль ТК-67 или ТМ-2В) вместо одного из резистивных элементов фазосдвигающей цепочки, они работают с меньшим числом элементов и в большем диапазоне изменения напряжения питания.

Так, звуковой генератор (рис. 11.13) работоспособен при изменении напряжения питания в пределах 1...15 В (потребляемый ток 2...60 мА). При этом частота генерации изменяется от 1 кГц ($U_{пит} = 1,5$ В) до 1,3 кГц при 15 В.

Звуковой индикатор с внешним управлением (рис. 11.14) также работает при $U_{пит} = 1... 15$ В; включение/выключение генератора производится подачей на его вход логических уровней единицы/нуля, которые также должны быть в пределах 1...15 В.

Звуковой генератор может быть выполнен и по другой схеме (рис. 11.15). Частота его генерации меняется от 740 Гц (ток потребления 1,2 мА, напряжение питания 1,5 В) до 3,3 кГц (6,2 мА и 15 В). Более стабильна частота генерации при изменении напряжения питания в пределах 3... 11 В — она составляет $1,7 \text{ кГц} \pm 1\%$. Фактически этот генератор выполнен уже не на RC-, а на LC-элементах, причем, в качестве индуктивности используется обмотка телефонного капсюля.

Низкочастотный генератор синусоидальных колебаний (рис. 11.16) собран по характерной для LC-генераторов схеме «емкостной трехточки». Отличие заключается в том, что в качестве индуктивности использована катушка телефонного капсюля, а резонансная частота находится в диапазоне звуковых колебаний за счет подбора емкостных элементов схемы.

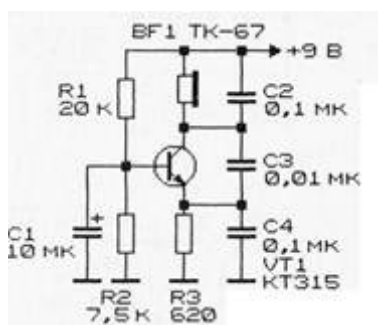


Рис. 11.16

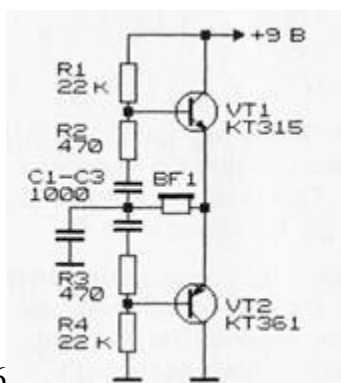


Рис. 11.17

Другой низкочастотный LC-генератор, выполненный по каскадной схеме, показан на рис. 11.17 [Р 1/88-51]. В качестве индуктивности можно воспользоваться универсальной или стирающей головками от магнитофонов, обмотками дросселей или трансформаторов.

RC-генератор (рис. 11.18) реализован на полевых транзисторах [Рл 10/96-27]. Подобная схема используется обычно при построении высокостабильных LC-генераторов.

Генерация возникает уже при напряжении питания, превышающем 1 В. При изменении напряжения с 2 до 10 В частота генерации понижается с 1,1 кГц до 660 Гц, а потребляемый ток увеличивается, соответственно, с 4 до 11 мА. Импульсы частотой от единиц Гц до 70 кГц и выше могут быть получены изменением емкости конденсатора (C ; I от 150 пФ до 10 мкФ) и сопротивления резистора R2.


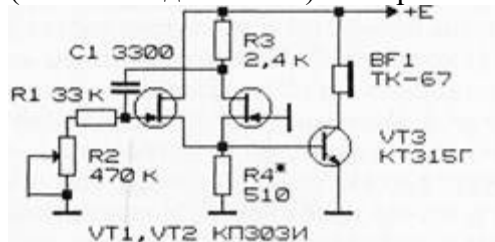


Рис. 11.18

Простой генератор НЧ 15Гц-16кГц.

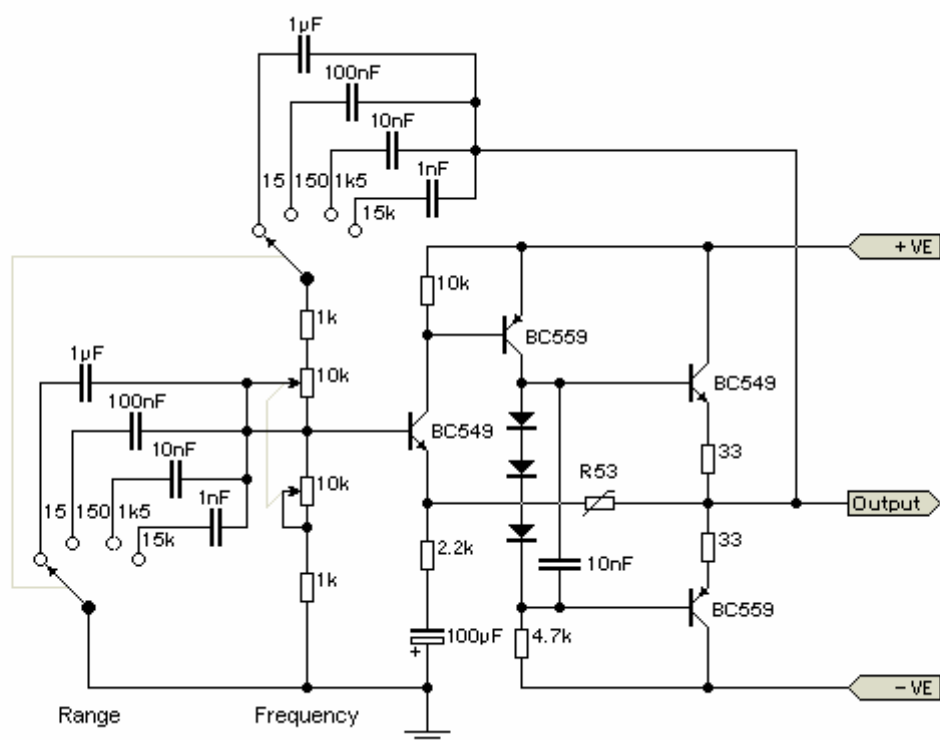


ESP




Выходной усилитель с аттенюатором

ESP

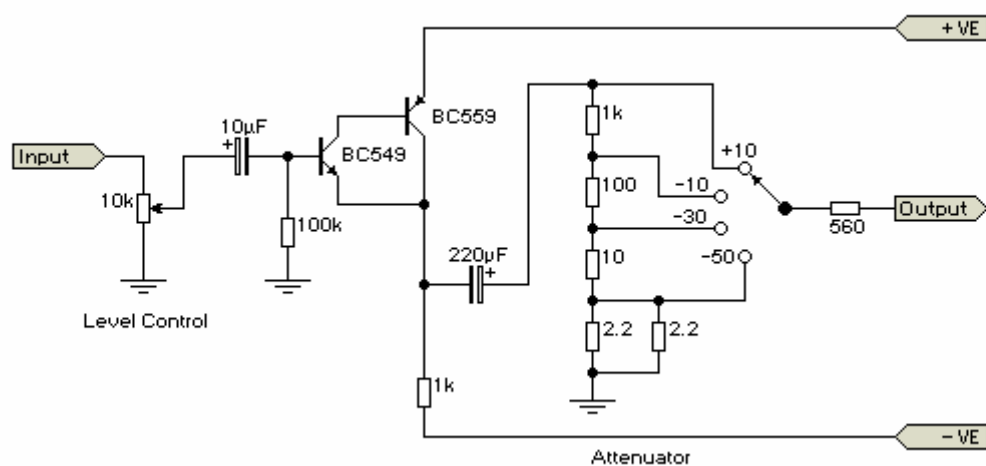

Преобразователь синуса в меандр

ESP

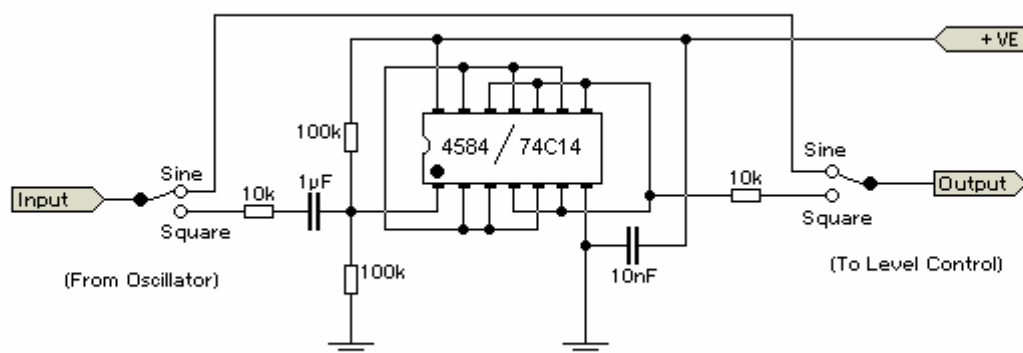

Генераторы синусоидального сигнала низкой частоты для измерительной аппаратуры и устройства АРУ.

1. Лирическое вступление. Некоторое время назад у меня возникла задача сделать генератор синусоидального сигнала 1000Hz для одного измерительного прибора. Понятно, что хотелось придумать схему без каких-либо редких или дорогих деталей. В результате было опробовано несколько разных схем генераторов. Надеюсь, их описание может кому-нибудь пригодиться. По ходу работы до меня дошло, что поскольку многие генераторы имеют детали стабилизации амплитуды, их схемы могут быть легко преобразованы в устройства автоматической регулировки усиления (АРУ), например, для автоматического регулирования громкости.

2. Про генераторы синусоидального сигнала без схемы автоматического регулирования для стабилизации амплитуды. Как известно, в большинстве генераторов используются схемы стабилизации амплитуды колебаний. Такие схемы имеют три важных недостатка: во-первых, в них как в системах автоматического регулирования могут возникать паразитные колебания амплитуды сигнала генератора. Во-вторых, после включения питания амплитуда устанавливается не сразу, а после более или менее длительного переходного процесса. В-третьих, детали стабилизации амплитуды усложняют генератор. Поэтому возникает желание обойтись без схемы стабилизации амплитуды.

2.1. Треугольник – в синус. Один из вариантов получения синусоидального сигнала без схемы стабилизации амплитуды такой: напряжение треугольной формы подается на специальный ограничитель амплитуды. “Сплюснув” вершины треугольного напряжения получаем синусоидальное. В журналах “Радио” было опубликовано несколько подобных схем на дискретных элементах. Сейчас этот принцип используется в микросхемах MAX038 фирмы Maxim Integrated Products (США) и XR-2206 фирмы Exar (США). Оказалось, что микросхема MAX038 очень дорогая (несколько сот рублей на момент написания статьи). Микросхема XR-2206 оказалась дешевле (около ста рублей). Я ее испытал в типовой схеме включения. Оказалось, что хотя коэффициент гармоник у нее по документам 1-2% (допускаю что так и есть на самом деле), нелинейные искажения все же заметны на экране осциллографа. Оказывается, что на вершинах синусоиды остается небольшой выброс. Поскольку я разрабатывал генератор для измерительной аппаратуры, от этой микросхемы решил отказаться. Хотя для тех случаев, когда коэффициент гармоник не имеет решающего значения микросхема XR-2206 подошла бы очень хорошо – прицепил несколько деталей и генератор готов.

Замечу еще одну особенность схем с преобразованием треугольника в синус. Если американские товарищи написали в технических данных, что микросхема работает на частотах до 1MHz, то это не значит, что она ХОРОШО работает на частоте 1MHz. Испытанная мною микросхема XR-2206 хорошо работала на звуковых частотах, т. е. искажения синусоиды и изменение амплитуды при перестройке частоты были мало заметны на звуковых частотах, но на частотах более 1MHz амплитуда зависела от частоты и становились заметными искажения.

2.2. Прямоугольник – в синус. Другой способ получить синусоиду без устройства стабилизации амплитуды колебаний – фильтрацией прямоугольного напряжения. Такой генератор удалось сделать на одной микросхеме – операционном усилителе типа TL072. Эта микросхема была выбрана поскольку очень распространена и дешево стоит. Хотя в микросхеме имеются два усилителя, из них использован только один. Схема генератора приведена на рис. 1.

Усилитель охвачен обратной связью через трехзвенную RC-цепочку, которая одновременно является фазосдвигающей и фильтрующей. Поскольку в схеме рис. 1 операционный усилитель не охвачен отрицательной обратной связью, у него на выходе (вывод 1) получается напряжение прямоугольной формы. Пройдя через RC-цепь сигнал получает фазовый сдвиг, необходимый для поддержания генерации. Кроме того, высшие

гармоники прямоугольного напряжения отфильтровываются, поэтому на входе усилителя (вывод 2) напряжение имеет форму, близкую к синусоидальной. Амплитуда сигнала генератора определяется ограничением в микросхеме усилителя по уровням около нуля и около напряжения питания. Поскольку ограничение в микросхеме не строго симметричное, делитель в цепи вывода 3 микросхемы подобран таким образом, чтобы получить симметричную синусоиду на выводе 2.

Схема имеет два недостатка. Первый – довольно заметные искажения синусоидального сигнала. Второй – зависимость амплитуды выходного сигнала от напряжения питания. Кроме того, поскольку микросхема работает в режиме ограничения, частота и амплитуда могут оказаться нестабильными. Достоинство схемы рис. 1 – дешевизна. Короче, для измерительной аппаратуры схема рис. 1 не подошла. Однако интересна идея. В любом генераторе имеется усилитель и частотодающая цепь. Всю историю человечества сигнал снимали с выхода усилителя. Как известно, усилитель выдает сигнал с большими или меньшими нелинейными искажениями. Поэтому если нужно получить синусоиду с низким уровнем искажений, сигнал лучше снимать с выхода частотодающей цепи. Как показали опыты, уровень искажений там может оказаться ниже, чем на выходе усилителя. Схема рис. 1 – яркий тому пример: усилитель работает в явно нелинейном режиме и выдает напряжение прямоугольной формы, а на выходе фазосдвигающей цепи – почти синусоида.

Генератор прямоугольных и синусоидальных колебаний

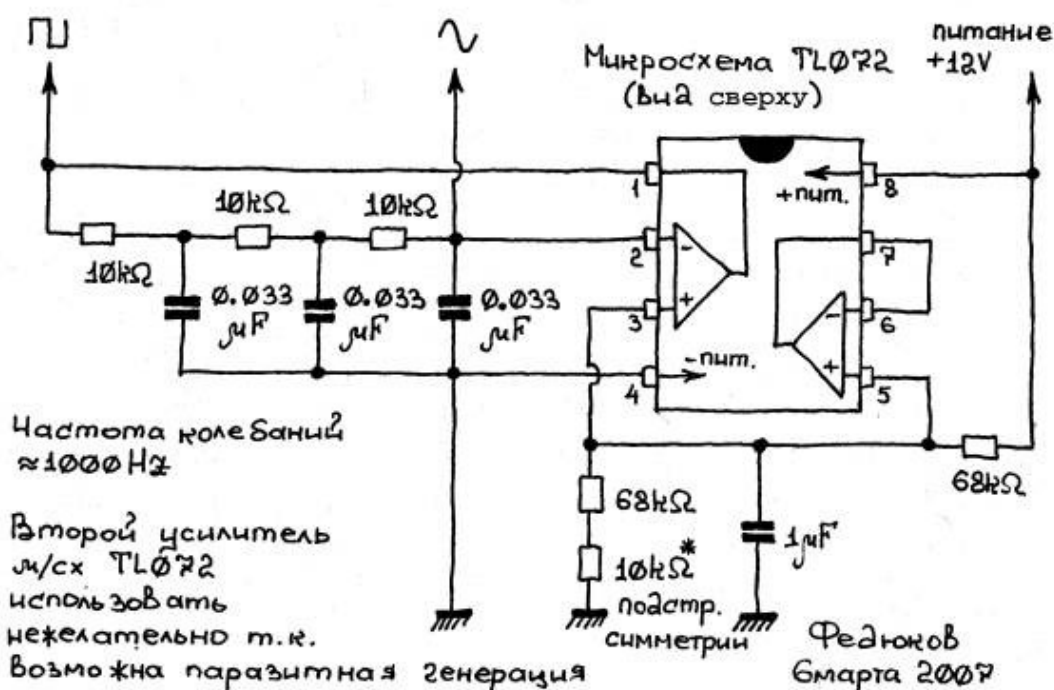


Рис. 1.

2.3. Генератор синусоидального сигнала на мосте Вина с нелинейным элементом в цепи ООС. Мост Вина издревле водится в схемах генераторов низкой частоты. Автор также решил его использовать. Мост Вина удобен тем, что позволяет перестраивать частоту двоянным переменным сопротивлением или двоянным переменным конденсатором. Как известно, приобрести двоянное переменное сопротивление намного проще чем, например, строенное или счетверенное. В качестве усилителя была использована широко распространенная и недорогая микросхема NE5532. Схема представлена на рис. 2.

Наибольшее выходное

Частота генератора от 360Hz до 13.8kHz (при поддержании $U_{\text{вых}} = 2\text{V}$)
В качестве ограничителя испытывались кремниевые диоды 1N4007 и светодиоды АЛ307 красные, однако с германиевыми транзисторами, включенными как диоды искажения формы синусоидальных колебаний оказались наименьшими и расширился диапазон регулировки обратной связи сопротивлением $47\text{k}\Omega$, при котором не происходило ограничение колебаний по напряжению питания или срыва генерации.

Дополнительный выход предназначен для исследования возможности получения синусоидальных колебаний с особо малыми искажениями при сдвиге их непосредственно с моста Вина

Внимание! Выходное напряжение сильно зависит от температуры транзисторов ограничителя.

Федюков 12 марта 2007.

Подобные схемы в изобилии публиковались в журналах и книгах. Различие между ними – в нелинейном элементе в цепи отрицательной обратной связи (ООС) операционного усилителя. Лучше или хуже схема может работать с чем угодно – диодами или стабилитронами из кремния, германиевыми диодами, арсенидгаллиевыми светодиодами. Из разных видов нелинейных элементов самые низкие нелинейные искажения удалось получить с германиевыми транзисторами в диодном включении. Из-за сильной зависимости амплитуды от температуры решено было отказаться от применения схемы рис. 2.

Генератор синусоидального сигнала НЧ.

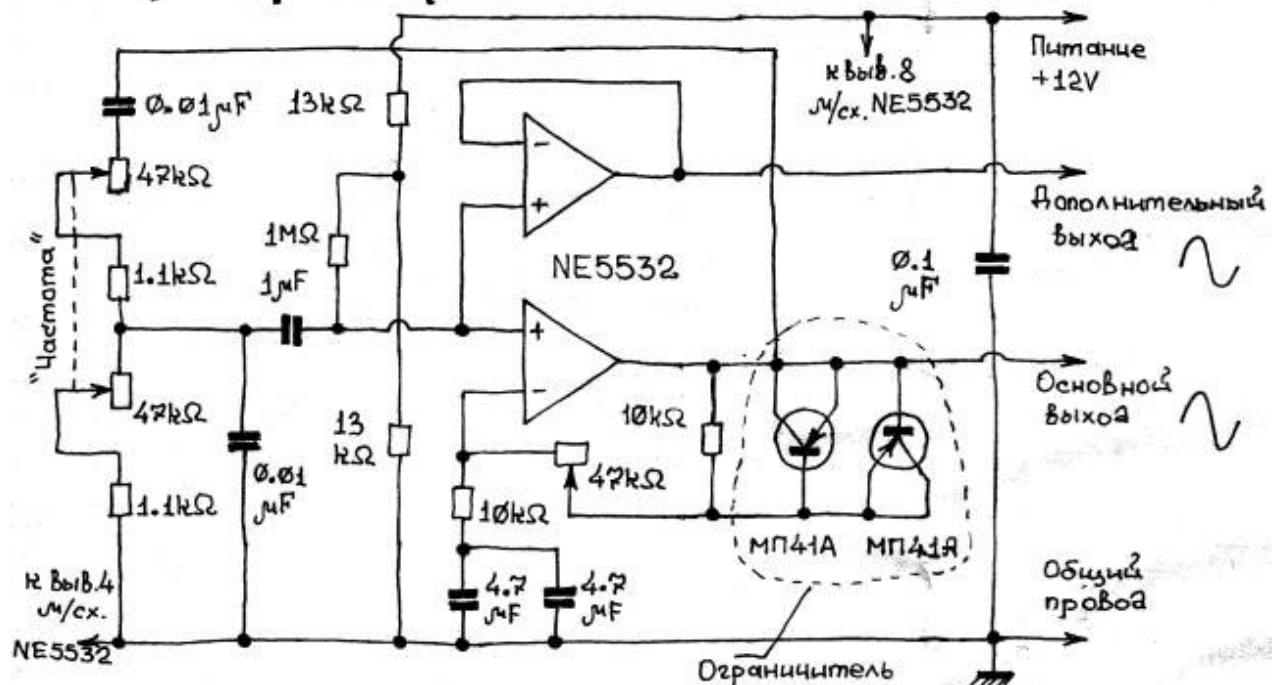



Рис. 2.

Проблема обнаружилась такая. Сдвоенные переменные сопротивления имеют больший или меньший разброс половин. Кроме того, коэффициент передачи усилительных элементов генератора зависит от частоты. Поэтому если генератор должен работать в диапазоне частот, нужно обеспечить автоматическую регулировку усиления в широких пределах. Схема с ограничителем типа рис. 2. справиться с этой задачей не может т. к. при недостаточной обратной связи склонна к искажению формы колебаний, а

при слишком глубокой – к срыву генерации. Поэтому от схемы рис. 2 трудно добиться хорошей работы в широком диапазоне частот. Также можно предположить, что поскольку нелинейный элемент имеет некоторую емкость, на высоких частотах обратная связь будет глубже, а усиление – меньше.

3. Генераторы с системой автоматического регулирования амплитуды. Поскольку у меня было желание разработать универсальный генератор, способный работать в широком диапазоне частот, было опробовано несколько схем с автоматическим регулированием амплитуды. В качестве управляемого элемента для регулирования усиления использовались полевые транзисторы или лампочки накаливания.

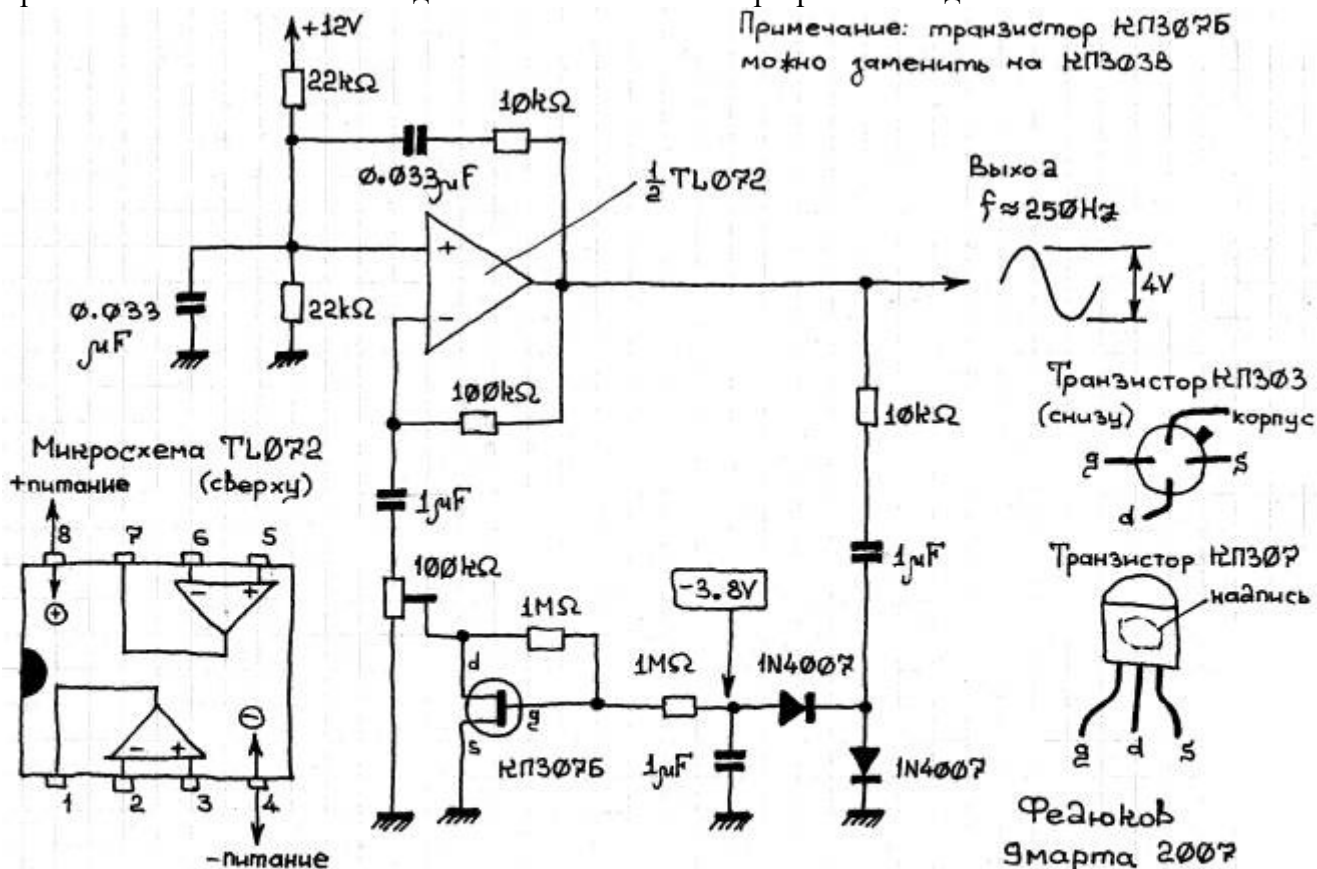3.1. Генератор с автоматическим регулированием амплитуды на полевом транзисторе. С давних пор полевые транзисторы применялись как элементы с управляемым сопротивлением. Включив полевой транзистор в цепь обратной связи операционного усилителя можно менять усиление. Схема генератора с полевым транзистором представлена на рис. 3. Здесь чтобы упростить схему делитель $1/2$ напряжения питания на входе микросхемы использован как один из резисторов моста Вина. Недостатком данной схемы оказалась склонность к самовозбуждению системы автоматического регулирования, т. е. паразитным колебаниям амплитуды. Автор провел немало времени пытаясь избавить схему от склонности к паразитным колебаниям, но это сделать не удалось. Поэтому от схемы рис. 3. пришлось отказаться. Схема с автоматической регулировкой амплитуды на полевом транзисторе интересна тем, что может быть сделана с очень малым током потребления. Поэтому автор будет весьма признателен если кто-либо поделится своим опытом в разработке подобных схем.



Генератор синусоидального сигнала НЧ

Внимание! Применение подобной схемы в диапазоне частот затруднено т.к. она склонна к возникновению паразитных колебаний при неточной регулировке потенциометра 100kΩ или изменении коэфф. передачи моста Вина.

Рис. 3.

3.2. АРУ на полевом транзисторе. Оказалось что хотя схему автоматического регулирования амплитуды на полевом транзисторе трудно заставить работать для поддержания амплитуды генератора, она хорошо работает как устройство автоматической регулировки усиления. Т. е. ее можно применить, например, с микрофоном для автоматического регулирования уровня записи (АРУЗ).

В качестве примера схемы АРУ на полевом транзисторе можно привести лабораторный макет, изготовленный в ПГУ на кафедре РТиРЭС (см. рис. 4). Питание макета – двухполярное. Для демонстрации работы АРУ с разными постоянными времени в ней переключателем (условно не показан) подключается один из нескольких конденсаторов. Задержка АРУ (т. е. напряжение, начиная с которого усиление начинает уменьшаться) переключается включением от одного до десяти диодов (использованы Д814 в ПРЯМОМ включении т. к. считается, что у них резкий перегиб ВАХ и на прямой ветви тоже) между детектором АРУ и цепью затвора полевого транзистора.


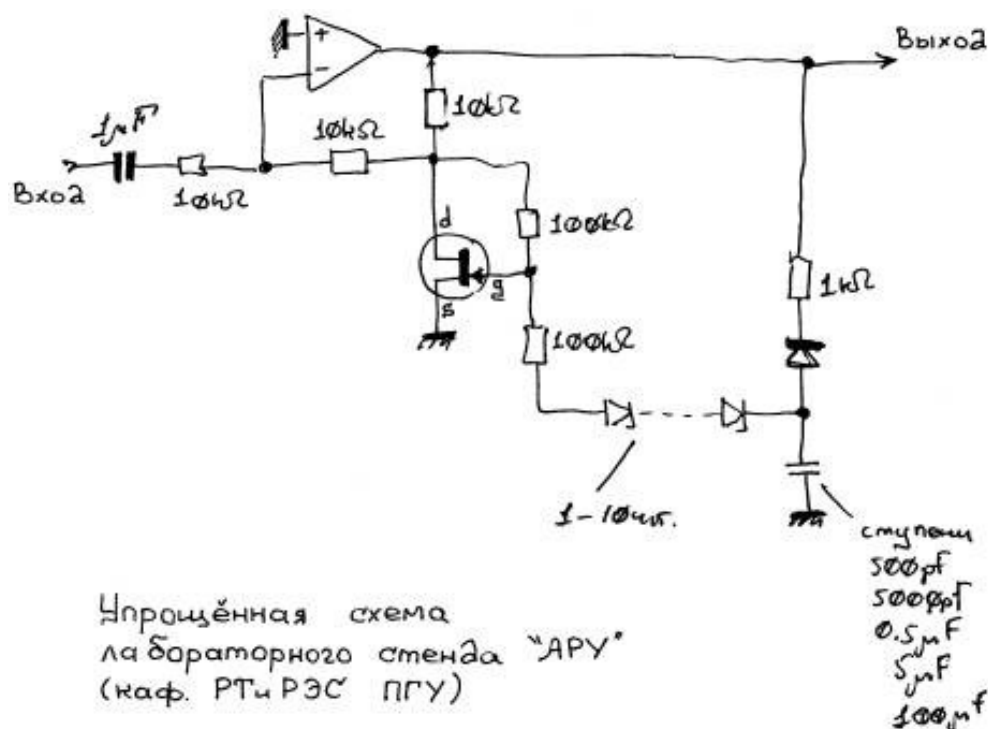


Рис. 4.

Поскольку устройство АРУ на полевом транзисторе хорошо себя показало, схема подобная рис. 4. может пригодиться в звуковоспроизводящей аппаратуре. Автор изготовил макет системы автоматической регулировки усиления НЧ, удобной для практического использования (рис. 5).

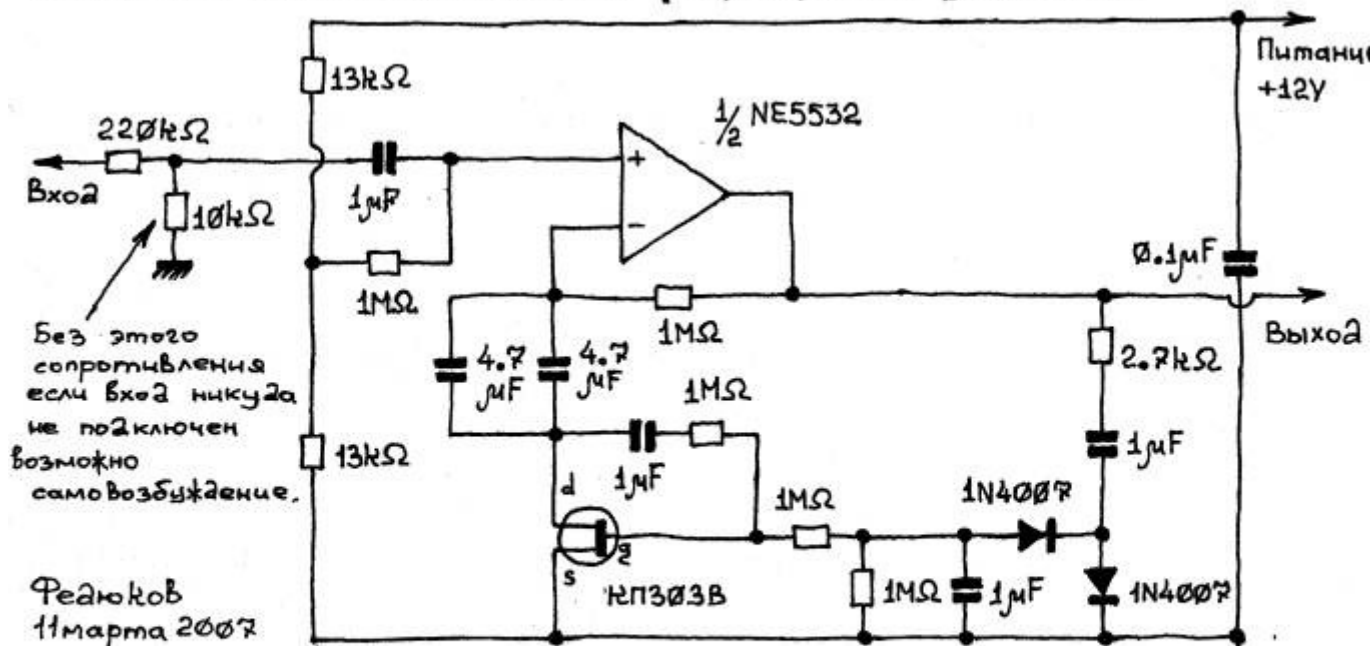Система автоматической регулировки усиления НЧ



На частоте 1000 Гц при изменении входного сигнала от 30 мВ до 1 В выходное напряжение почти не изменяется и равно 0,7-0,8 В. Полоса пропускания по уровню -3 дБ от 70 Гц до 40 кГц (измерена при входном напряжении 2 мВ). Если вместо двух конденсаторов 4,7 мФ поставить один электролитический 47 мФ, завал АЧХ на 20 Гц будет лишь около 1 дБ.

Рис. 5.

Схема имеет однополярное питание +12V. На входе предусмотрен делитель, который можно подобрать для работы с тем или иным источником сигнала. Как только найдется для этого время нужно будет опробовать схему рис. 5. для ограничения громкости телевизора во время рекламы.

3.3. Генератор с автоматическим регулированием амплитуды на лампе накаливания. Поскольку генератор НЧ с автоматическим регулированием амплитуды, не склонный к паразитным колебаниям при перестройке частоты на полевом транзисторе изготовить не удалось, была опробована схема с лампочкой накаливания (см. рис. 6).

Генератор синусоидального сигнала НЧ

Редюков 10 марта 20...


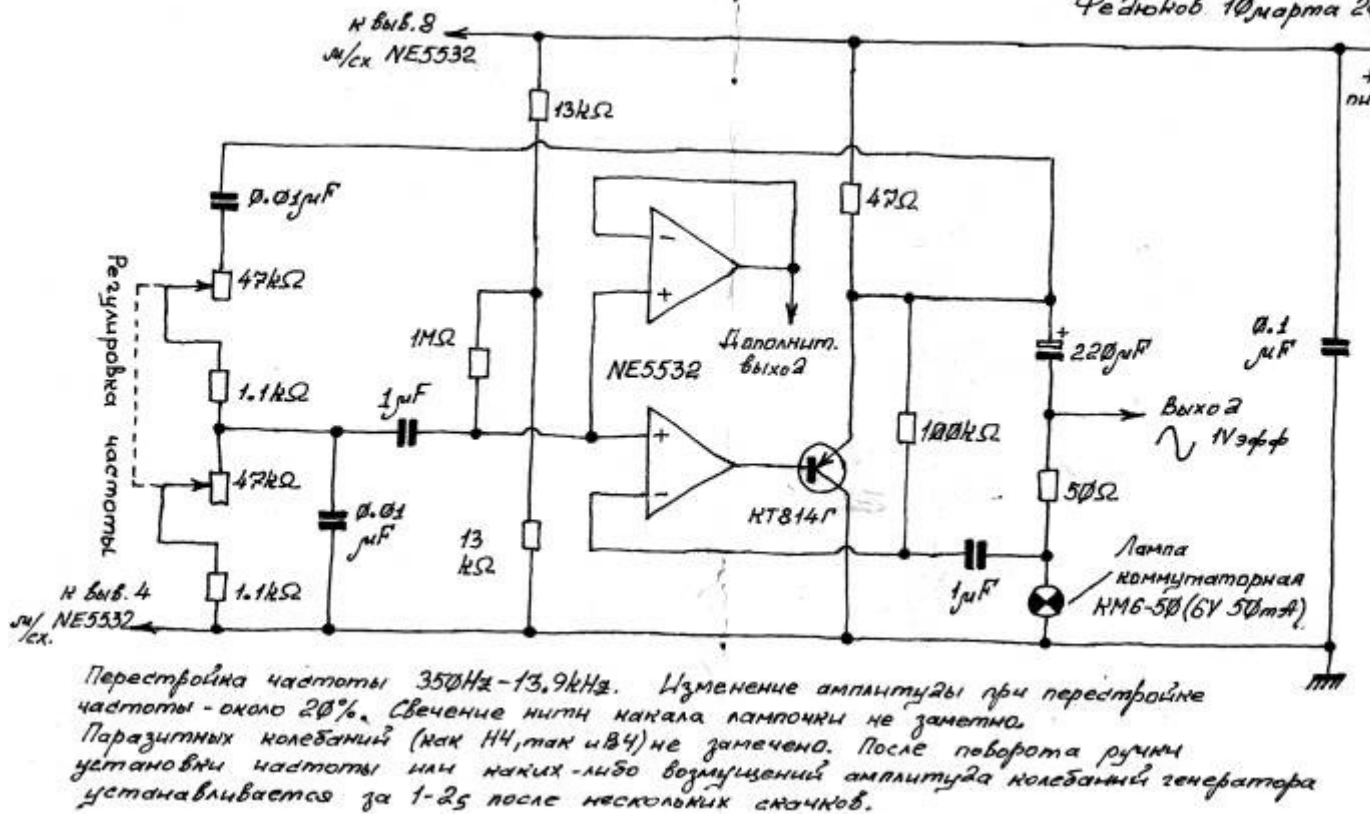


Рис. 6.

Схема рис. 6. работала вполне удовлетворительно, поэтому на ней решено было остановиться. Недостатком схемы является довольно большой ток потребления (около 150mA). Поскольку ток потребления зависит от типа применяемой лампы, ее лучше взять маломощную. Автор использовал коммутаторную лампу КМ6-50 6V 50mA. Поскольку выходная мощность микросхемы NE5532 недостаточна для работы с лампой накаливания, к микросхеме был добавлен эмиттерный повторитель. Повторитель работает в режиме А, что позволяет хорошо использовать частотные свойства транзистора. Коллектор транзистора заземлен, поэтому радиатор можно не изолировать. Сопротивления по 50Ω в цепи эмиттера и последовательно с лампочкой подобраны для лампочки КМ6-50. Если удастся найти лампочку с меньшим рабочим током, можно будет применить более высокоомные сопротивления, что уменьшит потребляемый генератором ток. В результате доработки схемы рис. 6. получилась схема рис. 7, которая была взята за основу для разработки законченной конструкции.

Генератор синусоидального сигнала НЧ.

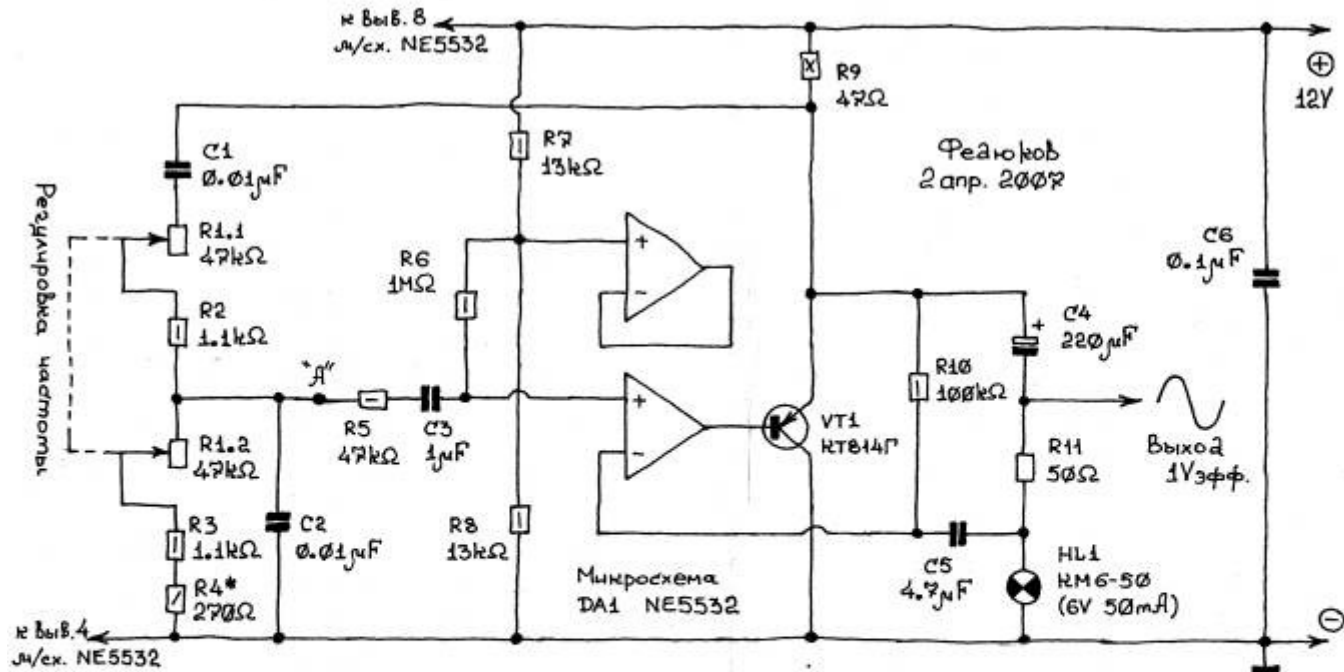

Если от точки "А" отсоединить мост Вина и подавать в эту точку сигнал от внешнего источника, то получится усилитель с автоматической регулировкой усиления (АРУ). Сопротивление R5 повышает устойчивость устройства при подаче на вход больших (несколько вольт эффективного значения) напряжений. С резистором R5 устройство просто ограничивает входные сигналы. Если подать большой сигнал без R5 сразу на C3, то на выходе сигнал может исчезнуть (и появиться вновь когда напряжение на входе будет снижено).

Сопротивление R9 можно увеличить до 150Ω, при этом генератор вырабатывает неискажённые синусоидальные колебания при снижении напряжения питания до 8V.

Сопротивление R4 подобрано для уменьшения изменений амплитуды из-за несогласованности половин сбалансированного R1. С подобраным R4 изменение амплитуды не более 10% при полном повороте

Рис. 7.

Поскольку сдвоенное переменное сопротивление R1 обязательно имеет некоторый разброс половин, решено было предусмотреть подбор дополнительного сопротивления последовательно с одной из половин чтобы уменьшить изменение амплитуды при перестройке частоты. В моем случае потребовалось установить R4 на 270Ω.

Сопротивление R5 предотвращает перегрузку входа микросхемы. При дальнейших опытах со схемой оказалось, что из-за наличия R5 вход микросхемы становится подвержен действию наводок и от него было решено отказаться (заменить перемычкой).

Чтобы оценить стабилизирующее действие лампы накаливания был поставлен следующий эксперимент. Мост Вина был отключен, а вместо него к точке "А" подключили генератор НЧ. Так удалось снять амплитудную (рис. 8) и амплитудно-частотную характеристику усилителя с лампой накаливания в цепи обратной связи. Как видно из рис. 8, усиление медленно снижается при увеличении входного напряжения. АЧХ не имеет искажений до 200kHz (нечем было проверить на частотах более 200kHz).

Схема рис. 7 показала себя удовлетворительно и на ее основе был разработан модуль генератора НЧ LFO1M0. Принципиальная схема модуля показана на рис. 9. Далее приводится ее подробное описание.

Генератор НЧ собран на нижней по схеме половине микросхемы DA1 типа NE5532. В генераторе имеются две цепи обратной связи – положительной, за счет которой и происходит генерация колебаний и отрицательной для стабилизации амплитуды колебаний.

Цепь положительной обратной связи (R2 C1 R1.1 R1.2 R3 C2) представляет собою мост Вина. При помощи сдвоенного переменного сопротивления R1.1 R1.2 возможна регулировка частоты колебаний. Сопротивления R2 и R3 ограничивают диапазон

регулирования частоты. Если модуль собирается для использования в качестве лабораторного генератора НЧ, сопротивления R2 и R3 можно подобрать таким образом, чтобы добиться наименьших колебаний амплитуды при повороте ручки установки частоты из-за разброса половин R1.1 и R1.2. Для работы в нескольких диапазонах частот можно переключать конденсаторы C1 и C2.



Рис. 8.

Через переключку R5 и конденсатор C3 сигнал поступает на неинвертирующий вход микросхемы. Сопротивления R7 и R8 образуют делитель, с которого снимается напряжение, равное половине напряжения питания. Конденсатор C7 служит для подавления помех. Через сопротивление R6 с делителя напряжение смещения подается на вход микросхемы и задает ее режим работы по постоянному току.

Цепь отрицательной обратной связи состоит из резистора R10, через который действует обратная связь по постоянному току и цепочки R11 HL1. Конденсаторы C4 и C5 – разделительные. Сопротивление R11 и лампа накаливания HL1 образуют делитель отрицательной обратной связи, при помощи которого стабилизируется амплитуда колебаний. Рассмотрим как происходит стабилизация амплитуды. Предположим, что по каким-нибудь причинам амплитуда увеличилась. При увеличении выходного напряжения генератора (на выводе платы OUT) увеличивается и ток через делитель. Увеличение тока через HL1 приводит к разогреву ее нити. Поскольку нагретая нить лампы накаливания имеет большее сопротивление, чем холодная, коэффициент передачи делителя R11 HL1 увеличивается. Это приводит к увеличению глубины отрицательной обратной связи и уменьшению амплитуды колебаний.

Поскольку выходная мощность микросхемы DA1 недостаточна для работы с лампой накаливания, нагрузка и цепи обратной связи подключены к ней через эмиттерный повторитель на транзисторе VT1. Поскольку применен транзистор VT1 структуры PNP, его коллектор оказывается соединен с общим проводом, поэтому радиатор не нужно изолировать.

В схеме рис. 9 также предусмотрена возможность установки микросхемы-стабилизатора DA2 в цепи питания. Поскольку ее теплоотвод соединен с общим проводом, радиатор микросхемы DA2 также не нужно изолировать. Источник питания должен обеспечить в точке POW2 напряжение +12V.

В схеме используется один из двух усилителей микросхемы DA1. Второй усилитель может быть использован в качестве повторителя. Если второй усилитель не нужен, нужно соединить выводы платы U/2 и FI.

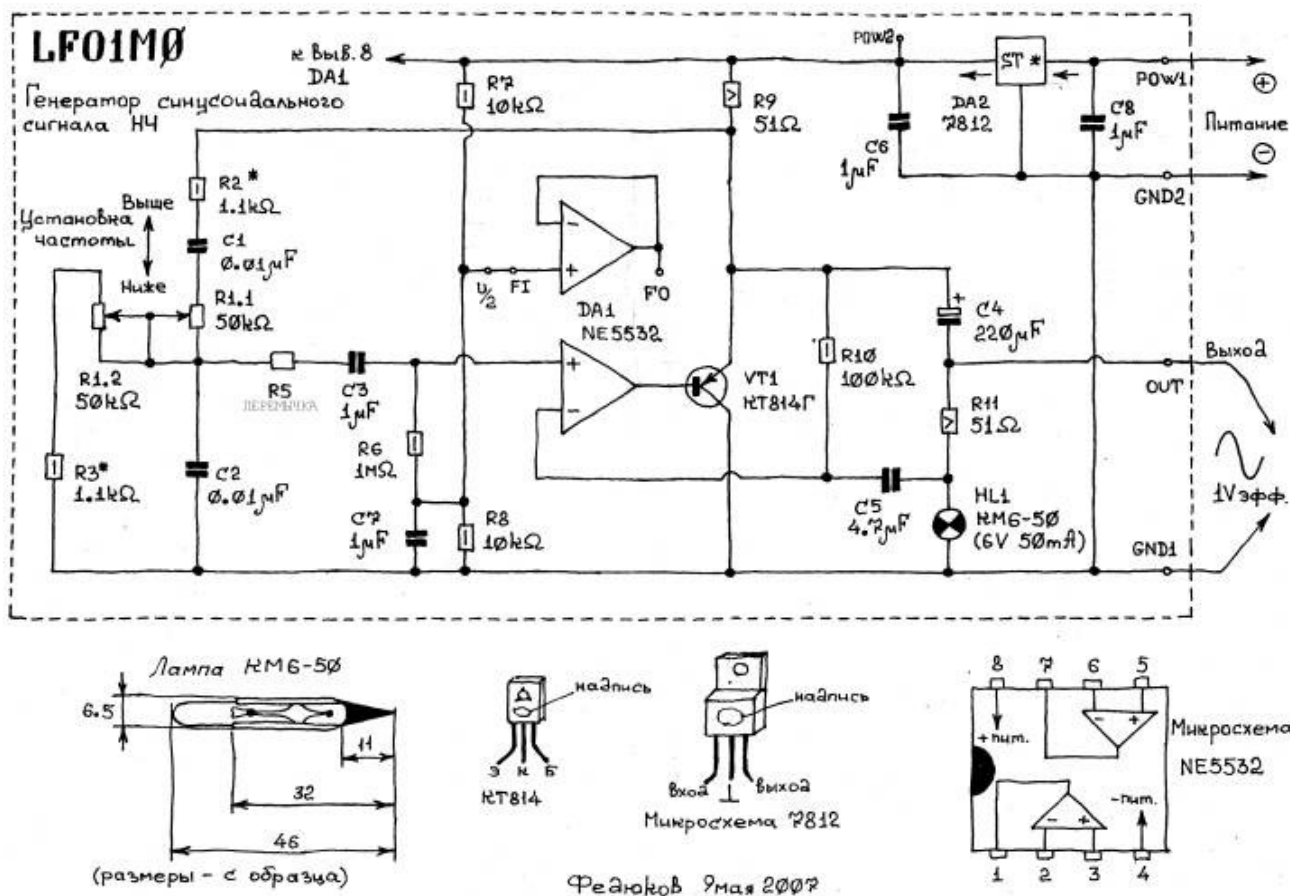


Рис. 9.

Для схемы рис. 9 была разработана печатная плата (см. рис. 10). В ней использованы постоянные сопротивления типа МЛТ (C2-23, C2-33, MF) мощностью 0.5W, кроме сопротивлений R9 и R11 типа SQP (в прямоугольном керамическом корпусе) мощностью 5W. У сопротивлений и конденсаторов, которые бывает нужно подобрать предусмотрено по два отверстия для каждого из выводов. В эти два отверстия можно пропустить проволочную петлю, свитую со стороны установки радиодеталей. Снизу (т. е. со стороны печатных проводников) эту петлю нужно припаять к печатным проводникам, а сверху к ней удобно припаивать подбираемые детали. Конденсаторы C6, C7, C8 и C3 малогабаритные керамические с расстоянием между выводами 5mm. C5 – типа K73-17 или с меньшими размерами (предусмотрена дополнительная пара отверстий).

Ход работы

- 1) изучить схемы простого генератора звуковых частот (НЧ), представленных на рис. 1.а и б, вычертить, дать характеристику.
- 2) Дать характеристику узлов прибора (Рис. 11.1- Рис. 11.6)-по выбору преподавателя;
- 3) Начертить блок – схему (Рис. 11.7- Рис. 11.18) по выбору преподавателя;
- 4) Начертить и объяснить работу схемы НЧ 15Гц-16кГц; Генераторы синусоидального сигнала низкой частоты для измерительной аппаратуры и устройства АРУ; Выходной усилитель с аттенуатором;

Практическая работа №8.

Тема 3.2. Генераторы сигналов высокой частоты.

Изучение измерительных генераторов высоких частот

Цель работы: Изучить назначение, нормируемые параметры, устройство и структурные схемы генераторов типа Г4, методы поверки основных метрологических характеристик. Приобрести практические навыки работы с измерительными генераторами высоких частот.

Перечень используемого оборудования

Генератор типа Г4

Теоретическая часть:

Высокочастотный генератор сигналов Г4-106 с амплитудной модуляцией предназначен для настройки, контроля и испытаний радиотехнических устройств ультразвукового и частично радиовещательного диапазона частот.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Прибор обеспечивает следующие режимы работ: а) непрерывная генерация НГ; б) внутренняя амплитудная модуляция синусоидальным напряжением; в) внешняя амплитудная модуляция синусоидальным напряжением; г) режим максимального сигнала.

ЧАСТОТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ (F - параметры)

2.2. Прибор обеспечивает диапазон частот от 0,01 до 12,5 МГц. Диапазон частот перекрывается семью поддиапазонами.

В генераторе имеется вспомогательный диапазон с граничными частотами: 0,430-0,510 МГц.

2.3. Предел допускаемой основной погрешности установки частоты генератора не превышает:

+ 0,5% - на вспомогательном диапазоне;

+ 1,0% - в диапазоне частот 0,1-12,5 МГц;

± 1,5% - в диапазоне 0,01-0,1 МГц (1 поддиапазон) с подстройкой частоты,

3.4. Нестабильность частоты за любые 15 мин. работы генератора после самопрогрева в течение 30 мин. в нормальных условиях не превышает

± (250 · 10⁻⁶ · f + 30) Гц.

2.5. Паразитная девиация частоты в режиме непрерывной генерации в полосе 30-15000 Гц не превышает (1,0 · 10⁻⁶ · f + 30) Гц.

ПАРАМЕТРЫ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ В РЕЖИМЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ГЕНЕРАЦИИ (U - параметры)

2.6. Выходное напряжение генератора на согласованной нагрузке (50 Ом), подключенной через кабель к основному выходу генератора

8

" ", регулируется в нормальных пределах от 0,5 до 5 · 10⁻⁷ В; с выносным аттенуатором на 20дБ возможна регулировка до 1 · 10⁻⁷ В.

Регулировка производится ступенями через 10дБ от 0 до 110дБ и плавно в пределах каждой ступени.

2.7. Предел допускаемой основной погрешности установки опорного значения напряжения 0,5В и установки напряжения по шкале плавной регулировки не превышает ± 1дБ, при работе генератора на согласованную нагрузку (50 Ом).

2.8. Предел допускаемой основной погрешности установки ослабления ступенчатого аттенуатора не превышает ± 1дБ.

2.9. Предел допускаемой основной погрешности ослабления выносного аттенуатора не превышает ± 1дБ; выходное сопротивление аттенуатора 50 Ом ± 5%, 75 Ом ± 5%.

2.10. Нестабильность уровня выходного сигнала за любые 15 мин. работы генератора после самопрогрева в течение 30 мин. не превышает ± 0,1дБ.

2.11. Коэффициент любой из гармоник выходного сигнала на основном выходе генератора, а также уровень комбинационных составляющих на 1 поддиапазоне, по отношению к уровню первой гармоники не превышает 5% (± 26 дБ).

2.12. Паразитная амплитудная модуляция сигнала на основном выходе генератора в режиме непрерывной генерации не превышает 0,5%.

2.13. Выходное напряжение по некалиброванному выходу на полной нагрузке ($50\mu 5$) Ом не менее: 0.3 В на 1 поддиапазоне. Наибольшее напряжение по некалиброванному выходу не превышает 3 В. Параметры сигнала на этом выходе не гарантируются.

ПАРАМЕТРЫ АМПЛИТУДНОЙ СИНУСОИДАЛЬНОЙ МОДУЛЯЦИИ (АМ - параметры)

2.14. Амплитудная модуляция сигнала осуществляется от внутреннего источника модуляции частотой 1000 Гц с погрешностью $\mu 5\%$ и частотами 50-10000 Гц от внешнего источника модуляции.

2.19. Коэффициент амплитудной модуляции регулируется в номинальных пределах от 0 до 90 % и отсчитывается в пределах от 10 до 80% ступенями по 10% во всем диапазоне модулирующих и несущих частот.

Предел допускаемой основной погрешности установки коэффициента амплитудной модуляции не превышает $\mu 10\%$ (в процентах модуляции).

2.16. Коэффициент гармоник огибающей амплитудно-модулированного сигнала при коэффициенте модуляции до 80% включительно (по шкале генератора) не превышает 5% в нормальных условиях эксплуатации.

Коэффициент гармоник внешнего модулирующего сигнала при этом должен быть не более 1%.

2.17. Сигнал внешнего модулирующего генератора, необходимый для обеспечения коэффициента амплитудной модуляции 90%, должен быть не более 2 В при сопротивлении входа модулятора ($600\mu 220$) Ом.

2.18. Предел допускаемой погрешности установки опорного значения выходного напряжения и значений выходного напряжения по шкалам плавной регулировки выхода, в режиме амплитудной модуляции, не превышает $\mu 2.0$ дБ при частотах модуляции до 10 кГц и коэффициенте модуляции до 80%.

2.19. Генератор сохраняет свои технические характеристики при питании его от сети переменного тока напряжением 220В $\mu 10\%$, частотой 50 Гц $+ 1\%$ и содержанием гармоник до 5%.

2.20. Мощность, потребляемая генератором от сети при номинальном напряжении, не превышает 35 ВА.

2.21. Габаритные размеры прибора, поставляемого в укладочном ящике, не более 190x385x240 мм.

2.22. Масса прибора не более 11 кг.

3. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

Структурная схема прибора Г4-106 приведена на рис.1. Работа прибора генератора в зависимости от выбранного поддиапазона частот происходит по разному.

Сначала рассмотрим работу генератора при включении любого поддиапазона частот, кроме первого, т.е. на поддиапазонах 0.1 —12.5МГц и вспомогательном диапазоне 0.430-0.510 МГц.

РЕЖИМ НЕПРЕРЫВНОЙ ГЕНЕРАЦИИ

В режиме непрерывной генерации в задающем генераторе работает только плавный генератор. Плавный генератор выполнен по индуктивной трехточечной схеме. Перестройка частоты в пределах поддиапазона производится конденсатором переменной емкости, переход от поддиапазона к поддиапазону - коммутацией катушек индуктивности.

Сигнал с плавного генератора поступает на модулятор, представлявший собой широкополосный усилитель. С выхода модулятора сигнал подается на широкополосный усилитель основного канала (переключатели П1, П2 и П3 во втором положении).

Для автоматического поддержания уровня сигнала на входе аттенюатора тракт основного канала генератора охвачен цепи автоматической регулировки уровня сигнала АРУ.

Выходной сигнал усилителя основного канала выпрямляется детектором и подается на первый вход дифференциального усилителя постоянного тока (УПТ) системы АРУ. На

второй вход подается постоянное опорное напряжение с регулятора опорного уровня. Усиленная УПТ разность между опорным напряжением и напряжением с детектора изменяет сигнал на входе широкополосного усилителя так, что уровень выходного напряжения основного канала становится пропорциональным уровню опорного напряжения. При постоянном опорном напряжении система АРУ обеспечивает стабилизации выходного уровня прибора в пределах 10 дБ с помощью ручки регулятора опорного уровня.

Таким образом, система АРУ используется и для плавной регулировки выходного сигнала в пределах 10 дБ. В этом случае изменение величины опорного напряжения на втором входе дифференциального УПТ вызывает соответствующее изменение выходного сигнала.

Система стабилизации уровня обеспечивает нулевое выходное сопротивление прибора в точке подключения детектора. Все колебания сопротивления нагрузки не изменяют выходного напряжения прибора, что эквивалентно нулевому внутреннему сопротивлению. $R_1=0$. Балластное сопротивление $R_6=50$ Ом обеспечивает выходное сопротивление прибора в точке подключения аттенюатора равным 50 Ом. благодаря чему достигается хорошее согласование в выходном тракте основного канала.

Инерционность системы АРУ такова, что она срабатывает только по среднему значению высокочастотного сигнала и может быть использована в режиме модуляции.


Глубокая регулировка амплитуды выходного напряжения свыше 10 дБ осуществляется ступенчатым аттенюатором ВЧ.

Включение и выключение основного канала производится снятием напряжения питания с усилителя основного канала тумблером "V" (на схеме не показан).

Режим внутренней амплитудной модуляции

В режиме внутренней амплитудной модуляции (переключатель П4 в положении "ВНУТР". переключатели П1, П2 и П3 находятся во 2 положении) генератор звуковой частоты вырабатывает напряжение частотой 1 кГц. При этом на входе модулятора суммируются слабый высокочастотный сигнал с плавного генератора и большой модулирующий сигнал с генератора звуковой частоты.

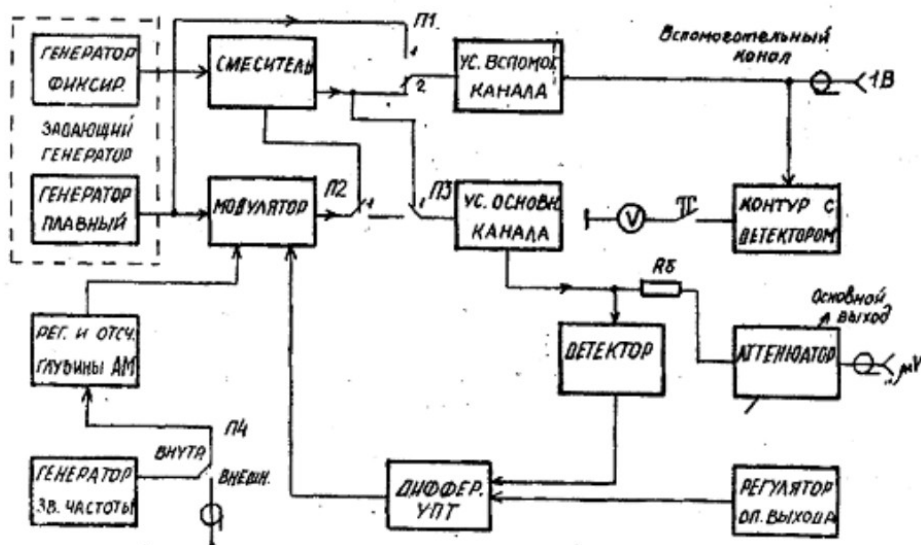Модулятор представляет собой широкополосный усилитель, коэффициент Передачи которого управляется модулирующим сигналом. Модулирующий сигнал как бы перемежает рабочую точку усилителя по нелинейной характеристике на участке с различной крутизной, изменяя тем самым коэффициент передачи канала.



Таким образом, в модуляторе у высокочастотного колебания форма не искажается, а только изменяется его амплитуда в соответствии с законом изменения модулирующего сигнала.

Выходной сигнал модулятора после фильтрации модулирующей частоты оказывается промодулированным по амплитуде. При этом глубина модуляции оказывается зависящей только от величины модулирующего сигнала и не зависит от амплитуды высокочастотного. Это обстоятельство позволяет измерять и изменять глубину модуляции, измеряя и изменяя величину подаваемого модулирующего сигнала.

Регулирование и отсчет величины модулирующего сигнала, необходимой для получения требуемого коэффициента модуляции, производится двумя ступенями: сначала потенциометром "УРОВЕНЬ МОДУЛ." устанавливается определенное опорное значение модулирующего сигнала по индикаторному прибору (на риску "К"), затем оно делится в требуемом отношении ступенчатым аттенуатором низкой частоты, прокалиброванного непосредственно в процентах глубины модуляции. Установка коэффициента модуляции дискретно по 10 % осуществляется переключателем "М%". Потенциометр "УРОВЕНЬ МОДУЛ." и переключатель "М%" находятся в блоке регулировки и отсчета глубины АМ и вынесены на лицевую панель прибора.

Система АРУ поддерживает опорный уровень в заданных пределах и в режиме амплитудной модуляции, так как постоянная времени АРУ выбрана такой, что система не реагирует на амплитудную модуляцию сигнала.

Промодулированный сигнал через аттенуатор ВЧ поступает на основной выход прибора.

Режим внешней амплитудной модуляции

В режиме внешней амплитудной модуляции синусоидальным сигналом переключатель П4 переводится в положение "АМ.ВНЕШ". При этом генератор звуковой частоты отключается от модулятора. К гнезду "АМ.ВНЕШ" подводится от внешнего источника напряжение 1.5-2В с частотами от 50 до 10000 Гц.

Это напряжение подается на модулятор, в котором осуществляется процесс амплитудной модуляции. Во всем остальном работа прибора аналогична режиму внутренней модуляции.

Режим максимального сигнала

В режиме максимального сигнала переключатель П1 переводится в первое положение. В задающем генераторе работает только плавный генератор. Высокочастотное напряжение с выхода плавного генератора поступает на вход широкополосного буферного усилителя вспомогательного канала. Выходной сигнал этого усилителя снимается с выходного разъема прибора "1V".

Включение и выключение вспомогательного выхода производится тумблером "1V" подключением или снятием напряжения питания с усилителя. Выходное напряжение по некалиброванному вспомогательному выходу не превышает 3В. Параметры сигнала на этом выходе не гарантируются.

Работа генератора на первом поддиапазоне

Диапазон частот 0.01-0.1 КГц формируется методом гетеродинного преобразования частоты вниз. В задающем генераторе при этом работают плавный генератор и генератор фиксированной частоты 415

кГц. В плавном генераторе предусмотрен специальный поддиапазон 425-515 кГц.

Переключатели П1 - переводится во второе положение. П2 — в первое. Сигнал с выхода модулятора (промодулированный или непромодулированный в зависимости от установленного режима) подается на вход смесителя.

На второй его вход подан сигнал от генератора фиксированной частоты. Сигнал разностной частоты 0.01-0.1 МГц выделяется фильтром нижних частот смесителя и подается на входы усилителей основного или вспомогательного каналов. Работа их описана выше.

При гетеродинном переносе частоты ухудшается точность отсчета частоты в нижней части полученного диапазона.

Для уменьшения погрешности отсчета частоты в приборе Г4-106 применена схема коррекции частоты.

К выходу усилителя вспомогательного канала подключен волномер. Он состоит из контура, настроенного на частоту 0.01 МГц, детектора и индикаторного прибора. Сигнал с детектора через нажатую кнопку "КОРРЕКЦИЯ ЧАСТОТЫ" попадает на индикатор прибора. Добиваясь максимального отклонения стрелки индикатора, частоту выходного сигнала генератора можно точно установить равной 0.01 МГц (при этом визир частотной шкалы должен находиться на риске 0.01 МГц).

Система индикации прибора Г4-106 обеспечивает установку опорного напряжения модулирующего сигнала, а при нажатии соответствующих кнопок контроль входного напряжения ("V_{вых}"); контроль напряжения питания ("V_{пит}"); контроль настройки при коррекции частоты.

Питание всех блоков и узлов прибора обеспечивается блоком, состоящим из двух стабилизированных источников и источника переменного тока.

Порядок подготовки к работе

1. Изучить технические данные и принцип действия генераторов типа Г4- по структурным схемам.
2. Подготовить конспект с краткими ответами на контрольные вопросы.
3. Подготовить бланк отчета, содержащий таблицы и структурные схемы измерений.

Контрольные вопросы

1. Каковы назначение и классификация измерительных генераторов?
2. Каковы основные нормируемые параметры генераторов
3. синусоидальных сигналов?
4. Какова типичная структурная схема генератора высоких частот с амплитудной модуляцией?
5. Какова структурная схема формирования поддиапазонов генераторов высоких частот на основе деления частоты?
6. Как осуществляется работа генератора Г4- в режимах:
7. - непрерывной генерации;

Ход работы

1. Выполнить поверку следующих характеристик генератора Г4:
 - основной погрешностью установки частоты на одном из поддиапазонов;
 - нестабильности частоты за 15 минут.
2. Исследовать генератор Г4- в режимах:
 - внутренней амплитудной модуляции;
 - внешней амплитудной модуляции.

Содержание отчета

1. цель работы;
2. перечень приборов, используемых в работе;
3. перечень приборов, используемых в работе;
4. таблицы с результатами измерений и расчетов;
5. выводы по пунктам 7.1., 7.2., 7.3. и 7.4.

Методические указания

7.1. Произвести поверку градуировки шкалы частот генератора Г4- включающую в себя определение основной погрешности установки частоты и сравнения ее с нормой.

7.1.1. Определение основной погрешности установки частоты генератора Г4- выполняется для указанных в таблице 1 выходного напряжения поддиапазона частот. При этом, к выходу генератора

подключается согласующее сопротивление 50 Ом. сигнал с которого подается на вход электронно-счетного частотомера (например ЧЗ-33).

№ бригады	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Напряжение для Г4-106 мВ для	300	250	450	400	350	300	450	400

Г4-154 В	1,50	2,75	9,45	7,75	8,25	3,75	2,25	4,25
Частотный диапазон Г4-106 МГц	2,0-0,4	0,8-2,0	2,0-5,0	0,8-2,0	0,2-0,4	2,0-5,0	0,8-2,0	0,1-0,2
Г4-154 МГц (десять значений в диапозоне)	0,1-0,5	0,4-0,9	1,1-4,5	1,5-3,8	2,1-4,7	3,5-5,9	5,0-7,3	7,1-9,7

Установка выходного напряжения генератора Г4-106 осуществляется двумя ручками - ступенчатой и плавной регулировки, расположенными на лицевой панели прибора. Отсчет установленного значения в микровольтах производится по соответствующим шкалам - при красном множителе по красной, внутренней шкале, при черном - по черной внешней шкале. Пример: Необходимо установить 200 мВ. Для этого выставить по красной внутренней шкале 2 и красный множитель 105 . тогда $2 \cdot 105 = 200000 \text{ мкВ} = 200 \text{ мВ}$. Выходное напряжение снимается с разъема "ВЫХОД" "" при включенном тумблере выходного сигнала генератора Г4-106. При работе с генератором Г4-154, перед включением его в сеть, необходимо к основному выходу (О-12)В подключить согласованную нагрузку 50 Ом. Установка выходного напряжения генератора Г4-154 в ручном режиме осуществляется с помощью ручки "установка — АМ" и кнопки НГ-АМ (загорается светодиод "НГ" расположенный в правой части лицевой панели). При этом на трехзначный индикатор выводится значение напряжения на основном выходе (0-12)В. 50 Ом. Увеличение выходного напряжения производится путем смещения ручки "установка — АМ" вправо от среднего положения "©". Уменьшение напряжения выхода производится путем перемещения названной ручки влево от среднего положения. 7.1.3. Установка частоты выходного сигнала генератора Г4-106 осуществляется включением одного из поддиапазонов и ручной установки частоты. Для установки произвольной частоты между длинными рисками частотной шкалы генератора необходимо пользоваться делениями на лимбе ручки "установка частоты МГц". Вращая эту ручку определить, сколько делений лимба приходится на участок между длинными рисками частотной шкалы. Определить, сколько МГц приходится на одно деление лимба. Для этого необходимо разность частот на рассматриваемом участке разделить на количество делений лимба.

Для определения количества делений лимба от ближайшей длинной риски до искомой частоты, разность частот на этом участке разделить на цену делений лимба и установить на лимбе полученное количество делений, что будет соответствовать значению искомой частоты.

Установка частоты выходного сигнала генератора Г4-154 производится с помощью ручки "установка f". В случае перемещения ее вправо от среднего положения © значение частоты выходного сигнала будет увеличиваться дискретно с шагом:

0.1 кГц в диапазоне 100.0 - 999.9 кГц

1.0 кГц в диапазоне 1.000 + 9,999 МГц

10 кГц в диапазоне 10.00 —: 50,00 МГц.

Скорость изменения пропорциональна величине смещения от среднего положения. Первоначальное значение частоты и ее дальнейшее изменение отражается на четырехзначной цифровой индикаторе. Уменьшение частоты обеспечивается путем смещения ручки "установка f" влево от среднего положения по аналогии.

7.1.4. В указанном диапазоне выбрать произвольно три значения частоты. С помощью отсчетных устройств генератора Г4- установить первое значение частоты и произвести измерение с помощью частотомера. Аналогичные измерения произвести в двух других выбранных точках. Определить

величины абсолютной $f = (f_r - f_{цч}) \text{ Гц}$ и относительной $f = (f / f_{цч}) 100\%$. погрешностей установки частоты. Значение измерений и вычислений свести в таблицу 2.

№	Установленное значение частоты на генераторе f_r	Измеренное значение частоты $f_{изч}$	Основная относительная погрешность установки частоты
	кГц	кГц	%
1			
2			
3			

7.1.5. Из полученных величин Б выбрать максимальную и сравнить ее с допустимой по норме:

для Г4-106 $\delta_{доп} = \mu$ **1.0 %**

для Г4-154 $\delta_{доп} = \mu$ **0.01 %**

Если $(\delta_f)_{\max} > \delta_{доп}$ то $> \delta_{доп}$ то делается вывод, что генератор не пригоден к эксплуатации.

7.2. Выполнить поверку кратковременной (за 15 минут) нестабильности частоты генератора Г4-. Для этого с помощью отсчетных устройств установить на выходе генератора номинальное f_n значение частоты равное большей из частот заданных в п.7.1.4. С интервалом в 1 мин. произвести 15 измерений частоты. Данные занести в таблицу 3.

Таблица 3

№	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Fr кГц															

7.2.1 Вычислить кратковременную нестабильность частоты $F = (f_r)_{\max} - (f_r)_{\min}$

где: $(f_r)_{\max}$ и $(f_r)_{\min}$ - максимальное и минимальное значения частот из табл.3.

7.2.2. Сравнить полученный результат с допускаемой величиной нестабильности по норме Ладон. После 30 мин. самопрогрева:

для Г4-106 $F_{доп} = (290 \cdot 10 f_n + 30)$ Гц;

для Г4-154 $F_{доп} = 10^{-5} f_n$ Гц.

Сделать вывод о пригодности генератора к дальнейшей эксплуатации.

7.3. Исследовать работу генератора типа Г4- в режиме внутренней амплитудной модуляции.

7.3.1. Перевести генератор в режим внутренней амплитудной модуляции.

Для Г4-106 тумблер "ВНУТР.-ВНЕШ." перевести в положение "ВНУТР.". Для Г4-154 кнопкой "НГ,АМ" добиться свечения светодиода "ВНУТР. АМ".

7.3.3. Установить на выходе генератора напряжение:

для Г4-106 - $(50 - 80) 10^{-3}$ В;

для Г4-154 - $(1.0 - 2.0)$ В.

7.3.3. Установить коэффициент модуляции в соответствии с табл.3.

Таблица 3

Коэффициент модуляции на генераторе, м %	А. мм	Б. мм	Мизм %	Погрешность М%	
				абсол.	относит.
20					
40					
60					
80					

Установка коэффициента для Г4-106 модуляции производится двумя ручками. Ручкой "УРОВЕНЬ МОДУЛ." стрелка индикатора устанавливается на риску "К". Необходимый коэффициент модуляции устанавливается переключателем "М %".


Для Г4-154 установка коэффициента модуляции производится путем смещения ручки "УСТАНОВКА (— АМ". Первоначальные значения коэффициента модуляции и его изменения индицируются на трехзначном цифровом индикаторе.

7.3.4. Подключить к выходу генератора Г4- осциллограф и получить на экране осциллограмму модулированного колебания.

Для генератора Г4-106 выход " ". Для генератора Г4-154

выход "(1-12) V: 50 Ом. Частоту генератора развертки при этом необходимо выбрать в 2-3 раза ниже частоты модулирующего сигнала (1000 Гц).

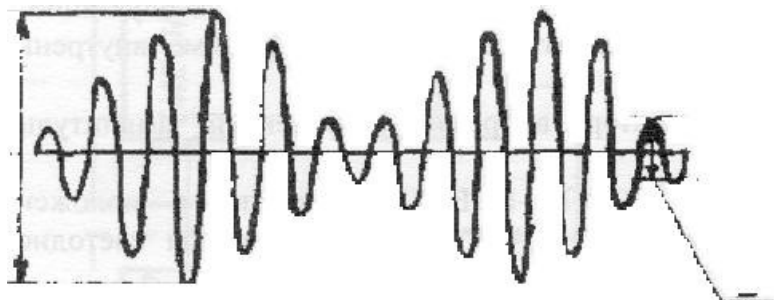Установить на осциллографе режим внутренней синхронизации и ручками "Уровень" и "Стабильность" добиться устойчивого изображения. Определить измеренные значения коэффициента амплитудной модуляции следующим образом



$$M_{\text{изм}} = (A-B)/(A+B) 100\%$$

Данные измерений и расчетов свести в табл.3. 6

7.3.6. По количественной оценке погрешности измерения М сделать вывод.

7.4. Исследовать работу генератора Г4- в режиме внешней модуляции.

7.4.1. Перевести генератор Г4- в режим внешней модуляции.

Для генератора Г4-106 тумблер "Внешн.-Внутр." перевести в положение "Внемн.". Для генератора Г4-194 кнопкой "НГ,АМ" добиться свечения светодиода "Внешн.АМ".

7.4.2. Установить на выходе генератора напряжение и частоту в соответствии с табл.4.

Таблица 4

№ бригады		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Fнес МГц	Г4-106	0,24	0,35	0,43	0,52	0,64	0,71	1,52	1,63
	Г4-154	0,382	0,54	0,83	0,94	1,43	1,84	2,15	2,87
Uвых	Г4-106мВ	90	92	88	66	84	75	97	69
	Г4-154 В	5,8	4,8	3,9	4,4	4,2	3,5	5,1	3,8
Fход Гц	ГЗ-	120	140	210	230	370	410	530	610
М %	Г4-106	60	90	70	80	90	60	80	50
	Г4-154	50	80	60	70	80	90	80	90

7.4.3. Подключить модулирующий сигнал внешнего генератора синусоидальных сигналов низкой частоты типа ГЗ- с частотой Рмод на разъем "АМ" (Внешн.АМ").

Для генератора Г4-106. Регулируя напряжение модулирующего сигнала, установить стрелку индикатора на риску "К". Необходимый (заданный по табл.4) коэффициент модуляции устанавливается переключателем "М %".

Для генератора Г4-154. Регулируя напряжение модулирующего сигнала установить заданный коэффициент модуляции по трехзначному отсчетному устройству. Светодиод "контр.АМ" светиться не долек.

7.4.4. Получить осциллограмму сигнала с заданными параметрами и определить по ней коэффициент амплитудной модуляции.

7.4.5. Рассчитать абсолютную и относительную погрешности измеренного значения коэффициента амплитудной модуляции относительного значения M , установленного на генераторе.

7.4.6. По количественной оценке погрешности измерения M сделать вывод

Практическая работа №9.

Тема 4.1. Электронно-лучевой осциллограф

1.Изучение электронного осциллографа

Цель работы: Ознакомление с принципом действия осциллографа, исследование характеристик, применение осциллографа в качестве измерительного прибора.

Перечень используемого оборудования

1. Осциллограф универсальный GOS-610FG.

Теоретическая часть:

Блок-схема

Осциллограф это прибор, предназначенный для исследования и регистрации электрических процессов

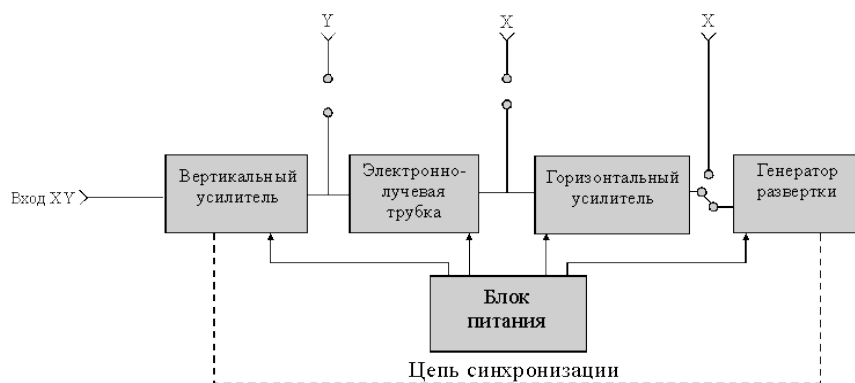


Рис.1 Блок-схема простейшего осциллографа.

Блок-схема (рис.1) простейшего осциллографа состоит из следующих элементов:

1. Одним из основных элементов осциллографа является электронно-лучевая трубка, в которой узкий пучок летящих электронов проходит через две пары пластин (пластины "X" и пластины "Y") и вызывает свечение экрана. Пластины "X" и пластины "Y" расположены перпендикулярно друг другу. Если подавать на эти пластины напряжение, луч опишет на экране кривую, называемую осциллограммой.
2. Для получения осциллограмм, изображающих зависимость напряжения от времени, необходим генератор горизонтальной развертки. Это генератор пилообразного напряжения, которое подается на горизонтально отклоняющие пластины "X" и может меняться по амплитуде и частоте.
3. Амплитуда исследуемого сигнала часто бывает мала. Для увеличения сигнала предусмотрен усилитель вертикального отклонения, а для обеспечения необходимой ширины изображения – усилитель горизонтальной развертки.

4. В результате целого ряда причин частота сигнала не вполне стабильна. Из-за этого осциллограмма становится неустойчивой. Для исключения неустойчивости генератор горизонтальной развертки связывают с исследуемым сигналом, заставляя его работать синхронно с изменениями исследуемого сигнала. Эту функцию в осциллографе выполняет блок синхронизации. Исследуемый сигнал можно подавать либо непосредственно на пластины “Х” или “У”, либо через вертикальный и горизонтальный усилители.

Электронно-лучевая трубка

Электронно-лучевая трубка с электростатическим управлением состоит из вакуумной колбы цилиндрической формы с расширением к одному концу в виде конуса (рис.2). Почти плоское основание конуса покрыто слоем люминофора. Это экран трубки Э. Электроны, вылетевшие с катода под разными углами к его поверхности, попадают в электрическое поле цилиндра М, окружающего катод (модулятора), или, как его еще иначе называют, управляющего электрода, имеющего отрицательный потенциал относительно катода. Этим полем, поток электронов сжимается и направляется в отверстие модулятора. Так формируется электронный пучок. Интенсивность пучка, а следовательно и яркость светящегося на экране пятна можно регулировать с помощью потенциометра R_1 , т.к. поле управляющего электрода помимо сжимающего действия на поток электронов оказывает еще и тормозящее действие. При достаточно большом отрицательном потенциале модулятора можно совсем “погасить” пучок.

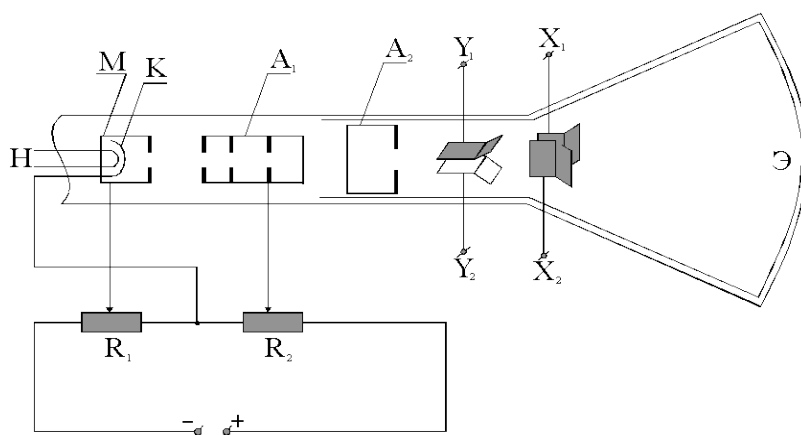


Рис.2 Электронно-лучевая трубка с электростатическим управлением.

После модулятора электронный пучок попадает в электрическое поле первого анода, или, как его еще называют, фокусирующего цилиндра. На него подается положительное относительно катода напряжение порядка нескольких сот вольт. Это поле ускоряет электроны в пучке и, благодаря своей конфигурации, сжимает электронный пучок. Таким образом, фокусировка луча достигается изменением потенциала первого анода с помощью потенциометра R_2 . Второй анод представляет из себя короткий цилиндр, который располагают непосредственно за первым анодом и подают на него более высокое положительное напряжение (1-5 кВ). Этот анод называют еще ускоряющим анодом. В результате электронам сообщается достаточная скорость, чтобы вызвать свечение экрана, а благодаря фокусировке на экране получается светящаяся точка. Система электродов: катод-модулятор-первый анод-второй анод образуют так называемую электронную пушку. Дальше расположены две пары параллельных пластин. Одна из них установлена горизонтально, а другая вертикально. Если к пластинам “Х” и “У” приложить разность потенциалов, то электронный луч будет отклоняться в горизонтальном или вертикальном направлениях. Таким образом, претерпев на своем пути два взаимно перпендикулярных отклонения, электронный луч может быть направлен в любую точку экрана. При

отсутствии отклоняющих напряжений на пластинах электронный луч попадает в центр экрана.

1.3. Принцип получения осциллограмм

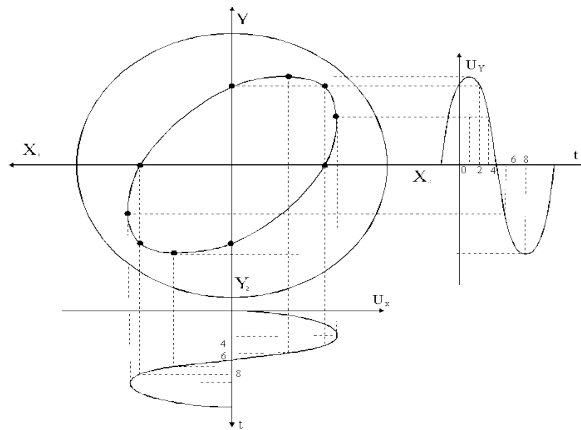


Рис.3 Принцип графического построения.

Если на вертикально отклоняющие пластины “У” электронно-лучевой трубки подать переменное напряжение, то электронный луч начнет колебаться в вертикальном направлении и оставит на экране трубки светящуюся вертикальную линию. Если же переменное напряжение подать только на горизонтально отклоняющие пластины “Х”, то на экране получится горизонтальная светящаяся линия. При одновременном воздействии переменных напряжений на обе пары пластин в зависимости от соотношения их частот, амплитуд и фаз можно получить различные осциллограммы. Рассмотрим, что получается, если на обе пары пластин подавать два синусоидальных напряжения, в качестве источников синусоидальных напряжений можно взять напряжение из сети частотой 50 Гц или напряжение от звукового генератора любой частоты в звуковом диапазоне приблизительно до 20 кГц. Возьмем для простоты два синусоидальных колебания одинаковой частоты и одинаковой амплитуды и методом графического построения найдем форму осциллограммы. Принцип построения виден из чертежа (рис.3).

Итак, если синусоидальные напряжения совпадают по частоте и по фазе, то на экране получается неподвижная прямая линия. Методом графического построения легко рассмотреть, что получится на экране осциллографа, если эти напряжения сдвинуть по

фазе на любой угол. В общем случае будет наблюдаться эллипс, при сдвиге фаз $\frac{\pi}{2}$, $\frac{3\pi}{2}$ и т.д. – окружность, а при 0, π , 2π и т.д. – прямая. Математически это выражается системой уравнений:

$$x = A \cdot \sin \omega t$$

$$y = B \cdot \sin(\omega t + \varphi)$$

Исключив из приведенных уравнений время t , получим:

$$y = \frac{B}{A} \cdot (x \cos \varphi + \sqrt{A^2 - x^2} \cdot \sin \varphi)$$

В общем случае это выражение есть уравнение эллипса, а в частном – окружности и прямой.

Если подавать на пластины синусоидальные напряжения различной частоты, то картина на экране усложнится, но ясно, что если частоты этих напряжений будут относиться друг другу как целые числа, то через определенные промежутки времени ситуация должна повторяться, и осциллограмма получится неподвижной. Эти неподвижные кривые носят названия фигур Лиссажу.

Ход работы:

1. Изучить функциональную схему осциллографа.

2. Изучить назначение органов управления.

3. Ответить на вопросы

1. Каково назначение и область применения электронного осциллографа?
2. Как обеспечивается устойчивость изображения на экране?
3. В каких режимах может работать генератор развертки?
4. Как измеряется напряжение при помощи осциллографа?
5. Как измеряется длительность при помощи осциллографа?

Практическая работа №10.

Тема 12. Электронно-лучевой осциллограф.

Определение параметров развертки осциллографа.

Цель работы: Научиться определять виды и параметры непрерывной и ждущей развертки для получения четкого и неподвижного изображения на экране осциллографа.

Перечень используемого оборудования

2. Осциллограф универсальный GOS-610FG.
3. Генератор сигналов GAG-810.

Теоретическая часть:

Генератор пилообразного напряжения (генератор развертки)

Для получения осциллограммы, изображающей зависимость исследуемого напряжения от времени $U_y = f(t)$, вспомогательное напряжение U_x должно быть пропорционально времени. При этом электронный луч, отклоняясь в вертикальном направлении в соответствии с законом исследуемого напряжения, одновременно будет двигаться равномерно вдоль экрана. Значит, напряжение U_x развертки должно сравнительно медленно возрастать в течении некоторого времени, а затем мгновенно падать до нуля (рис.4а). график такого напряжения по форме напоминает зубцы пилы, поэтому это напряжение называется пилообразным. Реально пилообразное напряжение получают путем чередующихся между собой зарядки (рис.4б) (время t_1) и разрядки (время t_2) конденсатора.


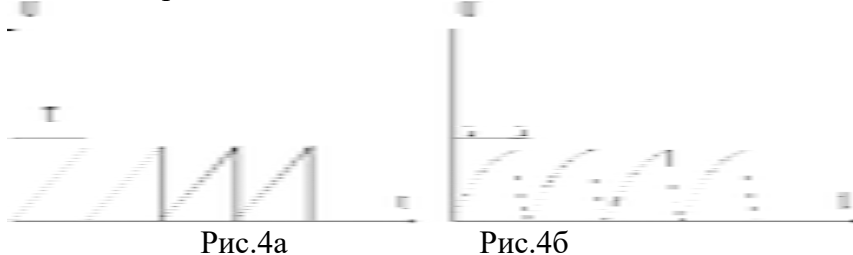


Рис.4а

Рис.4б

Очевидно, что при равенстве периодов исследуемого напряжения T_n и развертки T_p на экране получится один период исследуемого напряжения (рис.5). При $T_p = nT_n$ (n – целое число) осциллограмма будет представлять собой кривую из n периодов исследуемого напряжения. При незначительном нарушении этого условия осциллограмма начнет двигаться либо вправо ($T_n > T_p$) либо влево ($T_n < T_p$) вдоль оси x .

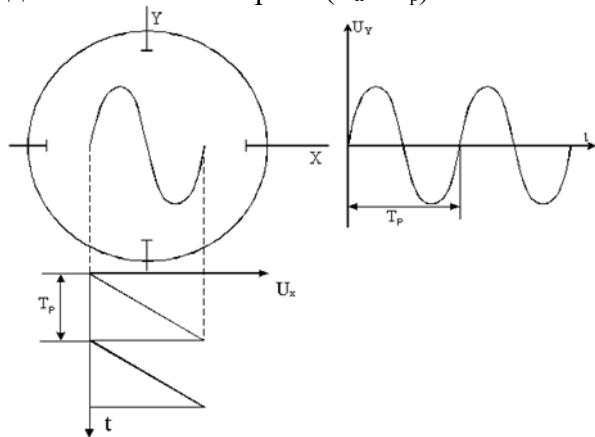

Таким образом, для получения временной осциллограммы надо на вертикально отклоняющие пластины трубки подавать исследуемое напряжение, а на горизонтально отклоняющие пластины – пилообразное напряжение. Частоты этих напряжений между собой должны быть равными или отличаться друг от друга в целое число раз. Генератор развертки может работать в различных режимах. Надо помнить, что для наблюдения периодических синусоидальных

Рис.5

напряжений, служит непрерывная, или как ее называют иначе, автоколебательная развертка.

Процессы же переходные, повторяющиеся через неодинаковые промежутки времени или имеющие вид очень коротких периодических импульсов (или однократных импульсов), не удастся исследовать визуально при помощи повторяющейся пилообразной развертки.

Чтобы можно было наблюдать короткие импульсы, как периодические, так и непериодические, длительность развертки должна быть несколько больше длительности исследуемого сигнала. Подобные развертки называются ждущими или однократными. Генератор ждущей развертки собирается на основе схемы генератора пилообразного напряжения, но он приводится в действие при помощи внешнего запускающего сигнала, под действием которого генератор ждущей развертки создает только один пилообразный импульс. По прекращении действия запускающего сигнала генератор возвращается в состояние покоя до следующего сигнала.

Ждущая развертка характеризуется тем, что скорость изменения пилообразного напряжения можно регулировать совершенно независимо от частоты измеряемого напряжения. Следовательно, отпадает необходимость в синхронизации и создается возможность наблюдать на экране часть исследуемого напряжения. Часто запуск генератора развертки производится самим исследуемым сигналом

Для получения неподвижного изображения на экране осциллографа период развертки должен быть равен или кратен периоду сигнала, т.е. $T_r = n \cdot T_c$ при исследовании синусоидальных сигналов. При исследовании сигналов, следующих с большой скважностью (Q больше 5) используется ждущая развертка, суть которой состоит в том, что импульс развертки подается на X-пластины только тогда, когда есть исследуемый сигнал, причем длительность импульса развертки соизмерима с длительностью сигнала, а время задержки сигнала определяется исходя из того, что импульс сигнала должен быть посередине развертки.

Ход работы

1. Определить вид развертки, частоту развертки f_r , период развертки T_r , длительность импульса развертки t_r , время задержки сигнала t_z для ждущей развертки.

Исходные данные для расчета взять из таблицы 3.1

№ по списку	Непрерывная развертка					Ждущая развертка	
	Синусоидальный сигнал		Прямоугольный сигнал			Прямоугольный сигнал	
	Частота сигнала	Кол-во периодов на экране осциллографа	Частота сигнала f_c , кГц	Длительность импульса сигнала, мкс	Кол-во импульсов на экране осциллографа	Частота Сигнала f_c , кГц	Длит-ть импульса сигнала, мкс
N	N	1,2,3	0,8N	0,5T	1,2,3	N	0,1T

1.1 Результаты расчета занести в таблицу 3.2

Таблица 3.2

№ по списку	Непрерывная развертка		Ждущая развертка
	Синусоидальный сигнал	Прямоугольный сигнал	Прямоугольный сигнал

	fc, кГц	fp, кГц	Tr, мкс	tr, мкс	Кол- во пер. на экране осц.	fc, кГц	fp, кГц	Tr, мкс	tr, мкс	Кол- во пер. на экране осц.	fc, кГц	fp, кГц	Tr, мкс	tr, мкс	tз
					1					1					
					2					2					
					3					3					

Содержание отчета.

Отчёт должен содержать

1.2 Название работы.

1.3 Цель работы.

1.4 Таблицы результатов расчета.

1.5 Вид осциллограмм напряжений развертки и сигнала.

1.6 Ответы на контрольные вопросы.

1. Когда используется непрерывная развертка?
2. Когда используется ждущая развертка?
3. Как получить на экране осциллографа неподвижное изображение сигнала?

Практическая работа №11.

Тема 4.2. Измерение параметров сигналов.

Измерение частоты и временных интервалов

Цель работы: Приобрести и систематизировать знания по теме «Измерение частоты и временных интервалов».

Перечень используемого оборудования

4. Осциллограф универсальный GOS-610FG.
5. Генератор сигналов GAG-810.

Теоретическая часть:

Осциллограф-частотомер


а) Определить частоты синусоидального напряжения можно с помощью фигур Лиссажу. Для этого исследуемый сигнал подается на одну пару пластин «У», а на другую пару пластин подается напряжение от звукового генератора. Если частоты будут относиться как целые числа (например 1/1, 2/3, 4/5, и т.д.), то изображение получится неподвижным. Подбирая частоту звукового генератора можно добиться такого положения, чтобы фигура


Лиссажу была развернутой (рис.6). При этом $\Delta\varphi = \frac{\pi}{4}$; $\Delta\varphi = \frac{\pi}{2}$; $\Delta\varphi = \frac{3\pi}{4}$, т.е. линии не сливаются как при $\Delta\varphi = 0, \pi$.

Тогда, если мысленно заключить ее в квадрат и посчитать число касаний к вертикальной стороне квадрата и к горизонтальной стороне квадрата, то соотношение этих чисел будет

$$\frac{n_x}{n_y} = \frac{f_x}{f_y}$$

равно отношению частот:

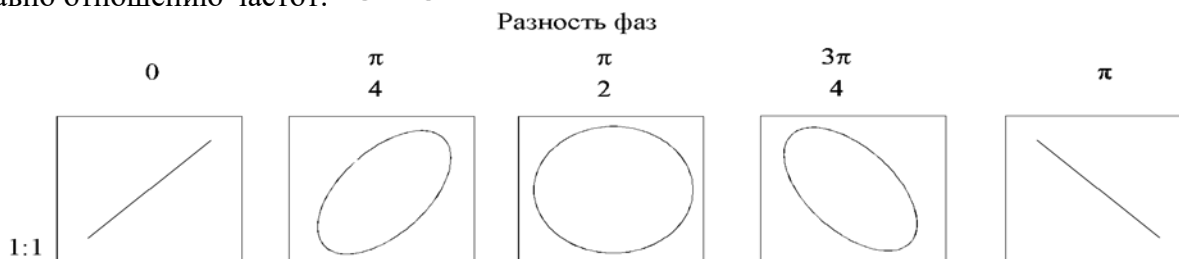

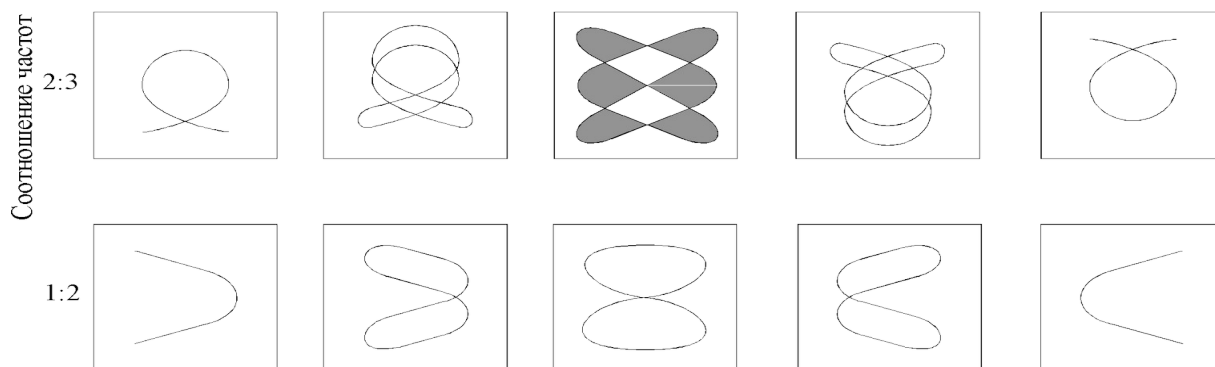

Это легко понять из следующих рассуждений: пусть период через который ситуация будет повторяться, т.е. луч начнет двигаться по прежней траектории будет (рис.7). За это время напряжение U_x трижды достигало максимума, т.е. число касаний к вертикальной стороне квадрата будет равно трем $n_x=3$, U_y максимума, т.е. число касаний к горизонтальной

$$\frac{f_x}{f_y} = \frac{3}{2}$$

стороне квадрата будет равно двум $n_y=2$. Таким образом:

Определить частоту периодических сигналов любой формы можно используя непрерывную развертку. Для этого необходимо на вертикально отклоняющие пластины подать исследуемый сигнал, а на горизонтально отклоняющие пластины напряжение с генератора развертки и подобрать такую частоту пилообразного напряжения, чтобы на экране получилась осциллограмма (1-2 периода). Для того, чтобы она стала неподвижной, нужно подобрать уровень синхронизации. В современных осциллографах имеется переключатель строго калиброванной частоты генератора развертки. Поскольку время движения луча по горизонтали точно равно периоду пилообразного напряжения, ось X можно проградуировать в единицах времени. Используя масштаб “время-деление”, указанный на переключателе частоты генератора развертки, измеряют период исследуемого сигнала.

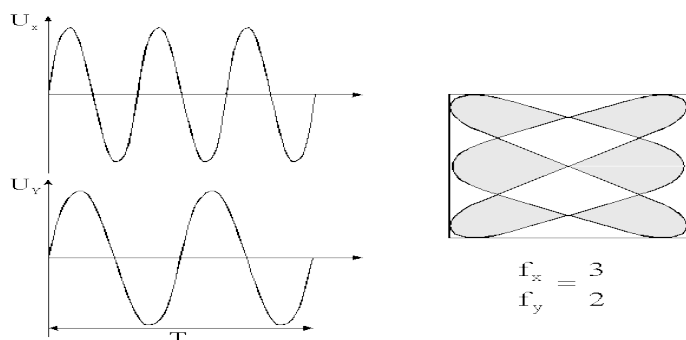


Рис.7

Ход работы

Рассмотреть на осциллографе сигналы с генератора ЛЗ1 (прямоугольные, треугольные и синусоидальные импульсы). Измерить период сигналов на разных диапазонах частот осциллографом и сравнить его с показаниями генератора ЛЗ1.

Результаты занести в таблицу 1.

Таблица 1.

Вид импульса	$f_{\text{ЛЗ1}}$	$T = \frac{1}{f_{\text{ЛЗ1}}}$	$T_{\text{оцт}}$


Осциллограф-фазометр. Фаза характеризует состояние гармонического процесса в определенный момент времени. Фазой гармонического колебания $U = U_0 \cos \alpha$ считают

аргумент $\alpha = \omega t + \varphi_0$. Здесь U_0 – амплитуда колебаний, ω – круговая частота, равная $2\pi f$, t – время, φ_0 – начальная фаза характеризующая состояние гармонического колебания в момент начала отсчета времени, т.е. при $t=0$. Из понятия фазы вытекает понятие о сдвиге фаз двух гармонических колебаний одной и той же частоты:

$$\varphi = \alpha_1 - \alpha_2 = (\omega t + \varphi_1) - (\omega t + \varphi_2) = \varphi_1 - \varphi_2 \quad (1)$$

Сдвиг фаз можно определить методом эллипса. Если на пластины “Х” подано напряжение $U_x = A \sin \omega t$, а на пластины “У” – напряжение той же частоты $U_y = B \sin(\omega t + \varphi)$, то на экране осциллографа получится изображение эллипса в виде:
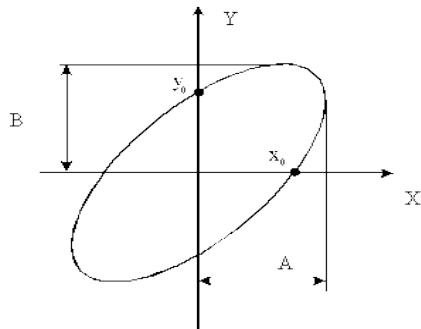
$$y = \frac{B}{A} (x \cos \varphi + \sqrt{A^2 - x^2} \sin \varphi) \quad (2)$$



где A и B – амплитудные, а X и Y – мгновенные значения отклонения пятна в горизонтальном и вертикальном направлениях соответственно (рис.1).

Рис.1 Результат сложения двух гармонических колебаний одинаковой частоты во взаимно перпендикулярных направлениях – эллипс.

Для определения точки пересечения этого эллипса с осями координат положим сначала $y=0$, а потом $x=0$. Тогда получим:

$$\sin \varphi = \pm \frac{x_0}{A} = \pm \frac{y_0}{B} \quad (3)$$

Если отрегулировать усиление по “Х” и по “У” так, чтобы $A=B=D$, то получим, что

$$\sin \varphi = \pm \frac{x_0}{D} = \pm \frac{y_0}{D}$$

Таким образом, по точкам пересечения эллипса с осями координат x_0 и y_0 и максимальному отклонению луча A и B определяют сдвиг фаз между двумя колебаниями одинаковой частоты.

Практическая работа №12.

Тема 4.2. Измерение параметров сигналов

Осциллографические методы измерений.

Цель работы: Приобретение и систематизация навыков работы с осциллографом.

Перечень используемого оборудования

1. Осциллограф универсальный GOS-610FG.
2. Генератор сигналов GAG-810.

Теоретическая часть:

При наличии линейной развертки осциллографа горизонтальная ось является осью времени, а вертикальная осью напряжений. Допустим, что развертка идеально линейна и скорость движения луча в горизонтальном направлении известна.

Тогда задача определения временного интервала сводится к измерению линейного размера интересующей нас части осциллограммы и делению полученного числа на скорость развертки. С точки зрения измерения временного интервала выгодно шкалу регулятора развертки градуировать в величинах скорости отклонения луча. Обычно используют величину, обратную скорости, которую называют коэффициентом развертки:

Где L_g – длина отрезка горизонтальной оси, соответствующая длительности прямого хода T пр. Коэффициент развертки на разных диапазонах выражается в мкс./дел., мс./дел., с./дел.

Аналогично для характеристики вертикальной оси осциллографа введен коэффициент отклонения.

Где $U_{вх}$ - амплитуда сигнала, подаваемая на вход Y; $L_{в}$ -отклонение луча в вертикальном направлении, соответствующее значению $U_{вх}$. Коэффициент отклонения выражается в В/дел., мВ/дел.

1. Измерить амплитуду исследуемых сигналов.

Для измерения напряжения подать на вход У сигнал от генератора GAG-810 с частотой 1000Гц. Подобрать такую длительность развертки, чтобы на экране наблюдалось 2-3 периода измеряемого сигнала. Переключатель входного аттенюатора «Вольт/дел.» поставить в такое положение, чтобы измеряемый сигнал по вертикали не выходил за пределы экрана ЭЛТ. Задавая величину напряжения на выходе генератора согласно данным таблицы 4.1.1 измерить амплитудное значение напряжения осциллографом и рассчитав действующее значение U , сравнить его с напряжением $U_{ген}$. Данные измерений и расчетов внести в таблицу 4.1.1

Uген, В	Вариант				Напряжение установленное на выходе. генератора Uген , В												
	1	4	7	10	0,03	0,08	0,15	0,25	0,35	0,45	0,8	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5	
	2	5	8	11	0,05	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	1	2	3	4	5	6	
	3	6	9	12	0,06	0,12	0,18	0,28	0,38	0,6	1,2	2,3	3,8	4,2	5,6	6,8	
Uампл, В																	
U, В																	
δ. %																	

$$\delta \% = (U_{\text{ген}} - U) \cdot 100\% / U_{\text{ген}}$$

5.2 Измерить длительность периода непрерывных сигналов. Для измерения установить на генераторе ГЗ-102 напряжение 1В, и подать сигнал на вход У осциллографа. Длительность развертки выбирать такой, чтобы наблюдать 1-10 периодов измеряемого сигнала. Отсчитав количество делений по горизонтали для 8 периодов наблюдаемого сигнала и умножив на цену деления калибратора длительности, определить длительность 8 периодов. Для определения длительности одного периода полученный результат разделить на 8.

Данные измерений и расчетов внести в таблицу 4.1.2

fген, Гц	Вариант				Частота установленная на выходе. генератора fген , Гц					
	1	4	7	10	1000	2000	10000	20000	30000	50000
	2	5	8	11	1500	3000	15000	25000	40000	60000
	3	6	9	12	2500	4000	20000	35000	70000	100000
T, мс										
Tрасч, мс										
ΔT										

По измеренной длительности периода T можно определить частоту,

$$f = 1/T.$$

5 Содержание отчета.

Отчёт должен содержать

5.1 Цель работы.

5.2 Задание.

5.3 Перечень приборов и оборудования.

5.4 Таблицы измерений и расчетов.

5.5 Выводы по работе

5.6 Ответы на вопросы.

1. Как определяется чувствительность ЭЛТ?

2. Виды синхронизации осциллографа?

Практическая работа №13.

Тема 4.2. Измерение параметров сигналов.

Изучение работы цифрового частотомера.

Цель работы: Изучить функциональную схему частотомера, назначение органов управления прибора. Научиться производить измерения.

Перечень используемого оборудования

1. Генератор GAG-810.

2. Частотомер ЧЗ – 57.

Теоретическая часть:

Измерение частоты – одна из важнейших задач измерительной техники. Наличие высокочастотных эталонов определяет возможность измерения частоты с погрешностью $\pm 5 \cdot 10^{-10}$.

Параметр периодического сигнала, характеризующий наименьший интервал времени, через который повторяются его мгновенные значения, называют периодом T . Величина, обратная периоду, называется частотой: $f = 1/T$. Единицей измерения частоты является герц ($1 \text{ Гц} = 1 \text{ с}^{-1}$, т.е. единица частоты определяется принятым размером единицы времени). Применяются кратные единицы: килogerц (10^3 Гц), мегагерц (10^6 Гц), гигагерц (10^9 Гц), терагерц (10^{12} Гц).

1 Задание.

1.1 Изучить и знать назначение органов управления прибора ЧЗ – 57.

1.2 Изучить функциональную схему частотомера.

1.3 Измерить частоту генератора в режиме измерения частоты.

1.4 Измерить период генератора в режиме измерения периода.

1.5 Измерить отношения частот.

1.6 Результаты измерений занести в таблицы.

Ход работы

1. Подготовка прибора к работе.

2. Проверить заземление прибора.

3. Включить прибор тумблером «Сеть», при этом должны засветиться индикаторные лампы цифрового табло прибора.

4. Дать прибору прогреться в течении 15 минут, после чего можно приступить к измерениям.

5. Проверьте работоспособность прибора в режиме самоконтроля в следующей последовательности:

6. включите кнопку «Контр.», установите «Время инд.» в положение, удобное для отсчета.

7. Измерение частоты.

8. Соединить вход А частотомера с клеммами выхода генератора.

9. Включить кнопку «Частота».
10. Переключатель « $mt_0, ms/множ.$ » установите в положение в зависимости от требуемой точности измерения. При этом, при измерении частот 0,1 Гц до 10 Гц рекомендуется включать кнопку 10^4 , при измерении частот от 100 Гц до 1 МГц включить кнопку 10^3 , а при измерении частот свыше 10 МГц – кнопку 10 или 1.
11. Ручку «Время инд.» установите в удобное для отсчета положение.
12. Выходное напряжения генератора установите в пределах от 0,1 до 1 В.
13. Результаты измерений и вычислений занести в таблицу 4.1.

Таблица 4.1

Полож перекл множ.	Измер. частот, t , кГц	Вариант				Частота, установл. на ген./уст., кГц									
		1	4	7	10	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19
		2	5	8	11	1,5	3,5	5,5	7,5	9,5	11,5	13,5	15,5	17,5	19,5
10^3	f_0	3	6	9	12	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
	Δf														
10^2	f_0														
	Δf														
1	f_0														
	Δf														
10	f_0														
	Δf														

Абсолютная погрешность определяется по формуле:

$$\Delta f = f_{уст.} - f_0$$

14. Измерение периода.

1. Соединить вход Б прибора с клеммами генератора.
1. Включить кнопку «Период Б».
2. Переключатель « $mS/множ.$ » установите в положение 1, а переключатель « t/S » - в зависимости от требуемой точности измерения и длительности измеряемого периода.
3. Ручку «Время инд.» установите в удобное для отсчета положение.
4. При измерении периода сигнала напряжением от 1 до 10 В для сигнала синусоидальной формы включите кнопку 1:10/ 1:1 В.
5. Произвести отсчет результатов измерения.
6. Результаты измерений и вычислений занести в Таблицу 4.2.

Таблица 4.2

Измер. и выч. велич.	Вариант				Частота, установл. на ген./уст., кГц									
	1	4	7	10	1,5	3,5	5,5	7,5	9,5	11,5	13,5	15,5	17,5	19,5
	2	5	8	11	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
T (сек)	3	6	9	12	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19
$T_{расч.}$ (сек)														
ΔT (сек)														

Расчет производится по формуле:

$$T_{расч.} = 1/f_{ген} \text{ (сек)}$$

$$\Delta T = T_{расч.} - T_{част} \text{ (сек)}$$

Содержание отчета.

1. Название работы.
2. Цель работы.
3. Перечень используемого оборудования.
4. Задание.
5. Результаты измерений и вычислений.
6. Выводы по работе
7. Ответы на вопросы.

1. Назначение отдельных узлов структурной схемы частотомера?
2. Какой сигнал открывает селектор в режиме измерения частоты?
3. Каковы достоинства цифровых частотомеров?
4. Какой принцип положен в устройство электронно-счетного частотомера?
5. От чего зависит погрешность цифровых частотомеров?

Практическая работа №14.

Тема 4.3. Измерение спектральных характеристик, затухания и усиления.

Семинар-обсуждение письменных рефератов

Цель работы: Обсуждение письменных рефератов по теме «Измерение спектральных характеристик, затухания и усиления».

Вопросы, выносимые на семинар:

1. Электрические процессы, протекающие в радиотехнических устройствах.
2. Анализ процессов в электрических цепях.
3. Анализаторы спектра.
4. Цифровые и аналоговые анализаторы.

Практическая работа №15.

Тема 4.4. Измерение шумов.

Измерение шумов.

Цель работы: ознакомление с физическими механизмами шумообразования, методами учета и описания шумов и флуктуаций параметров в радиоэлектронных приборах (в основном твердотельных).

Перечень используемого оборудования

Экспериментальная установка (интернет ресурс)

Теоретическая часть:

Термины “шум” и “флуктуации” можно рассматривать как синонимы.

Однако, как правило, под шумами подразумеваются электрические шумы, например, шумы напряжения и тока. Термин “флуктуации” ассоциируется с флуктуациями параметров, например, сопротивления, либо ёмкости радиоэлектронного элемента.

Шумы являются фактором, ограничивающим функциональные возможности практически всех радиоэлектронных устройств.

$$V(t) = V_0 + e_T(t)$$

Здесь $V_0 = I_0 \cdot R$ – падение напряжения на резисторе, $e_T(t)$ – эдс теплового шума, генерируемого резистором.

Тепловой шум моделируется на представленном рисунке эквивалентным генератором напряжения. Этот шум всегда присутствует на выводах резистора. Его статистические характеристики не зависят от величины тока I_0 , протекающего через резистор.

Эти шумы (а также флуктуации параметров) ограничивают как дальность, так и надёжность передачи полезного сигнала.

Дробовой шум. Дробовой шум возникает, когда носители заряда случайно пересекают некоторый потенциальный барьер. При этом каждый носитель генерирует в цепи импульс тока, и суперпозиция этих импульсов образует флуктуирующий ток.

Примерами являются флуктуации тока электронной лампы, обусловленные случайным выходом электронов из катода вследствие термоэлектронной эмиссии; флуктуации тока фотодиода из-за случайной генерации носителей под действием падающего излучения; флуктуации тока, протекающего через р-п переход, также имеют характер дробового шума. Термин «дробовой шум» происходит из-за аналогии этого явления шуму сыплющихся дробин. Дробовой шум наряду со многими другими флуктуационными явлениями описывается с помощью модели импульсного случайного процесса.

Протекающий в цепи ток $I(t)$ представляется в виде суперпозиции отдельных импульсов:

$$I(t) = \sum_K I_K(t-t_K)$$

где $I_K(t)$ форма K -го случайного импульса тока, t_K - случайный момент его появления.

Обычно предполагается, что все импульсы тока одинаковы: $I_K(t) = I_0(t)$

Число импульсов N , возникающих на некотором интервале времени, случайно. Во многих реальных ситуациях (импульсы возникают равновероятно во времени, независимо друг от друга, и вероятность одновременного появления нескольких импульсов равна нулю) это число импульсов подчиняется распределению вероятности.

Влияние дробового шума в электронных схемах зависит не только от тока, протекающего через прибор, но и от нагрузки, подключенной к прибору. Как правило, приборы и системы, генерирующие дробовой шум (электровакuumные приборы, фотодиоды, коллекторные переходы транзисторов) имеют внутреннее сопротивление, намного превышающее сопротивление нагрузки. На электрической схеме дробовой шум прибора (например, фотодиода) обычно представляют в виде источника тока, включенного параллельно внутреннему сопротивлению прибора.

При рассмотрении избыточных шумов широко используется понятие о флуктуациях параметров системы. Например, в силу некоторых причин могут случайным образом изменяться емкость конденсатора или сопротивление резистора, высота потенциального барьера р-п перехода полупроводникового прибора. Если к электрической цепи, содержащей такие элементы, приложить напряжение, в цепи возникнут избыточные флуктуации тока.

Наиболее простой является модель равновесных флуктуаций сопротивления. Термин равновесные означает, что флуктуации сопротивления существуют вне зависимости от того, протекает ли по сопротивлению ток или нет, и что свойства этих флуктуаций не зависят от тока. Если через такое флуктуирующее сопротивление пропустить постоянный электрический ток I_0 , на сопротивлении возникнут флуктуации напряжения

$$u(t) = I_0 r(t)$$

$r(t)$ -флуктуирующая составляющая полного сопротивления. Отсюда следует, что спектральная плотность избыточного шума определяется спектральной плотностью флуктуаций сопротивления:

$$S_U(f) = I_0^2 S_R(f)$$

Мощность избыточного шума, вызванного флуктуациями сопротивления, пропорциональна квадрату протекающего тока, и это отличает его от дробового шума, имеющего линейную зависимость мощности от тока.

Физическими причинами флуктуаций сопротивления могут быть, например, флуктуации числа подвижных носителей в полупроводниковом материале из-за случайного характера процессов генерации/рекомбинации; флуктуации подвижности носителей из-за случайного рождения/уничтожения дефектов кристаллической решетки проводника, на которых происходит рассеяние носителей; случайный захват/освобождение носителей заряда ловушками, расположенными в обедненном слое р-п перехода, и другие.

Избыточный шум, вызванный флуктуациями параметров, в нелинейных элементах часто имеет другие зависимости мощности флуктуаций напряжения от тока.

В качестве примера рассмотрим полупроводниковый диод, вольтамперная характеристика которого описывается выражением:

$$I = I_0 (\exp(\alpha U) - 1),$$

I_0 - обратный ток насыщения диода, U - напряжение на р-п переходе, α - некоторая постоянная. Если чисто формально предположить, что параметры р-п перехода I_0 и α флуктуируют, и что ток диода I поддерживается постоянным, соответствующее шумовое напряжение.

Шум, создаваемый флуктуациями в диоде имеет более слабую зависимость от тока, чем шум, создаваемый флуктуациями сопротивления. Этот пример демонстрирует, что зависимость избыточного шума от тока может быть достаточно сложной. Детальное обсуждение избыточного шума в полупроводниковых диодах выходит за рамки данного описания.

Спектральные свойства избыточных шумов могут быть различными. Так, процессы генерации/рекомбинации, характеризуемые некоторой постоянной времени τ , дают частотную зависимость спектральной плотности, для теплового шума RC-цепочки. Спектр такого вида называется спектром Лоренца и характеризует шум в релаксационной системе, имеющей одну постоянную времени. Особое место занимает фликкерный шум или шум $1/f$. Частотная зависимость спектра этого шума имеет вид:

$$S(f) \propto 1/f^\gamma$$

показателем спектра γ , близким к единице. Такой вид спектральной плотности означает, что шум $1/f$ проявляется, главным образом на низких частотах. Необычность спектра заключается в том, что его интеграл по частоте расходится, и, следовательно, мощность флуктуаций должна быть бесконечной. Реальным фактором, ограничивающим рост мощности шума на низких частотах, является конечная длительность измерения шума. В полупроводниковых усилителях зависимость типа $1/f$ прослежена вплоть до частот порядка 10^{-6} Гц.

Шум $1/f$ при тех или иных условиях наблюдается практически во всех электронных приборах и компонентах. Флуктуации этого типа также присутствуют в биологических, экономических, геофизических, астрофизических и других системах.


Столь универсальный характер этого явления в настоящее время не объяснен. В электрических системах шум $1/f$ обычно связан с флуктуациями сопротивления. Физическими процессами, наиболее подходящими для объяснения шума на инфранизких частотах, являются захват носителей медленными ловушками в полупроводниках и рождение/уничтожение дефектов решетки в металлах. Модели, описывающие этот шум, в большинстве случаев основаны на предположении о суперпозиции шумовых релаксационных процессов, имеющих различные постоянные времени. Главная трудность таких теорий состоит в физическом обосновании распределения весовых коэффициентов, согласно которым должны складываться отдельные релаксационные процессы для получения спектра $1/f$.

ИЗМЕРЕНИЕ МОЩНОСТИ ШУМА

Измерение любой статистической характеристики шума включает операцию усреднения. При теоретическом анализе случайных процессов средние значения определяются путем усреднения по статистическому ансамблю реализаций: все допустимые значения усредняемой величины суммируются с весами, равными вероятности этих значений. Экспериментатор же располагает лишь одной реализацией $x(t)$, и определение средних значений производится путем усреднения по этой единственной реализации – **усреднения по времени**. Возможность такого усреднения основана на том, что случайный процесс обладает конечной памятью – временем корреляции. Поэтому одну реализацию в принципе можно разбить на отдельные независимые участки, и получить тем самым подобие статистического ансамбля.

Процессы, для которых усреднение по времени (предполагается, что интервал усреднения можно брать сколь угодно большим) эквивалентно усреднению по ансамблю, называются **эргодическими**.

Операция усреднения по времени в спектральном представлении является фильтром низких частот, который пропускает низкочастотные компоненты входного сигнала, включая постоянную составляющую, и подавляет высокочастотные, начиная с частоты порядка $1/T$. Для временного усреднения флуктуаций в принципе могут использоваться любые низкочастотные фильтры. В частности, при аналоговой обработке сигналов часто применяются интегрирующие RC-цепочки.

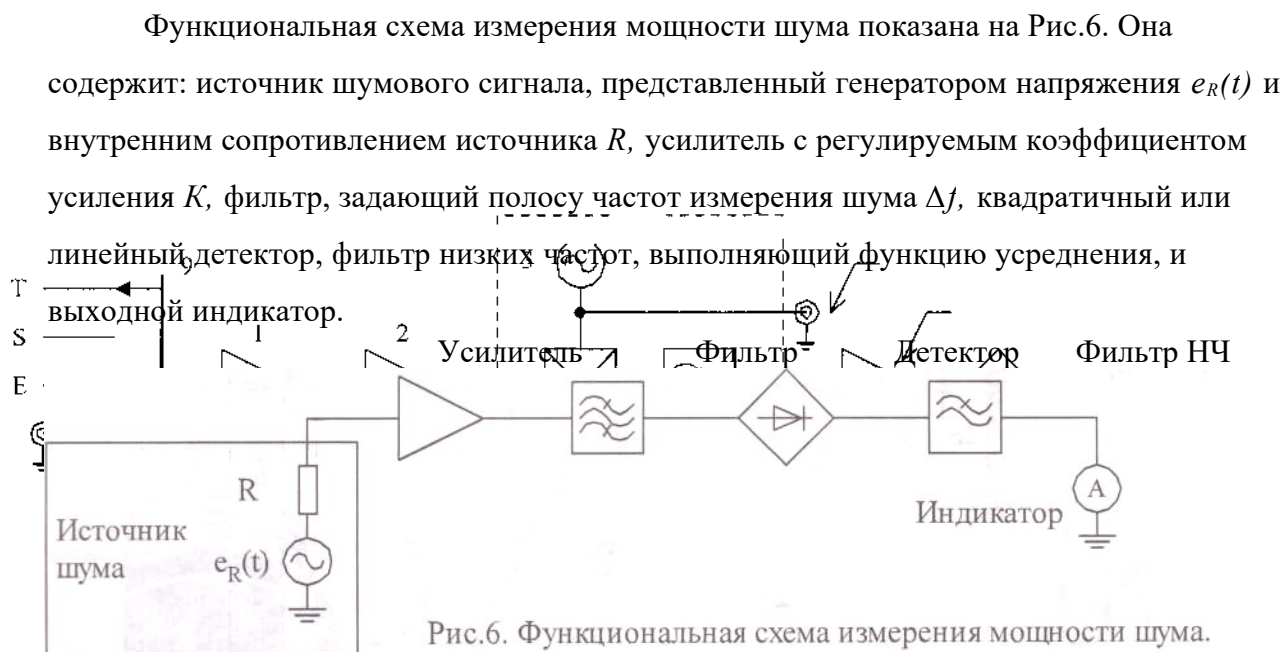

Для квадратичного детектора (выходной сигнал детектора пропорционален квадрату входного сигнала) и в предположении, что спектральная плотность источника шума $S_R(f)$ постоянна в пределах полосы пропускания фильтра, показание индикатора A пропорционально спектральной плотности.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Экспериментальная установка состоит из трех электронных блоков - источников электрических шумов различного типа, и измерительного блока, с помощью которого регистрируется спектральная плотность шума.

Измерительный блок представляет собой узкополосный усилитель с детектором выходного сигнала. Основные узлы измерительного блока и органы управления представлены на Рис.7.

Рис.7 Схема измерительного блока. Пунктиром обведены элементы полосового фильтра. Стрелками указаны узлы схемы, к которым относятся соответствующие органы управления установкой.

Входной усилитель /1/ имеет постоянный коэффициент усиления, равный 60. С его выхода шумовой сигнал подается на усилитель /2/ с регулируемым коэффициентом усиления. Выходной сигнал регулируемого усилителя выведен на разъем ВЫХОД для визуального контроля с помощью осциллографа. Полоса частот усиления составляет 20 Гц - 25 кГц.

Усиленный шумовой сигнал поступает на фильтр, который выделяет спектральные составляющие сигнала, лежащие вокруг центральной частоты фильтра в

полосе частот, примерно равной 50 Гц. Работа фильтра основана на преобразовании частоты входного сигнала. Фильтруемый шум и синусоидальное опорное напряжение, которое вырабатывает специальный генератор /3/, называемый гетеродином, подаются на аналоговый умножитель сигналов /4/. В результате умножения происходит сдвиг спектра шума вверх и вниз по частоте на величину, равную частоте гетеродина. В окрестности нулевой частоты оказываются спектральные составляющие входного шума, расположенные в окрестности частоты гетеродина. Эти составляющие выделяются фильтром низких частот /5/, который включен на выходе умножителя. Все устройство действует как фильтр с полосой пропускания, равной полосе пропускания фильтра низких частот (50 Гц), и имеющий центральную частоту фильтрации, равную частоте гетеродина. Изменяя частоту гетеродина, можно изменять частоту настройки фильтра.

В результате фильтрации шума мощность сигнала на выходе фильтра уменьшается по сравнению с мощностью на входе. Для компенсации этого ослабления на выходе фильтра установлен усилитель низкой частоты /6/ с регулируемым коэффициентом усиления.

Средняя амплитуда выделенных спектральных составляющих шума измеряется с помощью двухполупериодного выпрямителя /7/ и интегрирующей RC-цепочки. К выходу цепочки подключен стрелочный индикатор /8/.

С помощью переключателя /9/ на входе измерительного блока к нему могут быть подключены встроенные в установку источники шумовых сигналов (положения переключателя Т, S, Е) или внешний генератор..

Практическая работа №16.

Тема 5.1. Основные направления автоматизации измерительного процесса.

Семинар-обсуждение письменных рефератов

Цель работы: Обсуждение письменных рефератов по теме «Основные направления автоматизации измерительного процесса».

Вопросы, выносимые на семинар:

1. Цели и задачи автоматизации.
2. Автоматизация измерительного процесса.
3. Структурные схемы процессов измерения и контроля.
4. Основные принципы построения средств автоматизированного контроля.
5. Этапы развития автоматизации.
6. Полная и частичная автоматизация.

Практическая работа №17.

Тема 5.2. Измерительно-информационные комплексы и системы.

Семинар-обсуждение письменных рефератов

Цель работы: Обсуждение письменных рефератов по теме «Измерительно-информационные комплексы и системы».

Вопросы, выносимые на семинар:

5. Базовые элементы технического обеспечения автоматических систем измерения и контроля.
6. Элементы программного обеспечения.
7. Методы и средства программирования.
8. Автоматические средства.
9. Метрологические обеспечения автоматизированных средств измерений.

10. Устройства контроля электрических цепей.
11. Усилители сигналов и согласующие устройства.
12. Модули аналого-цифрового преобразования (АЦП ЦАП)

Литература.

Основная литература:

1. Угольников, А. В. Электрические измерения [Электронный ресурс] : практикум для СПО / А. В. Угольников. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 140 с. — 978-5-4488-0266-9, 978-5-4497-0025-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/82687.html>
2. Афонский А.А. Электронные измерения в нанотехнологиях и в микроэлектронике [Электронный ресурс] / А.А. Афонский, В.П. Дьяконов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 688 с. — 978-5-4488-0055-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/63585.html>
3. Вострокнутов, Н. Н. Электрические измерения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Н. Вострокнутов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 2017. — 321 с. — 978-5-93088-188-2. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/78189.html>

Дополнительная литература:

1. Кузовкин, В. А. Электротехника и электроника : учебник для СПО / В.А. Кузовкин, В.В. Филатов ; Моск. гос. технол. ун-т "Станкин". - М. : Юрайт, 2016. - 431 с. - (Профессиональное образование). - На учебнике гриф: Рек.УМО. - Библиогр.: с. 431. - ISBN 978-5-9916-6223-9 (3)